



# Circuitos Digitais II - 6882

André Barbosa Verona  
Nardênio Almeida Martins

Universidade Estadual de Maringá  
Departamento de Informática


Bacharelado em Ciência da Computação

# Aula de Hoje

- Revisão da aula anterior
- Características de Projeto em VHDL

# Revisão
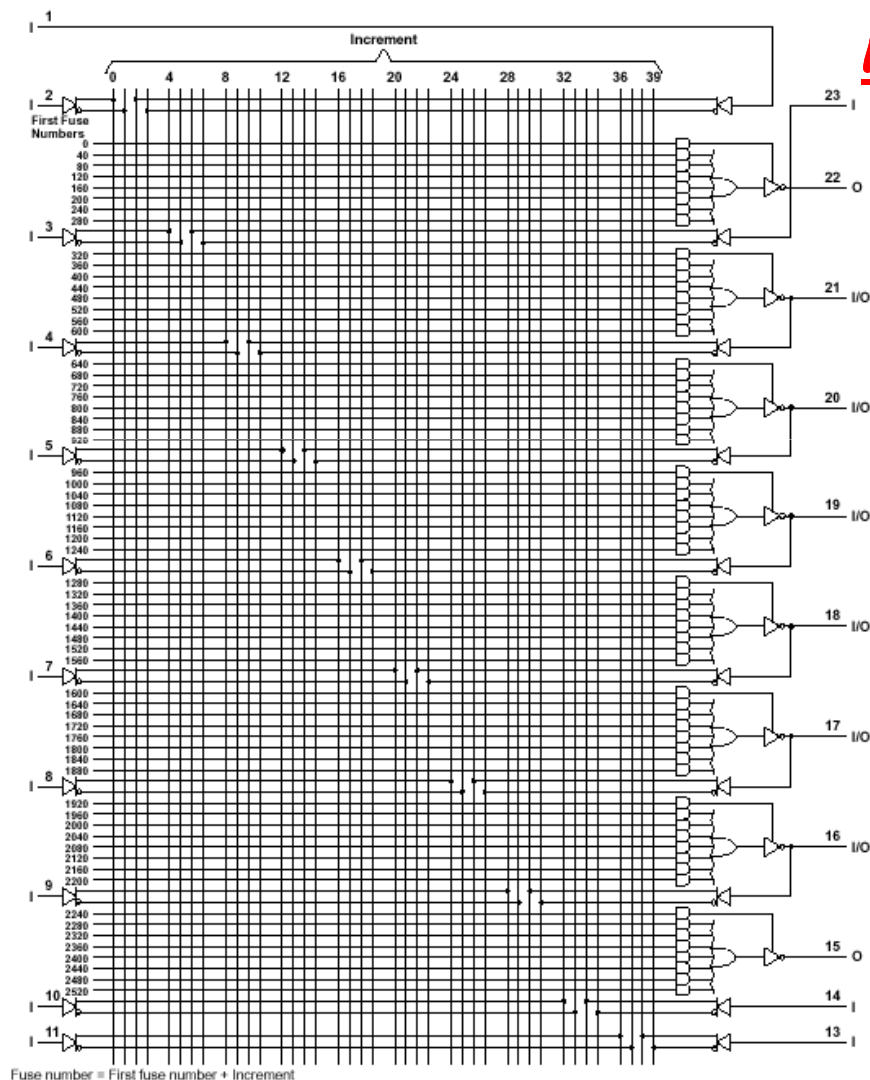
# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware



## Motivação

### Circuitos mais complexos:

- Difíceis de descrever com equações lógicas
- Difíceis de descrever com diagramas de portas lógicas

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## O que significa VHDL?

- ✓ **V**ery High Speed Integrated Circuits
- ✓ **H**ardware
- ✓ **D**escription
- ✓ **L**anguage

Linguagem de descrição de hardware  
com ênfase em  
circuitos integrados de altíssima velocidade.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Estrutura Básica de um Código em VHDL

Library
Entity
Architecture
Configuration

- Library (Biblioteca): **constantes, pacotes;**
- Entity (Entidade): **pinos de entrada e saída;**
- Architecture (Arquitetura): **implementações do projeto;**
- Configuration (Configuração): **define as arquiteturas que serão utilizadas.**


# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Estrutura Básica de um Código em VHDL

<b>LIBRARY IEEE;</b> <b>USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;</b> <b>USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;</b>	LIBRARY (PACOTES)
<b>ENTITY</b> exemplo <b>IS</b> <b>PORT</b> ( <descrição dos pinos de I/O> ); <b>END</b> exemplo;	ENTITY (PINOS DE I/O)
<b>ARCHITECTURE</b> teste <b>OF</b> exemplo <b>IS</b> <b>BEGIN</b> ... <b>END</b> teste;	ARCHITECTURE (ARQUITETURA)

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Estrutura Básica de um Código em VHDL

 



# Aula de Hoje

- Características de Projeto

# VHDL - Características de Projeto

## Principais características

- Utilização de linguagens de descrição de hardware:
  - Abordagem top-down → projeto com início em níveis mais altos e posteriormente subdividido em blocos menores → consideração pela descrição comportamental do sistema;
  - Abordagem bottom-up → projeto iniciado por blocos mais simples e posteriormente construídos blocos mais complexos → consideração pela descrição estrutural do sistema.

# VHDL - Características de Projeto

## Principais características

- Reusabilidade → comunicação entre os diferentes componentes especificados, ou seja, criação de componentes para um determinado projeto pode ser reutilizado em outros projetos → Obtenção com utilização de pacotes e bibliotecas.
- Criação de novos pacotes e bibliotecas, além das bibliotecas já existentes pré-compiladas.
- Qualquer código VHDL simulado é associado a uma biblioteca especial ou de trabalho, na qual estão todos os componentes utilizados no projeto.
- Linguagem VHDL não é compilada, mas sim interpretada → na execução de um projeto, faz-se a inserção do código no simulador e, posteriormente, o simulador executará o código e mostrará os resultados.

# VHDL - Características de Projeto

## Principais características

### Palavras reservadas:

<b>abs</b>	<b>body</b>	<b>entity</b>	<b>inertial</b>
<b>access</b>	<b>buffer</b>	<b>exit</b>	<b>inout</b>
<b>after</b>	<b>bus</b>	<b>file</b>	<b>is</b>
<b>alias</b>	<b>case</b>	<b>for</b>	<b>label</b>
<b>all</b>	<b>component</b>	<b>function</b>	<b>library</b>
<b>and</b>	<b>configuration</b>	<b>generate</b>	<b>linkage</b>
<b>architecture</b>	<b>constant</b>	<b>generic</b>	<b>literal</b>
<b>array</b>	<b>disconnect</b>	<b>group</b>	<b>loop</b>
<b>assert</b>	<b>downto</b>	<b>guarded</b>	<b>map</b>
<b>attribute</b>	<b>else</b>	<b>if</b>	<b>mod</b>
<b>begin</b>	<b>elsif</b>	<b>impure</b>	<b>nand</b>
<b>block</b>	<b>end</b>	<b>in</b>	<b>new</b>

# VHDL - Características de Projeto

## Principais características

### Palavras reservadas: (continuação)

<b>next</b>	<b>postponed</b>	<b>ror</b>	<b>transport</b>
<b>nor</b>	<b>procedure</b>	<b>select</b>	<b>type</b>
<b>not</b>	<b>process</b>	<b>severity</b>	<b>unaffected</b>
<b>null</b>	<b>pure</b>	<b>shared</b>	<b>units</b>
<b>of</b>	<b>range</b>	<b>signal</b>	<b>until</b>
<b>on</b>	<b>record</b>	<b>sla</b>	<b>use</b>
<b>open</b>	<b>register</b>	<b>sll</b>	<b>variable</b>
<b>or</b>	<b>reject</b>	<b>sra</b>	<b>wait</b>
<b>others</b>	<b>rem</b>	<b>srl</b>	<b>when</b>
<b>out</b>	<b>report</b>	<b>subtype</b>	<b>while</b>
<b>package</b>	<b>return</b>	<b>then</b>	<b>with</b>
<b>port</b>	<b>rol</b>	<b>to</b>	<b>xor</b>
			<b>xnor</b>

# VHDL - Características de Projeto

## Principais características

### Alguns símbolos reservados:

<u>Símbolo</u>	<u>Significado</u>
+	adição
-	subtração
/	divisão
=	igualdade
<	menor do que
>	maior do que
>=	maior do que ou igual a
<=	menor do que ou igual a
<=	Associação de valor para sinais (recebe)

# VHDL - Características de Projeto

## Principais características

### Alguns símbolos reservados: (continuação)

#### Símbolo

#### Significado

**\*\***

exponenciação

**/=**

desigualdade

**&**

concatenador

**:**

separação entre objeto e o tipo

**:=**

Associação de valor para variáveis (recebe)

**;**

terminador

**--**

comentário

**=>**

Seta indicando "então"

**=>**

Atribuição de valores únicos em vetores ou de vários valores em vetores junto com a cláusula "others" (recebe)

# VHDL - Características de Projeto

## Estrutura ou entidade de projeto


- Representação desde uma simples porta lógica a um sistema completo.
- A criação de um projeto é composta de vários componentes.
- Cada componente é dividido em duas partes:
  - Declaração da Entidade (ENTITY) → definição da interface entre o componente e o ambiente exterior, isto é, definição das entradas e saídas do componente, especificadas com a declaração das portas (PORT).
  - Arquitetura da Entidade (ARCHITECTURE) → descrição da funcionalidade do componente, isto é, especificação do comportamento do componente em relação às suas entradas e saídas.



# VHDL - Características de Projeto

## Estrutura ou entidade de projeto

### Exemplo:

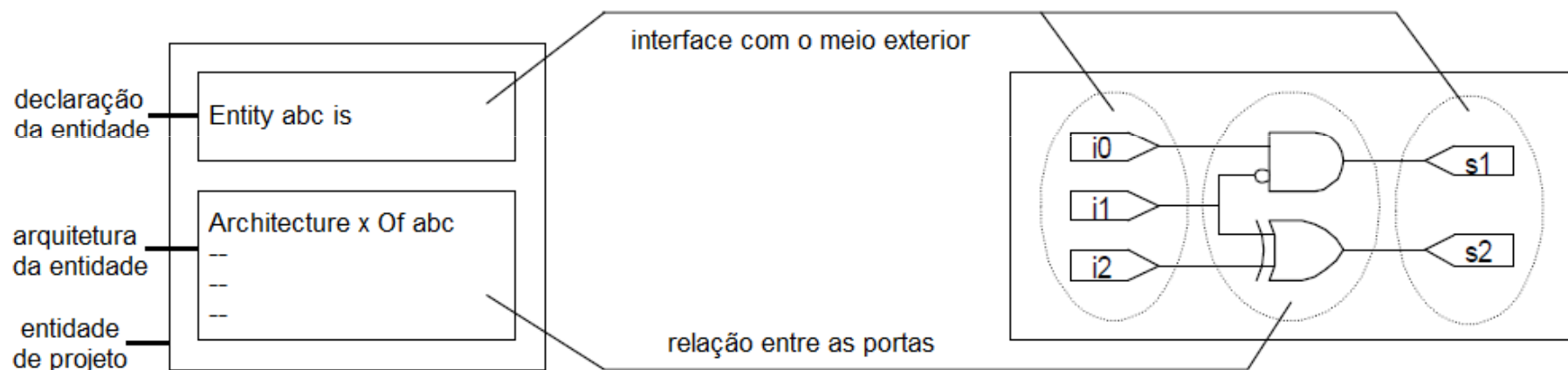

# VHDL - Características de Projeto

## Declaração da entidade

### Exemplo 01: Sintaxe da declaração da entidade

```
ENTITY nome IS  
    PORT (entrada1, entrada2 : IN tipo_dado;    -- entradas  
          saida : OUT tipo_dado);              -- saida  
END nome;
```

- A declaração da entidade pode ser considerada uma interface do componente para o ambiente externo → somente as portas são visíveis a outros componentes.
- A declaração da entidade é composta por um nome identificador e por uma declaração de portas.

# VHDL - Características de Projeto

## Declaração da entidade

### Exemplo 01:

- Nomes das entidades, subrotinas, variáveis, constantes e sinais devem usar:
  - apenas caracteres alfanuméricos e o caractere underline (\_);
  - o primeiro caractere deve ser uma letra;
  - o último caractere não pode ser um caractere underline (\_);
  - não são permitidos dois caracteres underline (\_\_) consecutivos;
  - não há caso sensitivo → não há distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Nota: nome, Nome e NOME são um mesmo identificador

# VHDL - Características de Projeto

## Declaração da entidade

### Exemplo 01:

- Identificadores legais e ilegais em VHDL

Nomes Legais	Nomes Ilegais
rs_clk	_rs_clk
ab08B	sinal#1
A_1023	A__1023
	rs_clk_

# VHDL - Características de Projeto

## Declaração da entidade

Exemplo 01: Modos de operação das portas → se o objeto será de leitura, escrita ou ambas.

- Quatro modos:


- IN → portas que operam exclusivamente como entradas. Por exemplo, os objetos 'entrada1' e 'entrada2' são entradas.
- OUT → portas que operam exclusivamente como saídas. Por exemplo, o objeto 'saida' é uma saída.
- BUFFER → porta de saída (similar a OUT) com possibilidade de realimentação interna.
- INOUT → porta pode ser de entrada e saída ao mesmo tempo. Por exemplo, um barramento de dados.

# VHDL - Características de Projeto

## Declaração da entidade
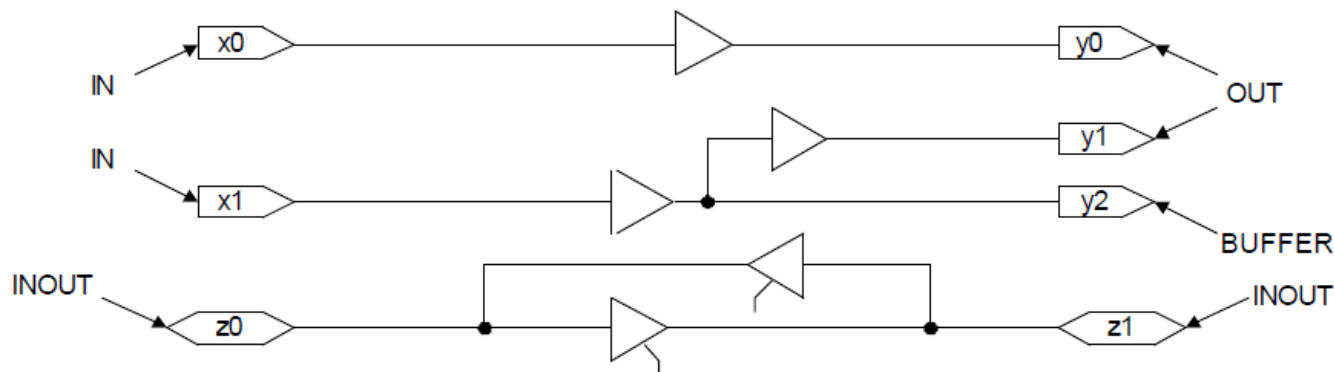
### Exemplo 02:

```
ENTITY entidade_abc IS  
  
  PORT (x0, x1      : IN      tipo_a;    -- entradas  
        y0, y1      : OUT     tipo_b;    -- saidas  
        y2          : BUFFER  tipo_c;    -- saida  
        z0, z1      : INOUT   tipo_d);  -- entrada / saida  
  
END entidade_abc;
```



# VHDL - Características de Projeto

## Declaração da entidade

### Exemplo 03: Sintaxe

```
ENTITY nome IS  
    GENERIC (parametro1 : tipo_dado := valor);  
    PORT (entrada1, entrada2 : IN tipo_dado;  
          saida : OUT tipo_dado);  
END nome;
```

- 'tipo\_dado' deve ser um dos tipos propostos pela linguagem ou definidos pelo usuário. Por exemplo, BIT, INTEGER e TIME.
- Definição de constantes genéricas para o componente → empregadas no controle da operação: largura de banda, frequência de operação ou atraso de propagação → uso da palavra reservada GENERIC antes da declaração das portas.

# VHDL - Características de Projeto

## Declaração da entidade

### Exemplo 04:

```
ENTITY entidade_abc IS
    GENERIC (n      : INTEGER := 5);
    PORT    (x0, x1 : IN      tipo_a;      -- entradas
             y0, y1 : OUT     tipo_b;      -- saidas
             y2 : BUFFER    tipo_c;      -- saida
             z0, z1 : INOUT   tipo_d;      -- entrada/saida
    END entidade_abc;
```

- A declaração inicia com a palavra reservada "ENTITY" seguida do nome que a identifica.
- A palavra reservada "PORT" é empregada para definir o modo e tipo das portas de entrada e saída da descrição.
- A palavra reservada "GENERIC" permite a passagem de informações estáticas para uma unidade de projeto.



# VHDL - Características de Projeto

## Arquitetura da entidade

- Sintaxe da arquitetura da entidade:

Exemplo:

```
ARCHITECTURE nome_arch OF nome IS  
[declaracoes]  
BEGIN  
    :  
    comandos  
    :  
END nome_arch;
```

- 'nome\_arch' → nome da arquitetura da entidade referindo ao comportamento de uma entidade identificada por 'nome'.
- 'declarações' → sinais, constantes ou componentes utilizados na arquitetura da entidade desenvolvida.
- 'comandos' → descrição da função do componente → especificações e operações que serão realizadas.

# VHDL - Características de Projeto

## Arquitetura da entidade

```
ARCHITECTURE nome_identificador OF entidade_abc IS
    --
    -- regiao de declaracoes:
    --     declaracoes de sinais e constantes
    --     declaracoes de componentes referenciados
    --     declaracao de corpo de subprogramas
    --     definicao de novos tipos de dados locais
    --
BEGIN
    --
    -- comandos concorrentes
    --
END;
```

# VHDL - Características de Projeto


## Arquitetura da entidade

- A arquitetura da entidade **inicia-se com a palavra reservada "ARCHITECTURE"** seguida de um nome identificador e o nome da declaração da entidade associada.
- As linhas subsequentes podem conter:
  - declarações de sinais e constantes;
  - declarações que identificam os componentes externos utilizados pela arquitetura da entidade;
  - descrição completa de subprogramas que são utilizados localmente pela arquitetura da entidade.
- Os comandos concorrentes que descrevem a entidade, propriamente, ficam entre as palavras reservadas "BEGIN" e "END".

# VHDL - Características de Projeto

## Arquitetura da entidade

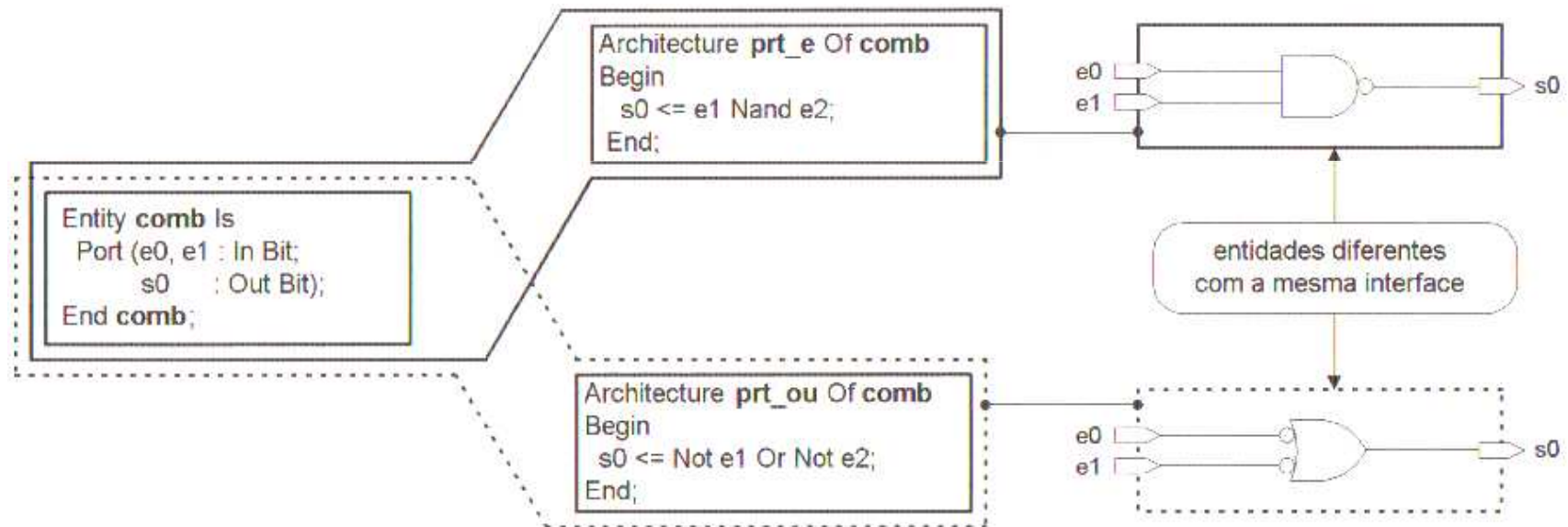- Exemplo de duas arquiteturas da entidade e uma única declaração de entidade:



- Nota: Muitas arquiteturas da entidade podem existir para uma mesma declaração de entidade, mas apenas uma delas pode estar ativa por vez.

# VHDL - Características de Projeto

## Estrutura de projeto

- Três tipos de modelagem da arquitetura da entidade:
  - Comportamental → descrição da funcionalidade do componente utilizando expressões e linguagem de alto nível.
  - Fluxo de Dados → descrição a nível de transferência entre registradores (RTL ou Register-Transfer Level) que especifica a própria expressão booleana do circuito.
  - Estrutural → descrição do componente com interconexão mais simples, construindo funções lógicas com o uso de elementos mais primitivos como portas lógicas e suas conexões.

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem comportamental

- Modelo fornece as relações entre as entradas e as saídas.
- Realização da síntese do projeto depende da forma como o código é escrito e da ferramenta utilizada → algumas construções de alto nível não são implementáveis em hardware.
- Geralmente o código em VHDL contém pelo menos um processo (palavra reservada PROCESS) e os comandos de um processo são executados de forma sequencial.
- Exemplo 01: Tabela verdade de uma porta AND

a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem comportamental

- Exemplo 01: Tabela verdade de uma porta AND

### ➤ Declaração da entidade

```
ENTITY porta_and IS          -- exemplo
    PORT (a, b : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END porta_and;
```

### Arquitetura da entidade

```
ARCHITECTURE logica OF porta_and IS
BEGIN
    PROCESS (a, b)
    BEGIN
        IF (a='1') AND (b='1') THEN
            f <= '1';
        ELSE
            f <= '0';
        END IF;
    END PROCESS;
END logica;
```


- Nota: Descrição completa de um componente → combinação entre declaração da entidade e arquitetura da entidade.

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem comportamental

### Exemplo 02:

Considere a descrição da porta OR

 

Entradas Saída

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Declaração  
da  
Entidade

Arquitetura  
da  
Entidade

```
ENTITY porta_or IS -- exemplo
    PORT (a, b : IN BIT;
          f : OUT BIT);
```

```
END porta_or;
```

```
ARCHITECTURE logica OF porta_or IS
BEGIN
```

```
    PROCESS (a, b)
```

```
    BEGIN
```

```
        IF (a='0') AND (b='0') THEN
```

```
            f <= '0';
```

```
        ELSE
```

```
            f <= '1';
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```


```
END logica;
```



# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem comportamental

 - Exemplo 03:  
Considere a descrição da porta NAND



Entradas Saída

a	b	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Declaração  
da  
Entidade

Arquitetura  
da  
Entidade

```
ENTITY porta_nand IS          -- exemplo
    PORT (a, b : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END porta_nand;


ARCHITECTURE logica OF porta_nand IS
BEGIN
    PROCESS (a, b)
    BEGIN
        IF (a='1') AND (b='1') THEN
            f <= '0';
        ELSE
            f <= '1';
        END IF;
    END PROCESS;
END logica;
```

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem comportamental

### Exemplo 04:

Considere a descrição da porta XNOR

 

Entradas Saída

Entradas		Saída
a	b	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Declaração  
da  
Entidade

Arquitetura  
da  
Entidade

```
ENTITY porta_xnor IS          -- exemplo
    PORT (a, b : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END porta_xnor;

ARCHITECTURE logica OF porta_xnor IS
BEGIN
    PROCESS (a, b)
    BEGIN
        IF (a=b) THEN
            f <= '1';
        ELSE
            f <= '0';
        END IF;
    END PROCESS;
END logica;
```

# VHDL - Características de Projeto

## **Modelagem por fluxo de dados**

- Também conhecida como descrição a nível de transferência entre registradores ou RTL (Register-Transfer Level).
- Especifica como os dados fluem de uma entrada ou registrador para um outro registrador ou saída do circuito através de um circuito combinacional.
- **É similar à expressão booleana de um circuito.**
- Exemplo 01: Tabela verdade de uma porta AND

a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem por fluxo de dados

- Exemplo 01: Tabela verdade de uma porta AND

### ➤ Declaração da entidade:

```
ENTITY porta_and IS  
    PORT (a, b : IN BIT;  
          f : OUT BIT);  
END porta_and;
```

### ➤ Arquitetura da entidade:


```
ARCHITECTURE logica OF porta_and IS  
BEGIN  
    f <= a AND b;  
END logica;
```

Nota: Descrição completa de um componente → combinação entre declaração da entidade e arquitetura da entidade.

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem por fluxo de dados

 - Exemplo 02: Considere a descrição da porta OR:



Entradas		Saída
a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

### Declaração da Entidade

```
--exemplo
ENTITY porta_or IS
    PORT(a, b : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END porta_or;
```


### Arquitetura da Entidade

```
ARCHITECTURE Logica OF porta_or IS
BEGIN
    f <= a OR b;
END Logica;
```

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem por fluxo de dados

 - Exemplo 03: Considere a descrição da porta NAND:



Entradas Saída

a	b	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

### Declaração da Entidade

```
--exemplo
ENTITY porta_nand IS
    PORT(a, b : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END porta_nand;
```


### Arquitetura da Entidade

```
ARCHITECTURE Logica OF porta_nand IS
BEGIN
    f <= a NAND b;
END Logica;
```

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem por fluxo de dados

 - Exemplo 04: Considere a descrição da porta XNOR:



Entradas		Saída
a	b	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### Declaração da Entidade

```
--exemplo
ENTITY porta_xnor IS
    PORT(a, b : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END porta_xnor;
```

### Arquitetura da Entidade

```
ARCHITECTURE Logica OF porta_xnor IS
BEGIN
    f <= a XNOR b;
END Logica;
```

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem por fluxo de dados

- Exemplo 05: Implementação de um circuito gerador de paridade:

- Expressão booleana  $\rightarrow p = \overline{(i3 \oplus i2)} \oplus (i1 \oplus i0) = (i3 \odot i2) \odot (i1 \odot i0)$
- Declaração da entidade e arquitetura da entidade:

```
ENTITY gerador_par IS
    PORT (i3, i2, i1, i0 : IN BIT;
          p : OUT BIT);
END gerador_par;

ARCHITECTURE fluxo_de_dados OF gerador_par IS
BEGIN
    p <= i3 XNOR i2 XNOR i1 XNOR i0;
    -- p <= NOT (i3 XOR i2 XOR i1 XOR i0);
END fluxo_de_dados;
```



# VHDL - Características de Projeto


## Modelagem estrutural

- Modelo descreve os circuitos sob a forma de diagramas lógicos, listando as portas que compõem o circuito e as suas interconexões.
- Vantagem → garantia de uma representação sintetizável do código, que pode ser traduzido para algum dispositivo físico programável.
- Algumas funcionalidades e características das portas são descritas em nível comportamental ou por fluxo de dados.

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem estrutural

 - Exemplo 01: Implementação de um circuito simples 'Unidade1':



- Nota: Descrição de cada um dos componentes → duas portas AND (G1 e G2) e uma porta OR (G3).

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem estrutural

- Exemplo 01: Implementação de um circuito simples 'Unidade1':

➤ Declarações das entidades e arquiteturas das entidades:

```
ENTITY and2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END and2;
ARCHITECTURE logica OF and2 IS
BEGIN
    z <= x AND y;
END logica;
```

```
ENTITY or2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END or2;
ARCHITECTURE logica OF or2 IS
BEGIN
    z <= x OR y;
END logica;
```

- Maior reusabilidade dos componentes desenvolvidos reduzindo a quantidade de linhas de código escrito e evitando códigos repetidos.

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem estrutural

- Exemplo 01: Implementação de um circuito simples 'Unidade1':
  - Definição do circuito depende das modelagens comportamental ou por fluxo de dados e estrutural;
  - Declaração da entidade é a mesma do modelo comportamental ou por fluxo de dados com a declaração das portas de entrada e saída;
  - Arquitetura da entidade são declarados os componentes, bem como as suas entradas e saídas;
  - Utilização de sinais (X1 e X2) para representar os fios que interligam as portas, bem como guardam os valores dos resultados das duas portas AND;
  - Implementação do circuito com o mapeamento de portas (PORT MAP) → especificação do identificador ou label (G1, G2 e G3), da função que realizará e de suas entradas e saídas.

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem estrutural

- Exemplo 01: Implementação de um circuito simples 'Unidade1':

```
ENTITY Unidade1 IS
    PORT (a, b, c, d : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END Unidade1;

ARCHITECTURE estrutural OF Unidade1 IS
    COMPONENT and2
        PORT (x, y : IN BIT;
              z : OUT BIT);
    END COMPONENT;
    -- continuacao ->
```


```
    COMPONENT or2 -- continuacao
        PORT (x, y : IN BIT;
              z : OUT BIT);
    END COMPONENT;

    SIGNAL X1, X2 : BIT;
    BEGIN
        G1 : and2 PORT MAP (a,b,X1);
        G2 : and2 PORT MAP (c,d,X2);
        G3 : or2 PORT MAP (X1,X2,f);
    END estrutural;
```

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem estrutural

 - Exemplo 02: Implementação de um circuito gerador de paridade
  - A paridade indica a quantidade de dígitos '1' em um número binário:
    - ✓ Par  $\rightarrow$  número par de dígitos '1'  $\therefore p = 1$
    - ✓ Ímpar  $\rightarrow$  número ímpar de dígitos '1'  $\therefore p = 0$



- Nota: Descrição de cada um dos componentes  $\rightarrow$  duas portas XOR (P1 e P2) e uma porta XNOR (P3).

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem estrutural

- Exemplo 02: Implementação de um circuito gerador de paridade

➤ Declarações das entidades e arquiteturas das entidades:

```
ENTITY xor2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END xor2;
ARCHITECTURE logica OF xor2 IS
BEGIN
    z <= x XOR y;
END logica;
```

```
ENTITY xnor2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END xnor2;
ARCHITECTURE logica OF xnor2 IS
BEGIN
    z <= x XNOR y;
END logica;
```

- Maior reusabilidade dos componentes desenvolvidos reduzindo a quantidade de linhas de código escrito e evitando códigos repetidos.

# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem estrutural

- Exemplo 02: Implementação de um circuito gerador de paridade:
  - Definição do circuito depende das modelagens comportamental ou por fluxo de dados e estrutural;
  - Declaração da entidade é a mesma do modelo comportamental ou por fluxo de dados com a declaração das portas de entrada e saída;
  - Arquitetura da entidade são declarados os componentes, bem como as suas entradas e saídas;
  - Utilização de sinais (X1 e X2) para representar os fios que interligam as portas, bem como guardam os valores dos resultados das duas portas XOR;
  - Implementação do circuito com o mapeamento de portas (PORT MAP) → especificação do identificador ou label (P1, P2 e P3), da função que realizará e de suas entradas e saídas.



# VHDL - Características de Projeto

## Modelagem estrutural

- Exemplo 02: Implementação de um circuito gerador de paridade:

```
ENTITY gerador_par IS
    PORT (i3, i2, i1, i0 : IN BIT;
          p : OUT BIT);
END gerador_par;


ARCHITECTURE estrutural OF gerador_par IS
    COMPONENT xor2
        PORT (x, y : IN BIT;
              z : OUT BIT);
    END COMPONENT;
    -- continuacao ->
```

```
    COMPONENT xnor2      -- continuacao
        PORT (x, y : IN BIT;
              z : OUT BIT);
    END COMPONENT;

    SIGNAL X1, X2 : BIT;
    BEGIN
        P1 : xor2  PORT MAP (i0,i1,X1);
        P2 : xor2  PORT MAP (i2,i3,X2);
        P3 : xnor2 PORT MAP (X1,X2,p);
    END estrutural;
```

 
# VHDL - Características de Projeto

Diferentes formas de descrever a arquitetura da entidade de um circuito



Declaração de Entidade do MUX 2x1
 
```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY multiplexador IS  
    PORT (a, b : IN BIT;  
          s : IN BIT;  
          f : OUT BIT);  
END multiplexador;
```



# VHDL - Características de Projeto

## Descrição ou modelagem comportamental


```
ARCHITECTURE comportamental OF multiplexador IS
BEGIN
    PROCESS (a, b, s)
    BEGIN
        IF s='0' THEN
            f<=a;
        ELSE
            f<=b;
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamental;
```

### PROCESS:

- Todos os comandos em um processo (PROCESS) são executados de forma sequencial.
- O processo é ativado assim que um dos componentes da lista de sensibilidade é alterado.
- A *lista de sensibilidade* corresponde aos sinais que devem alterar a saída do circuito e é composta de todos os sinais de entrada (neste exemplo → a, b, s) para os circuitos combinacionais.

# VHDL - Características de Projeto
 
## Descrição ou modelagem por fluxo de dados (RTL)



```
ARCHITECTURE fluxo_de_dados OF multiplexador IS
BEGIN
    f <= ((NOT s) AND a) OR (s AND b);
END fluxo_de_dados;
```

A descrição RTL especifica a própria expressão booleana do circuito

# VHDL - Características de Projeto

## Descrição ou modelagem estrutural

### • Solução 01:

**ARCHITECTURE** *estrutural* **OF** *multiplexador* **IS**

**SIGNAL** *t0, t1, t2* : BIT;

**BEGIN**


*t0* <= NOT *s*;

*t1* <= *t0* AND *a*;

*t2* <= *s* AND *b*;

*f* <= *t1* OR *t2*;

**END** *estrutural*;

 


- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.

# VHDL - Características de Projeto

## Descrição ou modelagem estrutural usando componente
 
### • Solução 02:

```
ENTITY not1 IS
    PORT (x : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END not1;
ARCHITECTURE logica OF not1 IS
BEGIN
    z <= NOT x;
END logica;
```




- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.

# VHDL - Características de Projeto
 
## Descrição ou modelagem estrutural usando componente

```
ENTITY and2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END and2;
ARCHITECTURE logica OF and2 IS
BEGIN
    z <= x AND y;
END logica;
```




- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.

# VHDL - Características de Projeto
 
## Descrição ou modelagem estrutural usando componente

```
ENTITY or2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END or2;
ARCHITECTURE logica OF or2 IS
BEGIN
    z <= x OR y;
END logica;
```



- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.



# VHDL - Características de Projeto

## Descrição ou modelagem estrutural usando componente

**ENTITY** multiplexador **IS**

**PORT** (a, b : **IN** **BIT**;

s : **IN** **BIT**;

f : **OUT** **BIT**);

**END** multiplexador;

**ARCHITECTURE** estrutural **OF** multiplexador **IS**

**COMPONENT** not1

**PORT** (x : **IN** **BIT**;

z : **OUT** **BIT**);

**END** component;

**COMPONENT** and2

**PORT** (x, y : **IN** **BIT**;

z : **OUT** **BIT**);

**END** component;

-- continuacao

**COMPONENT** or2 -- continuacao

**PORT** (x, y : **IN** **BIT**;

z : **OUT** **BIT**);

**END** component;

**SIGNAL** t0, t1, t2 : **BIT**;

**BEGIN**

P1: not1 **PORT MAP** (s, t0);

P2: and2 **PORT MAP** (t0, a, t1);


P3: and2 **PORT MAP** (s, b, t2);

P4: or2 **PORT MAP** (t1, t2, f);

**END** estrutural;

# Importante

## Estrutura ou entidade de projeto

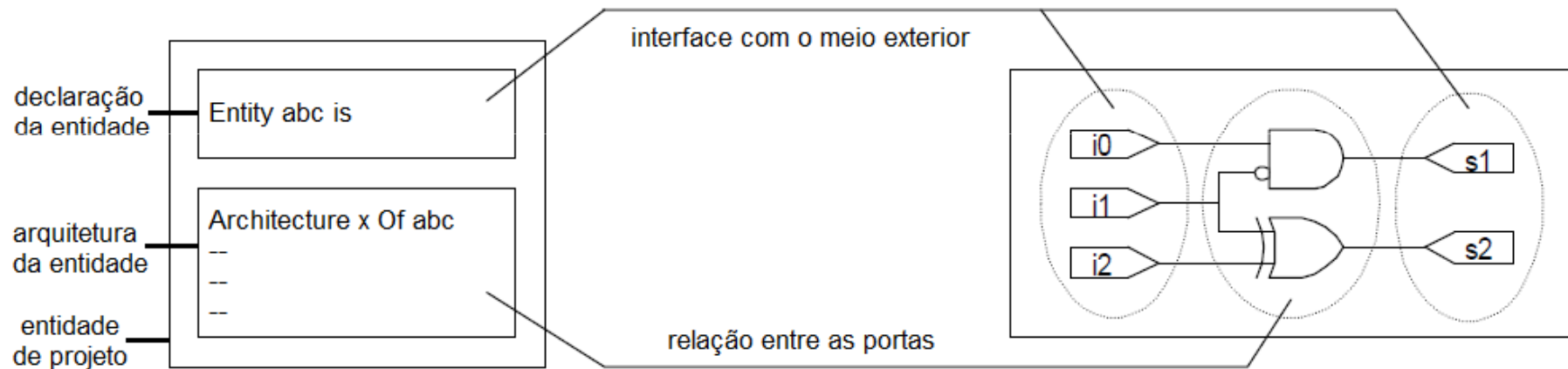


# Importante

## Estrutura ou entidade de projeto

- Pode representar desde uma simples porta lógica a um sistema completo
- Composta de duas partes:
  - Declaração da entidade → define portas de entrada e saída da descrição (equivalente ao símbolo de um bloco em captura esquemática)
  - Arquitetura da entidade → descreve as relações entre as portas (equivalente ao esquema contido no bloco em captura esquemática)

# Importante

## Declaração de entidade

 

```
ENTITY entidade_abc IS
```

```
    PORT (x0, x1      : IN      tipo_a;    -- entradas
          y0, y1      : OUT     tipo_b;    -- saídas
          y2          : BUFFER  tipo_c;    -- saída
          z0, z1      : INOUT   tipo_d);   -- entrada / saída
```

```
END entidade_abc;
```

# Importante

## Declaração de entidade

Declaração da entidade

**ENTITY:** inicia a declaração

**PORT:** define modo e tipo das portas

modo **IN** : entrada

modo **OUT** : saída


modo **BUFFER** : saída - pode ser referenciada  
internamente

modo **INOUT** : bidirecional

**END:** termina a declaração

# Importante

## Arquitetura da entidade

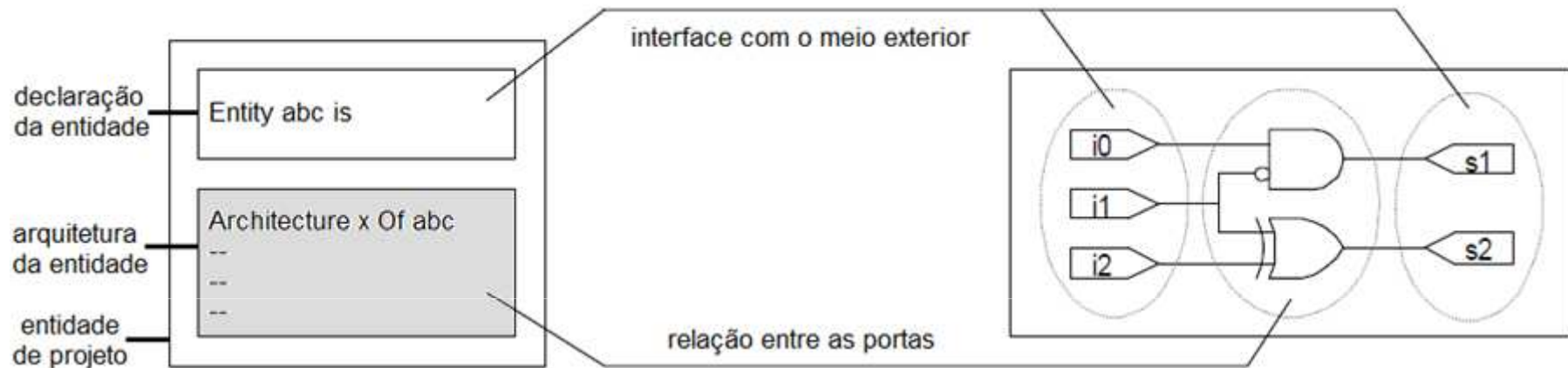

```
ARCHITECTURE estilo_abc OF entidade_abc IS
    -- declaracoes de sinais e constantes
    -- declaracoes de componentes referenciados
    -- descricao de sub-programas locais
    -- definicao de novos tipos de dados locais
    --
BEGIN
    --
    -- declaracoes concorrentes
    --
END estilo_abc;
```

# Importante

## Arquitetura da entidade

Declaração da arquitetura

**ARCHITECTURE:** inicia a declaração

- Linhas que seguem podem conter:
  - declaração de sinais e constantes
  - declaração de componentes referenciados
  - descrição de subprogramas locais
  - definição de novos tipos

**BEGIN:** inicia a descrição

**END:** termina a descrição

# Importante

## Estrutura básica de um código em VHDL

<b>LIBRARY IEEE;</b> <b>USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;</b> <b>USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;</b>	LIBRARY (PACOTES)
<b>ENTITY</b> exemplo <b>IS</b> <b>PORT</b> ( <descrição dos pinos de I/O> ); <b>END</b> exemplo;	ENTITY (PINOS DE I/O)
<b>ARCHITECTURE</b> teste <b>OF</b> exemplo <b>IS</b> <b>BEGIN</b> ... <b>END</b> teste;	ARCHITECTURE (ARQUITETURA)



# Importante

## Descrição ou modelagem comportamental

- Declaração de um processo

```
. . .  
ARCHITECTURE nome_da_arquitetura OF nome_da_entidade IS  
BEGIN  
    PROCESS (lista_de_sensibilidade)  
    BEGIN  
        . . .  
        comandos;  
        . . .  
    END PROCESS;  
END nome_da_arquitetura;
```

# Importante

## Descrição ou modelagem estrutural usando componente

- Declaração e instanciação de um componente


. . .

```
ARCHITECTURE nome_da_arquitetura OF nome_da_entidade IS
  COMPONENT nome_do_componente                -- declaracao do componente
    PORT (lista_de_porta_de_interface);
  END nome_do_componente;
  SIGNAL lista_de_sinal : tipo_de_dado;
  BEGIN
    nome_da_instanciacao : nome_componente PORT MAP
      (lista_de_associacao_de_porta);           -- instanciacao do componente
  END nome_da_arquitetura;
```

- Nota: A declaração do componente é similar à declaração de entidade.

# Importante

## Estrutura básica de um código em VHDL

 

# Resumo da Aula de Hoje

## Tópicos mais importantes:

- Características de projeto

# Próxima da Aula

- Tipos de Dados