



Circuitos Digitais II - 6882

André Barbosa Verona
Nardênio Almeida Martins

Universidade Estadual de Maringá
Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

Aula de Hoje

- **Revisão da aula anterior**
 - **Comandos Condicionais**
 - Comando *WHEN ELSE*
 - Comando *IF THEN ELSE*
 - Comando *CASE WHEN*
 - **Comandos de Repetição**
 - Comando *FOR LOOP*
 - Comando *WHILE LOOP*
 - Comando *NEXT e EXIT*

Revisão

- **Comandos Condicionais**
 - Comando *WHEN ELSE*
 - Comando *IF THEN ELSE*
 - Comando *CASE WHEN*

VHDL - Comandos Condicionais

Comandos Condicionais

- Comandos Condicionais permitem alterar o fluxo de execução do código
- Em VHDL há 3 comandos condicionais:
 - WHEN ELSE
 - IF THEN ELSE
 - CASE WHEN

VHDL - Comandos Condicionais

WHEN ELSE

- É um comando concorrente
- Restrição de uso dentro de procedimentos, funções e processos
- Transfere o valor de uma expressão para um sinal destino caso uma determinada condição seja satisfeita

Sintaxe

```
sinal_destino <= expressao_1 WHEN condicao_1 ELSE  
                    expressao_2 WHEN condicao_2 ELSE  
                    expressao_3 WHEN condicao_3 ELSE  
                    expressao_4;
```

- Nota: O comando condicional WHEN ELSE é útil para expressar funções lógicas em forma de tabela verdade

VHDL - Comandos Condicionais

WHEN ELSE


- Exemplo 01:
- Implemente a função XNOR com o comando condicional WHEN ELSE

TV da Porta XNOR

Entradas		Saída
A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Função XNOR Representação: $S = \overline{A \oplus B} = A \odot B$

Símbolo da Porta XNOR

 

Condições

A variável de saída S será igual a 1 quando as variáveis de entrada A e B forem iguais, senão a variável de saída S será igual a 0.

VHDL - Comandos Condicionais

WHEN ELSE

- Exemplo 01:
- Implemente a função XNOR com o comando condicional WHEN ELSE

TV da Porta XNOR

Entradas		Saída
A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

```
LIBRARY ieee;                -- Funcao xnor usando comando when else
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY xnor_cc_when IS
    PORT (a, b : IN BIT;
          s : OUT BIT);
END xnor_cc_when;

ARCHITECTURE condicional OF xnor_cc_when IS
BEGIN
    s <= '1' WHEN (a=b) ELSE '0';
END condicional;
```

VHDL - Comandos Condicionais

WHEN ELSE

 - Exemplo 02: Implemente um multiplexador de duas entradas de dados (**a** e **b**), uma entrada de seleção (**s**) e uma única saída de dados (**f**). O seu funcionamento basear-se-á na escolha da entrada de seleção que determinará qual das entradas de dados aparecerá na saída de dados.



VHDL - Comandos Condicionais

Solução

```
LIBRARY ieee;           -- Multiplexador 2 x 1 usando comando when else
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY mux_cc_when IS
    PORT (a, b : IN BIT;
          s  : IN BIT;
          f  : OUT BIT);
END mux_cc_when;
ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_when IS
BEGIN
    f <= a WHEN s = '0' ELSE b;
END condicional;
```

VHDL - Comandos Condicionais

IF THEN ELSE

- É um comando sequencial
- Utilizado na descrição comportamental de componentes → Utilizado em procedimentos, funções e processos.
- Transfere o valor de uma expressão para um sinal destino caso uma determinada condição seja satisfeita

• Sintaxe →

```
IF condicao_1 THEN
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_2 THEN                -- Clausula ELSIF opcional
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_3 THEN
    comando_sequencial;
ELSE                                -- Clausula ELSE opcional
    comando_sequencial;
END IF;
```

VHDL - Comandos Condicionais

IF THEN ELSE

- Aninhar vários níveis de construções IF THEN ELSE.

- Sintaxe →

```
IF condicao_1 THEN
    IF condicao_2 THEN
        comando_sequencial;
    ELSE
        comando_sequencial;
    END IF;
ELSE
    IF condicao_3 THEN
        comando_sequencial;
    ELSE
        comando_sequencial;
    END IF;
END IF;
```

VHDL - Comandos Condicionais

IF THEN ELSE


- Exemplo 03:
- Implemente a função XNOR com o comando condicional IF THEN ELSE

TV da Porta XNOR

Entradas		Saída
A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Função XNOR Representação: $S = \overline{A \oplus B} = A \odot B$

Símbolo da Porta XNOR

 

Condições

Se as variáveis de entrada A e B forem iguais então a variável de saída S será igual a 1, senão a variável de saída S será igual a 0.

VHDL - Comandos Condicionais


Solução

```
LIBRARY ieee;          -- Funcao xnor usando comando if then else end if
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY xnor_cc_if IS
    PORT (a, b : IN BIT;
          s : OUT BIT);
END xnor_cc_if;
ARCHITECTURE condicional OF xnor_cc_if IS
BEGIN
    PROCESS (a, b)
    BEGIN
        IF (a=b) THEN s <= '1';
        ELSE
            s <= '0';
        END IF;
    END PROCESS;
END condicional;
```

VHDL - Comandos Condicionais

IF THEN ELSE

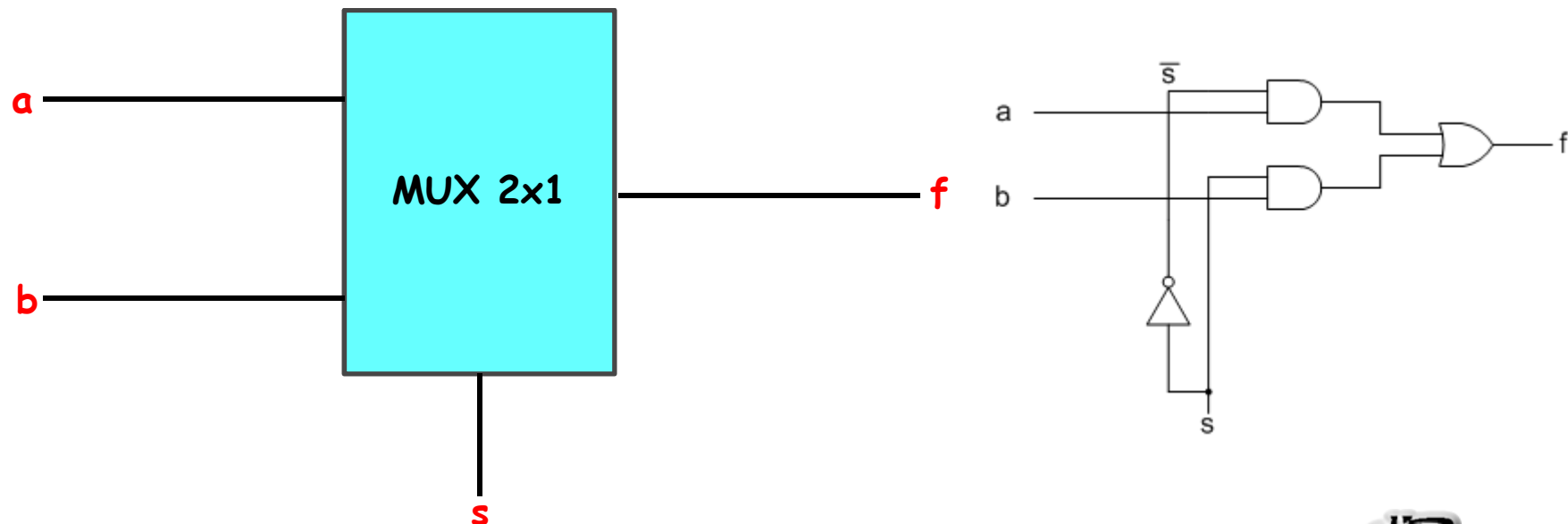- Exemplo 04: Implemente um multiplexador de duas entradas de dados (**a** e **b**), uma entrada de seleção (**s**) e uma única saída de dados (**f**). O seu funcionamento basear-se-á na escolha da entrada de seleção que determinará qual das entradas de dados aparecerá na saída de dados.



VHDL - Comandos Condicionais

Solução

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY mux_cc_if IS
    PORT (a, b : IN BIT;
          s : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END mux_cc_if;

ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_if IS
BEGIN
    PROCESS (a, b, s)
    BEGIN
        IF s='0' THEN f<=a;
        ELSE f<=b;
        END IF;
    END PROCESS;
END condicional;
```

-- Multiplexador 2 x 1 usando comando if then else

VHDL - Comandos Condicionais

CASE WHEN

- É um comando sequencial com uso dentro de procedimentos, funções e processos.
- Permite a definição de várias condições em um componente.
- Neste comando, as comparações sempre são feitas em torno de um único objeto ou expressão, e será o valor desse objeto ou determinada condição que indicará quais comandos serão executados.

- Sintaxe:

```
CASE expressao_de_escolha IS                                -- expressao_de_escolha =  
    WHEN condicao_1                                          => comando_a;                -- condicao_1  
    WHEN condicao_2                                          => comando_b; comando_c; -- condicao_2  
    WHEN condicao_3 | condicao_4                             => comando_d;                -- condicao_3 ou condicao_4  
    WHEN condicao_5 TO condicao_9                             => comando_d;                -- condicao_5 ate condicao_9  
    WHEN OTHERS                                             => comando_e; comando_f; -- condicoes restantes
```


END CASE;

- NOTA: O delimitador | equivale a uma operação OU entre as condições de escolha. As palavras reservadas TO e DOWNTO servem para delimitar uma faixa de condições. A palavra reservada OTHERS na última condição serve para agrupar as condições não-relacionadas na lista.

VHDL - Comandos Condicionais

CASE WHEN

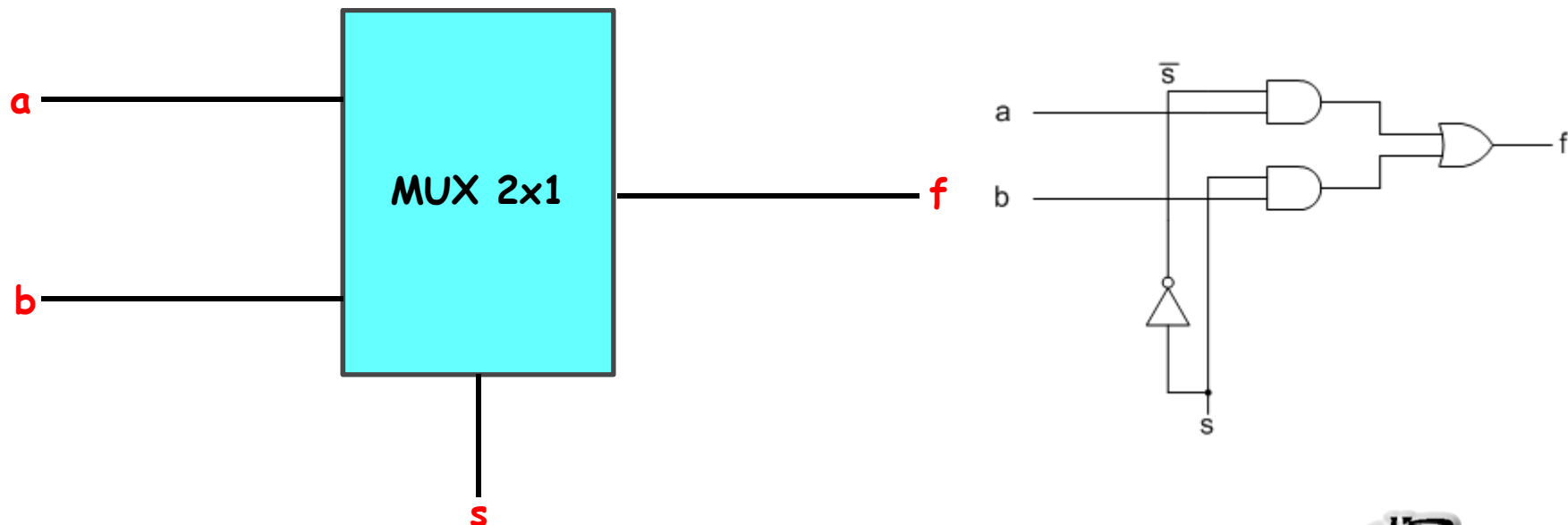- Exemplo 05: Implemente um multiplexador de duas entradas de dados (**a** e **b**), uma entrada de seleção (**s**) e uma única saída de dados (**f**). O seu funcionamento basear-se-á na escolha da entrada de seleção que determinará qual das entradas de dados aparecerá na saída de dados.



VHDL - Comandos Condicionais

```
LIBRARY ieee;          -- Multiplexador 2 x 1 usando comando case when
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY mux_cc_case IS
    PORT (a, b : IN BIT;
          s : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END mux_cc_case;
ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_case IS
BEGIN
    PROCESS (a, b, s)
    BEGIN
        CASE s IS
            WHEN '0' => f <= a;
            WHEN '1' => f <= b;
        END CASE;
    END PROCESS;
END condicional;
```

VHDL - Comandos Condicionais

WITH SELECT WHEN

- É um comando concorrente.
- Transfere um valor a um sinal de destino segundo uma relação de opções.
- Todas as condições de seleção devem ser consideradas e elas devem ser mutuamente exclusivas.
- A lista de opções nesta construção não contém uma prioridade.

Sintaxe:


```
WITH expressao_de_escolha SELECT                -- expressao_de_escolha =
sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1,    -- condicao_1
        expressao_b WHEN condicao_2,            -- condicao_2
        expressao_c WHEN condicao_3 | condicao_4, -- condicao_3 ou condicao_4
        expressao_d WHEN condicao_5 TO condicao_9, -- condicao_5 ate condicao_9
        expressao_e WHEN OTHERS;                -- condicoes restantes
```

- NOTA: O delimitador | equivale a uma operação OU entre as condições de escolha. As palavras reservadas TO e DOWNTO servem para delimitar uma faixa de condições. A palavra reservada OTHERS na última condição serve para agrupar as condições não-relacionadas na lista.

VHDL - Comandos Condicionais

WITH SELECT WHEN

 - Exemplo 06: Implemente um multiplexador de duas entradas de dados (**a** e **b**), uma entrada de seleção (**s**) e uma única saída de dados (**f**). O seu funcionamento basear-se-á na escolha da entrada de seleção que determinará qual das entradas de dados aparecerá na saída de dados.



VHDL - Comandos Condicionais

```
LIBRARY ieee; -- Multiplexador 2 x 1 usando comando with select when
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY mux_cc_case IS
    PORT (a, b : IN BIT;
          s : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END mux_cc_case;
ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_case IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        f <= a WHEN '0',
            b WHEN '1';
END condicional;
```

Aula de Hoje

- **Comandos de Repetição**
 - **Comando *FOR LOOP***
 - **Comando *WHILE LOOP***
 - **Comando *NEXT e EXIT***

VHDL - Comandos de Repetição

Comandos de Repetição

- Comandos de Repetição permitem executar repetidamente uma sequência de instruções
- Em VHDL há 2 esquemas de repetição:
 - FOR LOOP
 - WHILE LOOP

VHDL - Comandos de Repetição

FOR LOOP

- Permite a repetição de instruções uma quantidade de vezes preestabelecida
- Restrição de uso dentro de procedimentos, funções e processos
- Um contador vai sendo incrementado ou decrementado a cada iteração até atingir um valor limite.
- Contador não pode ser alterado com operações de atribuição

Sintaxe

```
FOR contador IN valor_inicial TO|DOWNTO valor_final LOOP  
    comandos  
    ...  
END LOOP;
```


VHDL - Comandos de Repetição

FOR LOOP

- Exemplo:

```
--calcula o quadrado de 1 a 10 e armazena em i_squared  
FOR i IN 1 TO 10 LOOP  
    i_squared(i) := i * i;  
END LOOP;
```

VHDL - Comandos de Repetição

FOR LOOP

- Exercício 01:
- Implemente um código para um circuito gerador de paridade para 4 bits:
 - ✓ Se dígitos "1" no número binário for ímpar → Paridade ímpar → Paridade = 1
 - ✓ Se dígitos "1" no número binário for par → Paridade par → Paridade = 0

VHDL - Comandos de Repetição

Solução

- Exercício 01:

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY gerador_paridade IS  
PORT  (a: IN BIT_VECTOR (0 TO 3);  
        paridade: OUT BIT);  
END gerador_paridade;                                -- continua
```

VHDL - Comandos de Repetição

Solução

- Exercício 01: Atributo: a'RANGE[n] → Faixa do vetor da dimensão "[n]"

```
ARCHITECTURE logica OF gerador_paridade IS          -- continuação
BEGIN


    PROCESS (a)
        VARIABLE par_temp: BIT;
    BEGIN
        par_temp:='0';
        FOR i IN a'RANGE LOOP          -- a'RANGE → 0 TO 3
            par_temp:=par_temp XOR a(i);
        END LOOP;
        paridade <= par_temp;
    END PROCESS;
END logica;
```

VHDL - Comandos de Repetição

FOR LOOP

- Exercício 02:
- Implemente um código para o circuito somador de 2 bits usando FOR LOOP.
- Use os seguintes nomes para as entradas e saídas:
 - x,y: para os dados;
 - ze para a entrada do vem-1;
 - v vai-1 interno;
 - zs para a saída do vai-1 final;
 - s para a saída da soma.
 - Veja figura a seguir

Somador de 2 bits

 

VHDL - Comandos de Repetição

Solução

• Exercício 02:

ENTITY som_2bits IS

GENERIC (n	: INTEGER := 2);	-- numero de bits
PORT (x, y	: IN BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);	-- entradas do somador
ze	: IN BIT;	-- vem-1
s	: OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);	-- saida
zs	: OUT BIT);	-- vai-1

END som_2bits;

ARCHITECTURE logica OF som_2bits IS

BEGIN

PROCESS (x, y, ze)

VARIABLE v : BIT_VECTOR (n DOWNT0 0); -- vai-1 interno

BEGIN

v(0) := ze;

FOR i IN 0 TO n-1 LOOP

s(i) <= x(i) XOR y(i) XOR v(i);

v(i+1) := (x(i) AND y(i)) OR (x(i) AND v(i)) OR (y(i) AND v(i));

END LOOP;

zs <= v(n);

END PROCESS;

END logica;

VHDL - Comandos de Repetição

FOR LOOP

- Exercício 03:
- Implemente um código para o circuito conversor do tipo bit_vector para o tipo integer (binário para inteiro) usando FOR LOOP.
- Use os seguintes nomes para as entradas e saídas:
 - e_bit para o vetor de bits (com 4 posições);
 - inteiro_for para a saída convertida para inteiro;
 - temp para a variável que armazena as conversões.

VHDL - Comandos de Repetição

Solução

- **Exercício 03:** Atributo: $e_bit'RANGE[n]$ → Faixa do vetor da dimensão "[n]"

```
ENTITY loop_f1 IS
  PORT (e_bit      : IN BIT_VECTOR (3 DOWNT0 0); -- entrada tipo vetor de bits
        inteiro_for : OUT INTEGER RANGE 0 TO 15); -- saída convertida para inteiro
END loop_f1;

ARCHITECTURE teste OF loop_f1 IS
BEGIN
  PROCESS (e_bit)
    VARIABLE temp : INTEGER;
  BEGIN
    temp := 0;
    FOR i IN e_bit'RANGE LOOP -- numero de iteracoes: tamanho do vetor entrada
      IF e_bit(i) = '1' THEN temp := temp + 2**i;
    END IF;
    END LOOP;
    inteiro_for <= temp;
  END PROCESS;
END teste;
```

VHDL - Comandos de Repetição

WHILE LOOP

- Permite a repetição de instruções se uma condição for verdadeira
- A iteração termina se a condição for falsa
- Restrição de uso dentro de procedimentos, funções e processos

Sintaxe

```
WHILE condição LOOP  
    comandos  
    ...  
END LOOP;
```

VHDL - Comandos de Repetição

WHILE LOOP

- Exemplo:

```
j := 0;  
sum := 10;  
WHILE j < 20 LOOP  
    sum := sum * 2;  
    j := j + 3;  
END LOOP;
```

VHDL - Comandos de Repetição

WHILE LOOP

- Exercício 04:
- Implemente um código para o circuito somador de 2 bits usando WHILE LOOP.
- Use os seguintes nomes para as entradas e saídas:
 - x,y: para os dados;
 - ze para a entrada do vem-1;
 - v vai-1 interno;
 - zs para a saída do vai-1 final;
 - s para a saída da soma.

VHDL - Comandos de Repetição

Solução

• Exercício 04:

ENTITY som_2bits IS

GENERIC (n	: INTEGER := 2);	-- numero de bits
PORT (x, y	: IN BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);	-- entradas do somador
ze	: IN BIT;	-- vem um
s	: OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);	-- saida
zs	: OUT BIT);	-- vai um

END som_2bits;

ARCHITECTURE teste OF som_2bits IS

BEGIN

PROCESS (x, y, ze)

VARIABLE i : INTEGER ;

VARIABLE v : BIT_VECTOR (n DOWNT0 0); -- vai um interno

BEGIN

i := 0; -- deve ser atualizado a cada iteracao

v(0) := ze;

WHILE i <= n-1 LOOP -- executado enquanto verdadeiro

s(i) <= x(i) XOR y(i) XOR v(i);

v(i+1) := (x(i) AND y(i)) OR (x(i) AND v(i)) OR (y(i) AND v(i));

i := i+1;

END LOOP;

zs <= v(n);

END PROCESS;

END teste;

VHDL - Comandos de Repetição

WHILE LOOP

- Exercício 05:
- Implemente um código para o circuito conversor do tipo bit_vector para o tipo integer (binário para inteiro) usando WHILE LOOP.
- Use os seguintes nomes para as entradas e saídas:
 - e_bit para o vetor de bits (com 4 posições);
 - inteiro_for para a saída convertida para inteiro;
 - temp para a variável que armazena as conversões.

VHDL - Comandos de Repetição

Solução

Exercício 05:

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY bit_to_int_while IS
```

```
    GENERIC (n          : INTEGER := 4);
```

```
    PORT  (e_bit        : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);
```

```
           inteiro_while : OUT INTEGER RANGE 0 TO 2**n-1);
```

```
END bit_to_int_while;
```

```
-- entrada tipo vetor de bits
```

```
-- saída convertida para inteiro
```

```
--continua
```

VHDL - Comandos de Repetição

Solução

Exercício 05: Atributo: $e_bit'LENGTH[n]$ → Número de elementos da dimensão "[n]" no vetor

```
ARCHITECTURE logica OF bit_to_int_while IS                                --continuacao
BEGIN
  PROCESS (e_bit)
    VARIABLE temp, i : INTEGER;
    BEGIN
      temp := 0;
      i := 0;
      WHILE (i /= e_bit'LENGTH) LOOP                                     -- numero de iteracoes: tamanho do vetor entrada
        IF e_bit(i) = '1' THEN temp := temp + 2**i;
        END IF;
        i := i + 1;
      END LOOP;
      inteiro_while <= temp;
    END PROCESS;
  END logica;
```


VHDL – Comandos de Repetição

NEXT e EXIT

- Permitem alterar a sequência das operações executadas em um comando LOOP.
- EXIT interrompe a execução do laço de repetição e força o código a prosseguir para o comando posterior ao LOOP.
- NEXT causa um salto para o final do laço de repetição e segue para a próxima iteração do comando LOOP.

VHDL - Comandos de Repetição

NEXT e EXIT

Sintaxe NEXT

NEXT;	--pula para a proxima iteracao
NEXT WHEN condicao_1;	--pula para a proxima iteracao caso --condicao_1 seja verdadeira
NEXT loop_1 WHEN condicao_3;	--pula para a loop_1
abc: NEXT WHEN condicao_2;	--idem, rotulo abc opcional

VHDL - Comandos de Repetição

NEXT e EXIT

Sintaxe EXIT

```
EXIT;                                --termina a iteracao
EXIT WHEN condicao_1;                 --termina a iteracao caso
                                     --condicao_1 seja verdadeira
EXIT loop_1 WHEN condicao_3;          --termina a iteracao e salta para
                                     --loop_1
abc: EXIT WHEN condicao_2;             --idem, rotulo abc opcional
```

VHDL - Comandos de Repetição

NEXT

- Exemplo:

```
process (flag)
variable a, b : integer := 0 ;
begin
    a := 0 ; b := 3 ;
    for i in 0 to 7 loop
        b := b + 1 ;
        if i = 5 then next;
        end if ;
        a := a + b ;
    end loop;
end process;
```

VHDL - Comandos de Repetição

EXIT

- Exemplo:

```
process (flag)
variable sum, cnt : integer := 0 ;
begin
    sum := 0; cnt := 0;
    loop
        cnt := cnt + 1 ;
        sum := sum + cnt ;
        exit when sum > 100 ;
    end loop;
end process;
```

VHDL - Comandos de Repetição

NEXT e EXIT



VHDL – Comandos de Repetição

EXIT

- Exercício 06:
- Implemente um código para o circuito conversor do tipo bit_vector para o tipo integer (binário para inteiro) usando EXIT num LOOP básico.
- Use os seguintes nomes para as entradas e saídas:
 - e_bit para o vetor de bits (com 4 posições);
 - inteiro_exit para a saída convertida para inteiro;
 - temp para a variável que armazena as conversões.

VHDL - Comandos de Repetição

Solução

- Exercício 06: Atributo: $e_bit'LENGTH[n]$ → Número de elementos da dimensão "[n]" no vetor

```
ENTITY loop_e1 IS
  GENERIC (n          : INTEGER := 4);
  PORT (e_bit         : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0); -- entrada tipo vetor de bits
        inteiro_exit  : OUT INTEGER RANGE 0 TO 2**n-1); -- saída convertida para inteiro
END loop_e1;

ARCHITECTURE teste OF loop_e1 IS
BEGIN
  PROCESS (e_bit)
    VARIABLE temp, i : INTEGER;
  BEGIN
    temp := 0;
    i := 0;
    LOOP
      IF e_bit(i) = '1' THEN temp := temp + 2**i;
      END IF;
      i := i + 1;
      EXIT WHEN i = e_bit'LENGTH;
    END LOOP;
    inteiro_exit <= temp;
  END PROCESS;
END teste;
```


Tarefas para a Casa

Implementar os projetos a seguir:

- 2 variações do somador
- 1 variação para paridade

Tarefas para a Casa

Somador Variação 1

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use ieee.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
ENTITY soma_cc_for2 IS
  GENERIC (n          : INTEGER := 2);                -- numero de bits
  PORT    (A, B       : IN  STD_LOGIC_VECTOR (n-1 DOWNT0 0); -- entradas do somador
           cin : IN  STD_LOGIC;                        -- vem-1
           S : OUT STD_LOGIC_VECTOR (n-1 DOWNT0 0); -- saida
           cout : OUT STD_LOGIC);                    -- vai-1
END soma_cc_for2;                                     --continua
```

Tarefas para a Casa

Somador Variação 1

```
architecture somador of soma_cc_for2 is                                     --continuacao
begin
    process(A,B, cin)
        variable carry : STD_LOGIC;
        begin
            for w in 0 to 1 loop
                if w=0 then
                    carry:=cin;
                end if;
                S(w) <= A(w) xor B(w) xor carry;
                carry := (A(w) and B(w)) or (A(w) and carry) or (B(w) and carry);
            end loop;
            cout <= carry;
        end process;
    end somador;
```

Tarefas para a Casa

Somador Variação 2

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;  
use ieee.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
```

```
entity soma_cc_for3 is  
    port (a,b: in std_logic_vector(1 downto 0);  
          cin: in std_logic;  
          sum: out std_logic_vector(1 downto 0);  
          cout: out std_logic);
```

```
end soma_cc_for3;
```

--continua

Tarefas para a Casa

Somador Variação 2

```
architecture behavior of soma_cc_for3 is                                --continuacao
signal c: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    process (a,b,cin,c)
    begin
        c(0) <= cin;
        for i in 0 to 1 loop
            sum(i) <= a(i) xor b(i) xor c(i);
            c(i+1) <= (a(i) and b(i)) or (c(i) and (a(i) or b(i)));
        end loop;
        cout <= c(2);
    end process;
end behavior;
```

Tarefas para a Casa

Gerador Variação 1

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;  
ENTITY paridade_for_1 IS  
  PORT  (I          : IN  STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 3);  
         EVEN, ODD : OUT STD_LOGIC);  
END paridade_for_1;
```

--continua

Tarefas para a Casa

Gerador Variação 1

✓ Convenção:

- Paridade será ímpar quando ODD = 1 e EVEN = 0
- Paridade será par quando ODD = 0 e EVEN = 1

```
ARCHITECTURE teste OF paridade_for_1 IS
```

--continuacao

```
BEGIN
```

```
    PROCESS (I)
```

```
        VARIABLE p : STD_LOGIC;
```

```
        BEGIN
```

```
            p := I(0);
```

```
            FOR j IN 1 TO 3 LOOP
```

```
                IF I(j) = '1' THEN p := NOT p; END IF;
```

```
            END LOOP;
```

```
            ODD  <= p;
```

```
            EVEN <= NOT p;
```

```
        END PROCESS;
```

```
END teste;
```

Resumo da Aula de Hoje

Tópicos mais importantes:

- **Comandos de Repetição**
 - Comando *FOR LOOP*
 - Comando *WHILE LOOP*
 - Comando *NEXT e EXIT*

Próxima da Aula

- **Atrasos**
- **Processos**
- **Pacotes**