



# Circuitos Digitais II - 6882

André Barbosa Verona  
Nardênio Almeida Martins

Universidade Estadual de Maringá  
Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

# Aula de Hoje

Projeto e Simulação de um circuito multiplexador 2 X 1

usando os comandos:

**CASE WHEN**

**WITH SELECT WHEN**


**WHEN ELSE**

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware
 
## Multiplexador


Multiplexador ou Seletor de Dados: É um circuito lógico que tem diversas entradas e apenas uma saída. MUX seleciona uma única entrada para transmitir para a saída.

Entradas de Controle: permitem selecionar a entrada a ser transmitida.




# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Multiplexador 2 X 1

 

$$f = \bar{s}.a + s.b$$

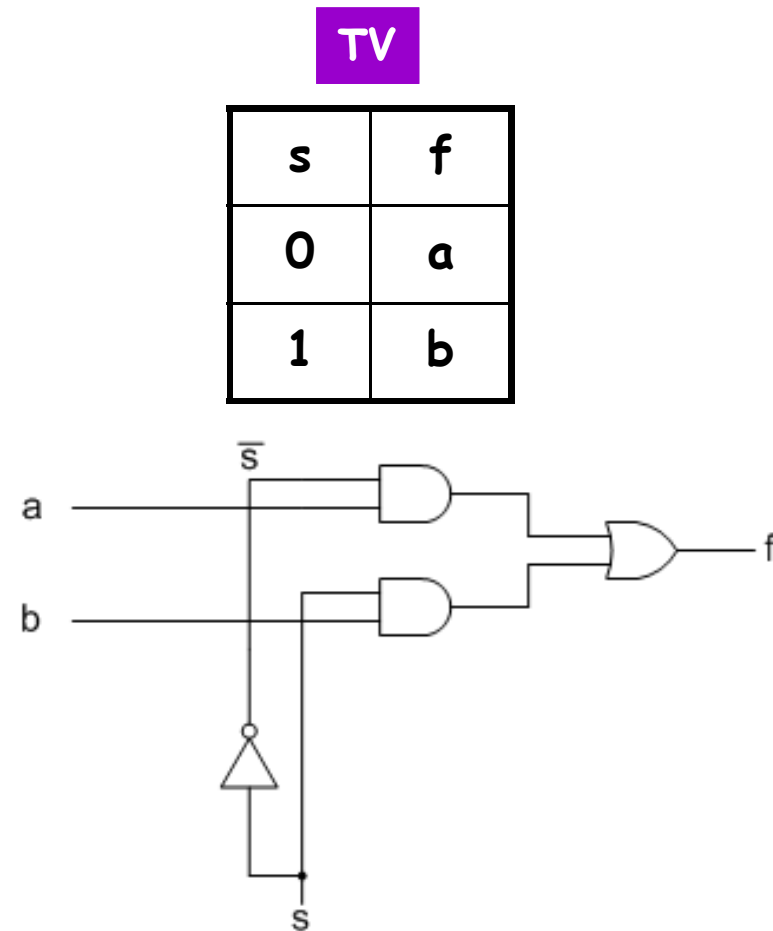

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Estrutura Básica de um Código em VHDL


<b>LIBRARY IEEE;</b> <b>USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;</b> <b>USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;</b>	LIBRARY (PACOTES)
<b>ENTITY</b> exemplo <b>IS</b> <b>PORT</b> ( <descrição dos pinos de I/O> ); <b>END</b> exemplo;	ENTITY (PINOS DE I/O)
<b>ARCHITECTURE</b> teste <b>OF</b> exemplo <b>IS</b> <b>BEGIN</b> ... <b>END</b> teste;	ARCHITECTURE (ARQUITETURA)

# Software Quartus II

1. Crie diretório ou pasta **"work"** na área de trabalho.
2. Crie os seguintes subdiretórios dentro do diretório **"work"**:
  - a) **"mux\_cc\_case"**
  - b) **"mux\_cc\_with"**
  - c) **"cod\_cc\_when"** → Codificador Decimal
3. Inicialize o Software **Quartus II**


# Software Quartus II

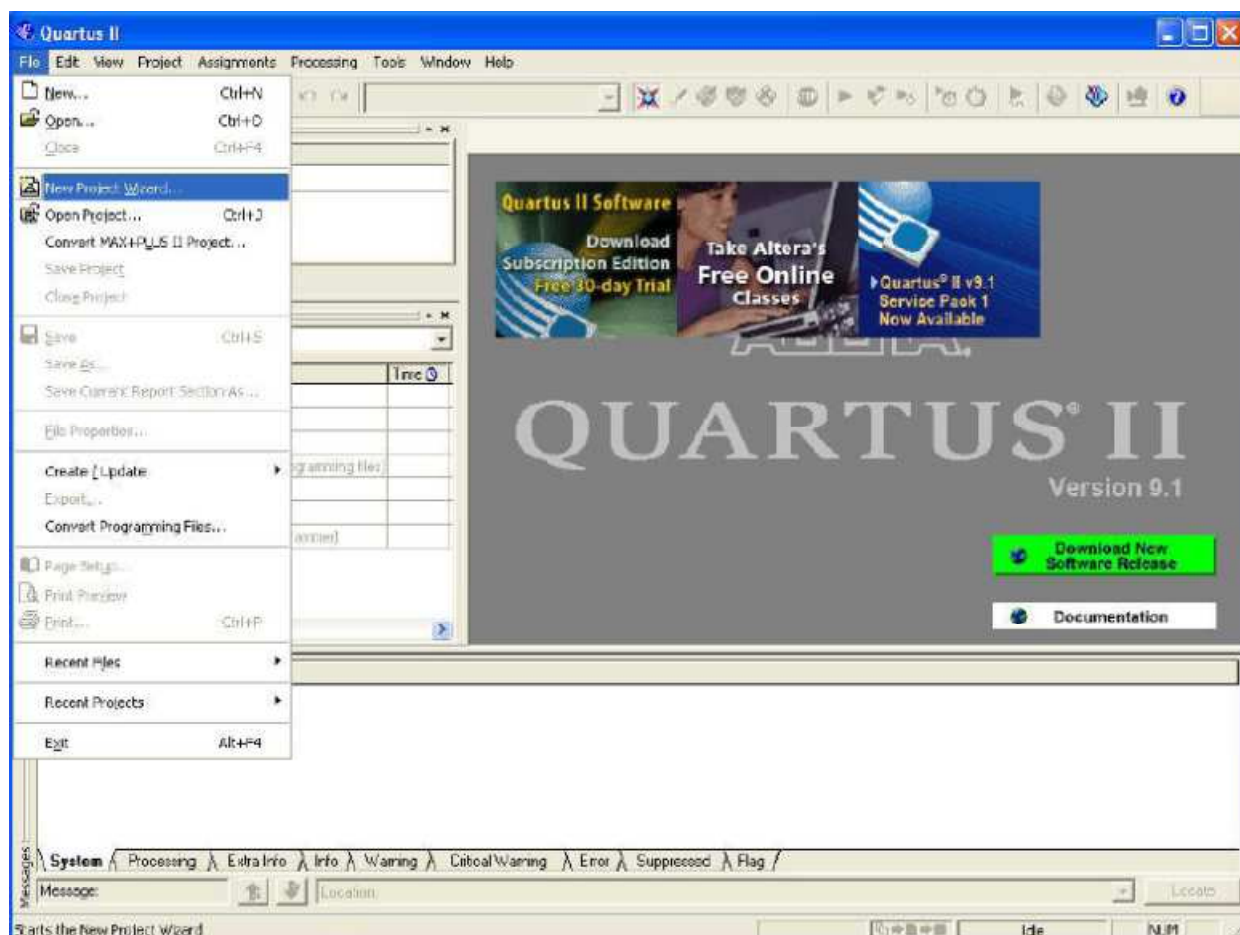4. Crie um novo projeto: selecione "File > New Project Wizard"



# Software Quartus II

 
5. Na primeira linha da janela, insira o caminho e o nome do diretório do projeto → **"work"**. Na segunda linha insira o nome do projeto → **"mux\_cc\_case"**.






# Software Quartus II

 6. Pressione "**Next**". O projetista pode incluir arquivos de outros projetos, ou mesmo aqueles que estão nas "*Libraries*" do software Quartus II.




# Software Quartus II

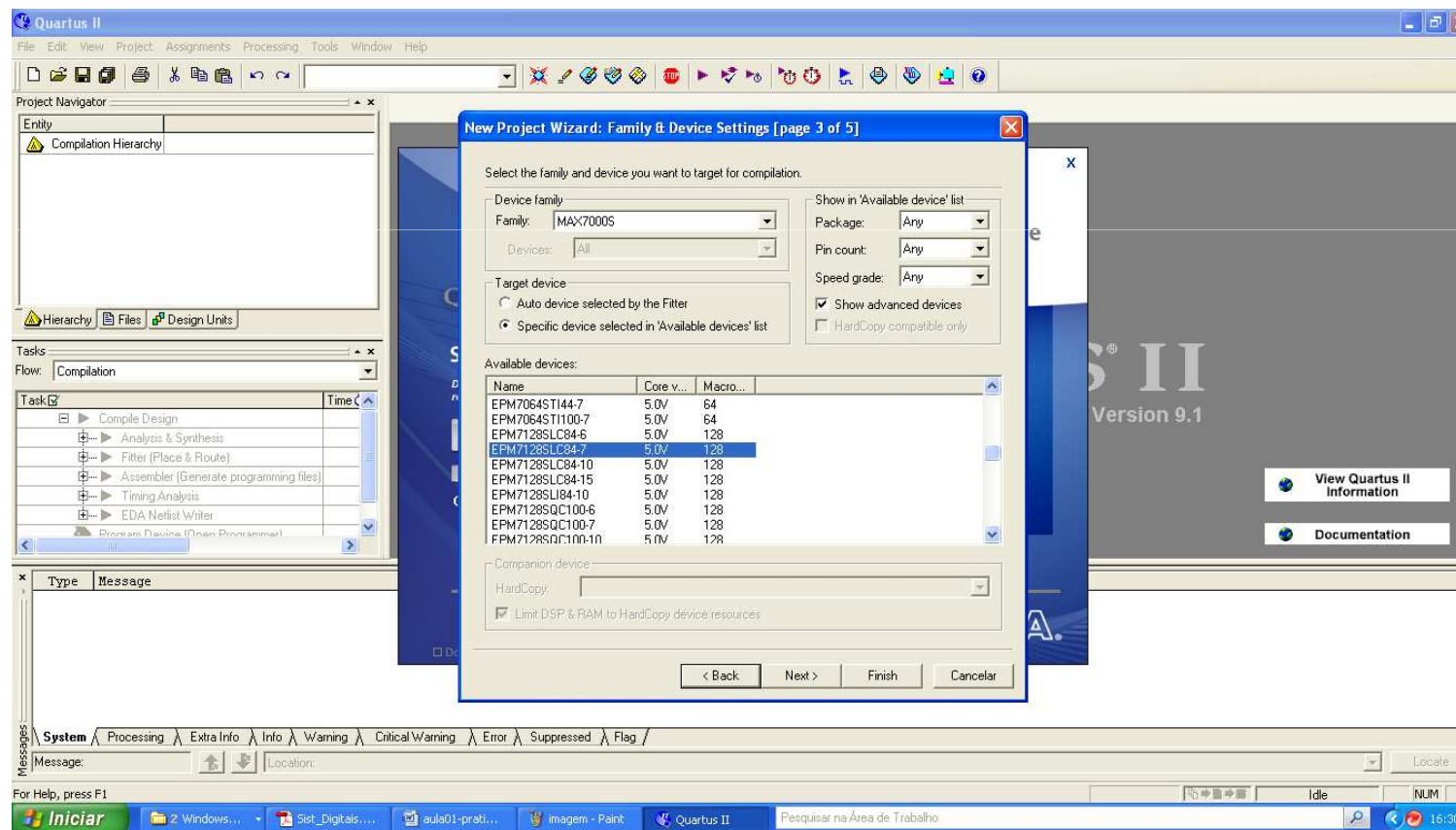7. Selecione o dispositivo lógico programável a ser utilizado. Neste caso é usado o CPLD da família "MAX7000S", denominado "EPM7128SLC84-7".




# Software Quartus II

 8. O próximo passo permite a adição de outras ferramentas como "LeonardoSpectrum" e "EDIF", "ModelSim" e "VHDL", "PrimeTime" e "Verilog HDL" que possibilita a interação entre FPGA e ASIC.




# Software Quartus II

 9. O último passo apresenta um resumo do projeto a ser executado. Posteriormente, clique em **Finish**.



# Software Quartus II

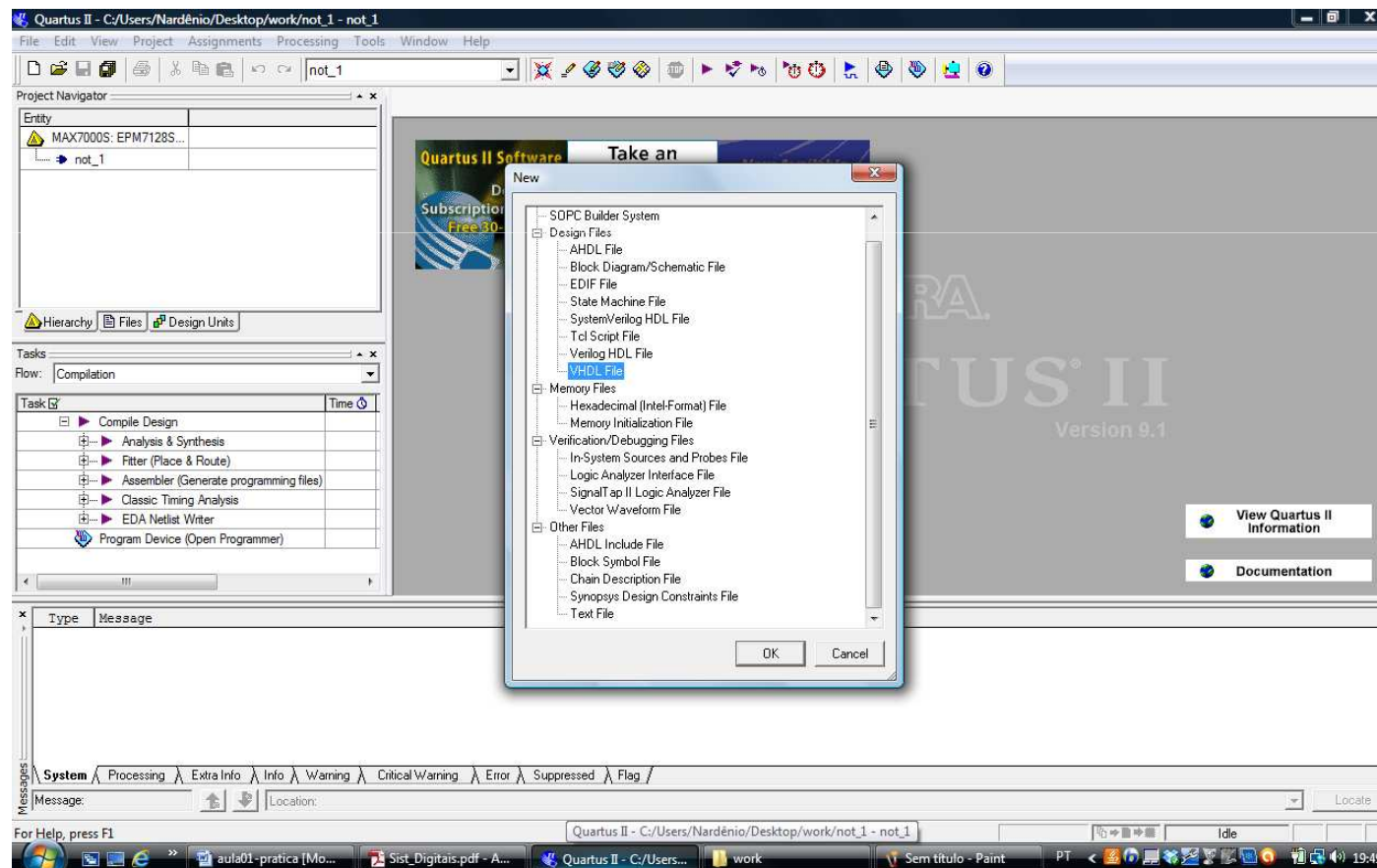10. Defina o modo a ser utilizado para desenvolver o projeto: AHDL, VHDL ou Block Diagram/Schematic File. Selecione "**File > New**" e escolha "**VHDL file**".



# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## CASE WHEN

- É um comando sequencial com uso dentro de procedimentos, funções e processos.
- Permite a definição de várias condições em um componente.
- Neste comando, as comparações sempre são feitas em torno de um único objeto ou expressão, e será o valor desse objeto ou determinada condição que indicará quais comandos serão executados.

- Sintaxe:

```
CASE expressao_de_escolha IS                                -- expressao_de_escolha =  
    WHEN condicao_1                                     => comando_a;                -- condicao_1  
    WHEN condicao_2                                     => comando_b; comando_c; -- condicao_2  
    WHEN condicao_3 | condicao_4                         => comando_d;                -- condicao_3 ou condicao_4  
    WHEN condicao_5 TO condicao_9                       => comando_d;                -- condicao_5 ate condicao_9  
    WHEN OTHERS                                       => comando_e; comando_f; -- condicoes restantes
```

END CASE;

- NOTA: O delimitador | equivale a uma operação OU entre as condições de escolha. As palavras reservadas TO e DOWNTO servem para delimitar uma faixa de condições. A palavra reservada OTHERS na última condição serve para agrupar as condições não-relacionadas na lista.

# Software Quartus II


## 11. Escreva o código em VHDL.

```
LIBRARY ieee;          -- Multiplexador 2 x 1 usando comando case when
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY mux_cc_case IS
    PORT (a, b, s : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END mux_cc_case;
ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_case IS
BEGIN
    PROCESS (a, b, s)
    BEGIN
        CASE s IS
            WHEN '0' => f <= a;
            WHEN '1' => f <= b;
        END CASE;
    END PROCESS;
END condicional;
```



# Software Quartus II

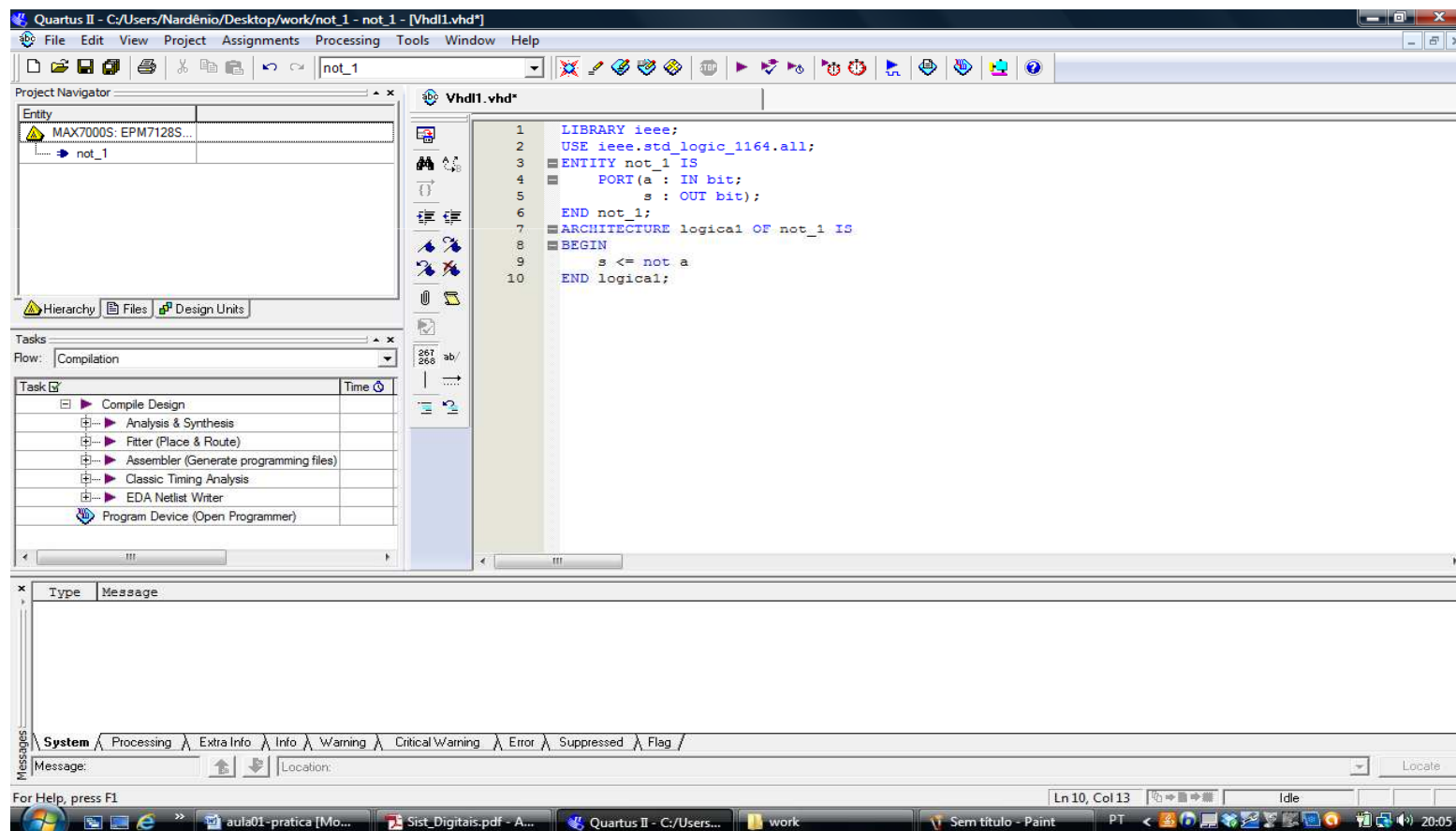
12. Salve o código em VHDL com extensão  
"mux\_cc\_case.vhd" na pasta ou subdiretório  
"mux\_cc\_case".






# Software Quartus II

 13. Compilação: **"Processing > Start Compilation"**. A compilação é a verificação da construção. Nesta etapa, erros lógicos não são detectados. Esta verificação é feita na simulação do circuito.




# Software Quartus II

 14.A verificação de erros lógicos é feita na simulação do circuito. Para isto selecione "File > New" e escolha "Vector Waveform File".




# Software Quartus II

 15. Ajuste o tempo de simulação: **Edit > End Time** e coloque **80 ns** para simulação. Clique **View > Fit in Window** para que todo o tempo de simulação fique visível na janela.




# Software Quartus II

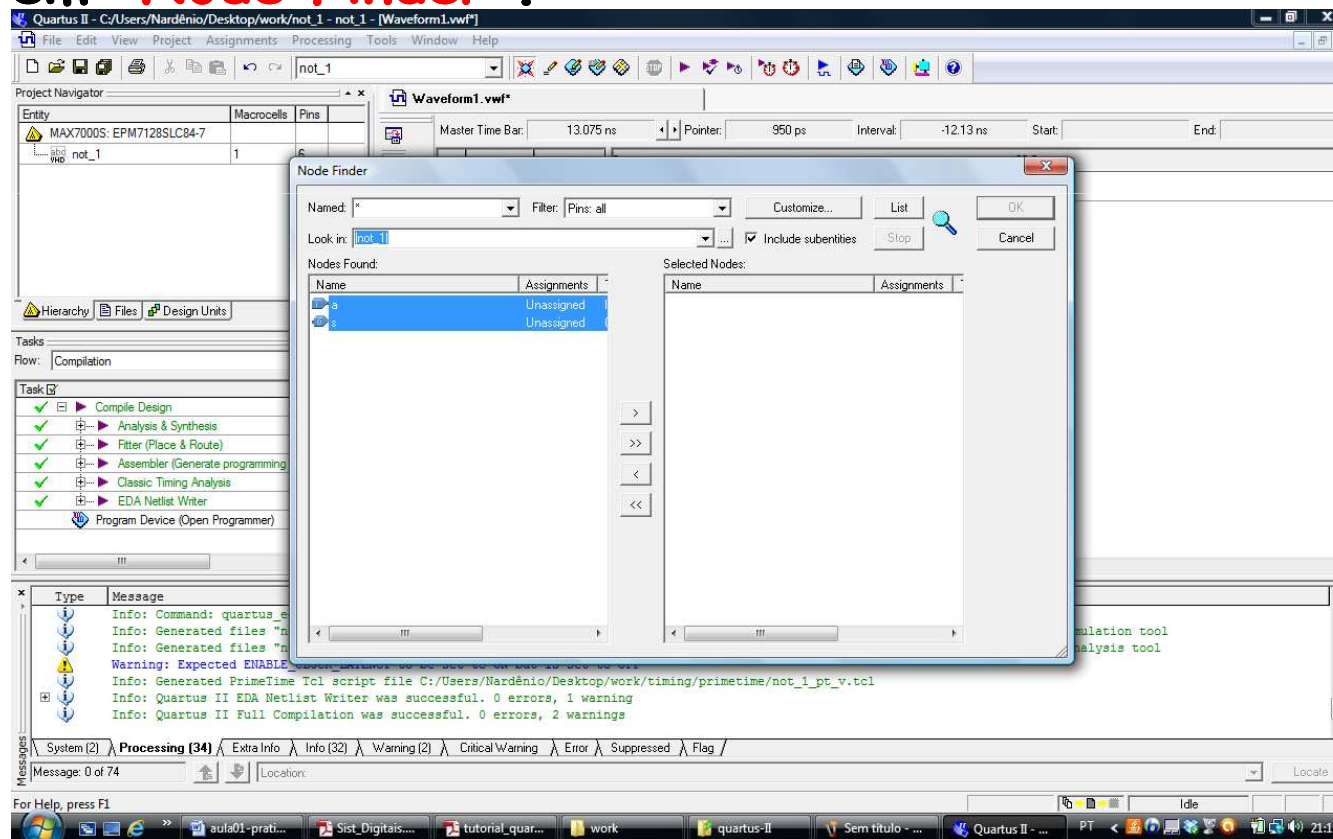16. Selecione os vetores de entrada e saída a serem incluídos na simulação. Para isto clique em **Edit > Insert > Node or Bus**. Na janela que aparece, clique em **Node Finder**.



# Software Quartus II

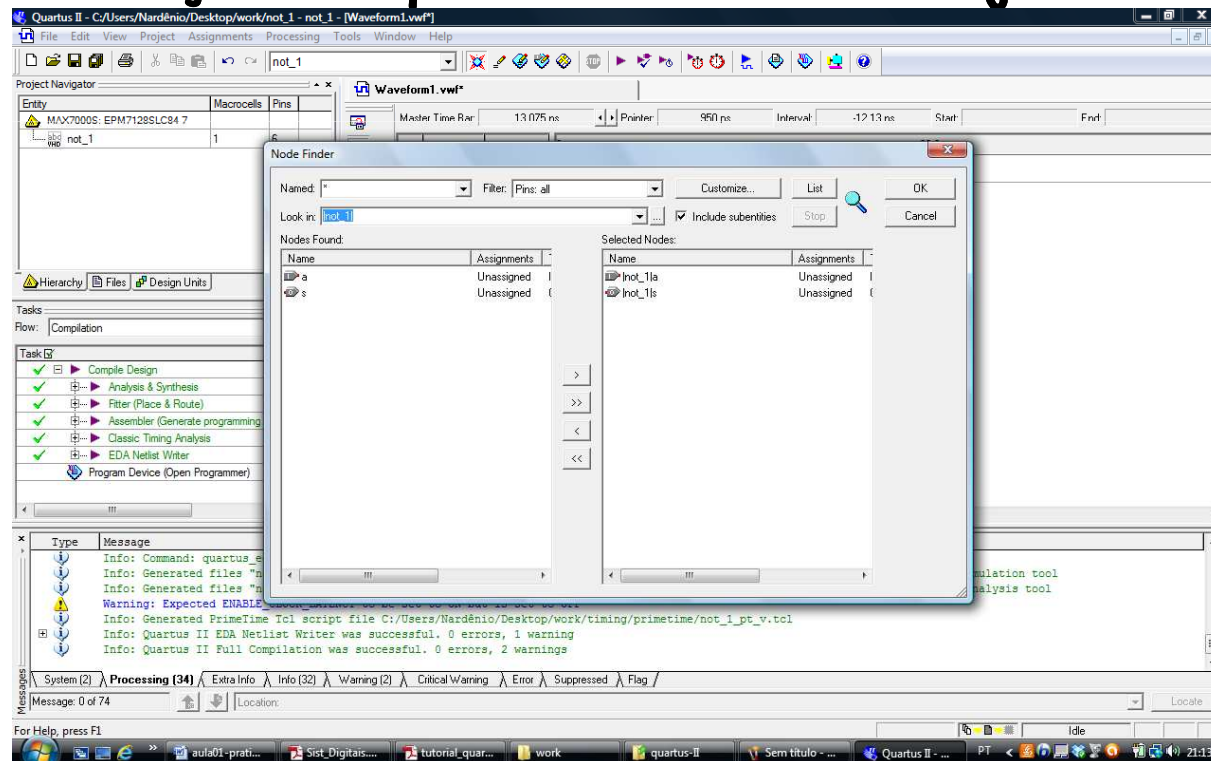
17. Na próxima janela, selecione "**Pins: All**" e, em seguida, clique em "**List**" (a função *List* amostra os vetores de entrada e saída). Em seguida, utilizando o botão ">>", transferir as entradas e saídas para a ferramenta de simulação. Clique em **Ok** nas duas janelas subsequentes.






# Software Quartus II

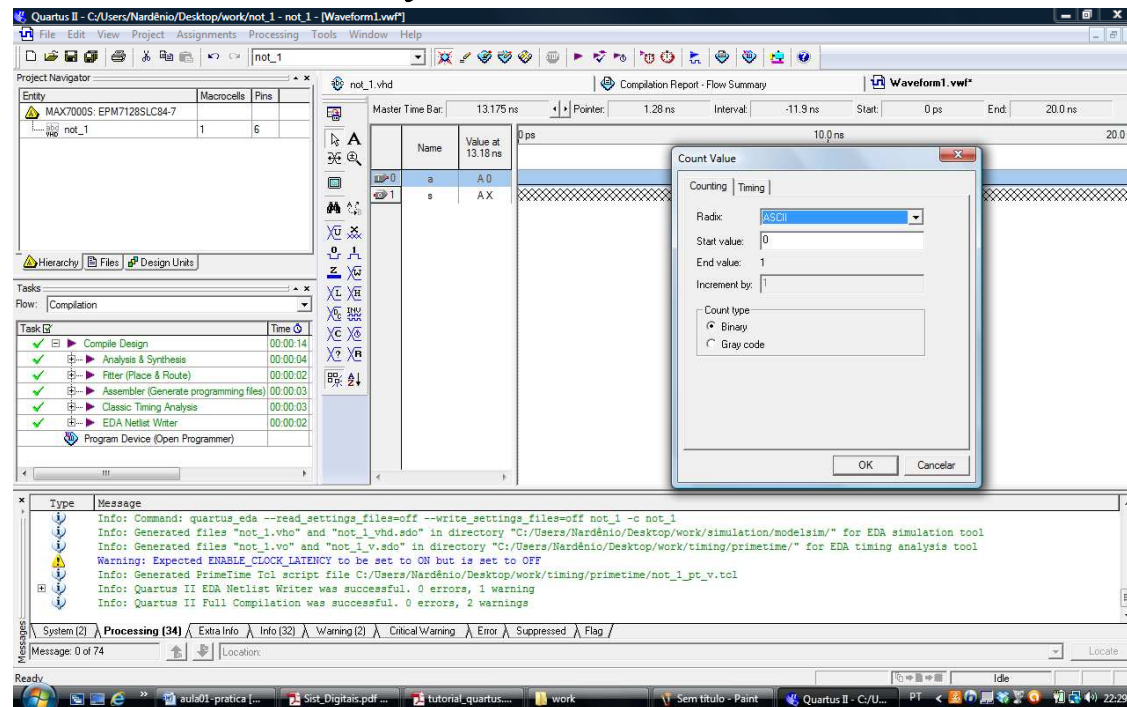18. Insira as formas de onda de entrada para testar todas as possibilidades para a(s) entrada(s) do projeto. Marque toda(s) a(s) entrada(s) do projeto, clique com o botão direito e selecione "**Grouping > Group**". Insira um nome para o grupo de entradas (por exemplo, "**inputs**" ou "**entradas**").




# Software Quartus II

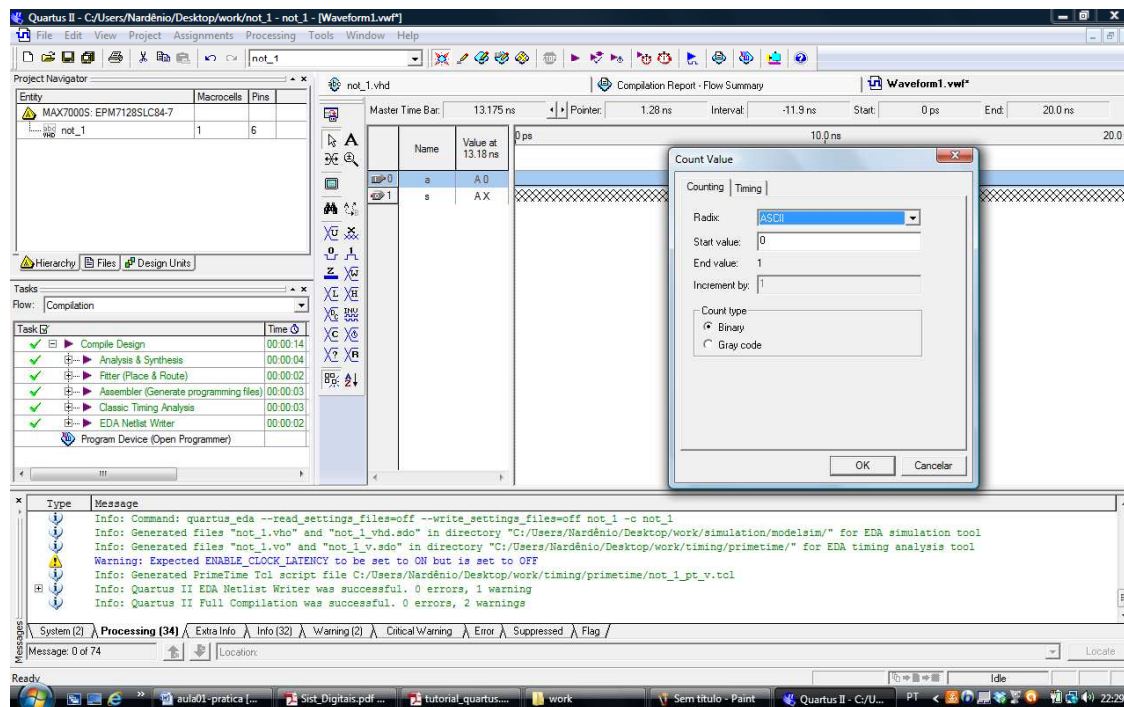19. Clique com o botão direito sobre a(s) entrada(s) e selecione "**Value > Count Value**". Verifique que o campo **Start Value** tenha o valor [0] e o End Value, [7] (na realidade, pode-se ver que os bits de entrada como três entradas de 1 bit, que pode assumir, portanto, valores de 000 a 111).



# Software Quartus II

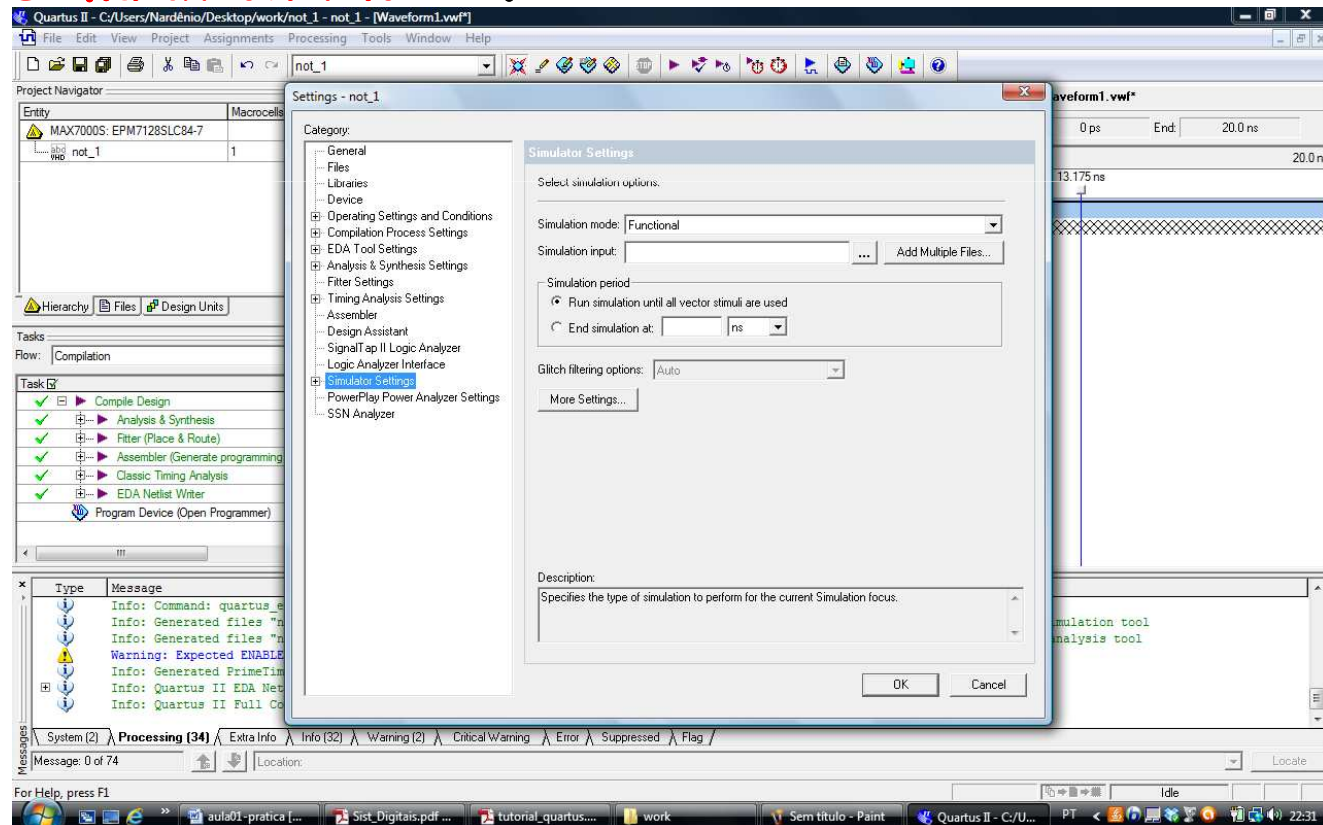
20. O passo seguinte é a simulação do circuito projetado. Clique em **"Assignments > Settings"**, selecione **"Simulator Settings"** e escolha **"Functional em Simulation Mode"**.






# Software Quartus II

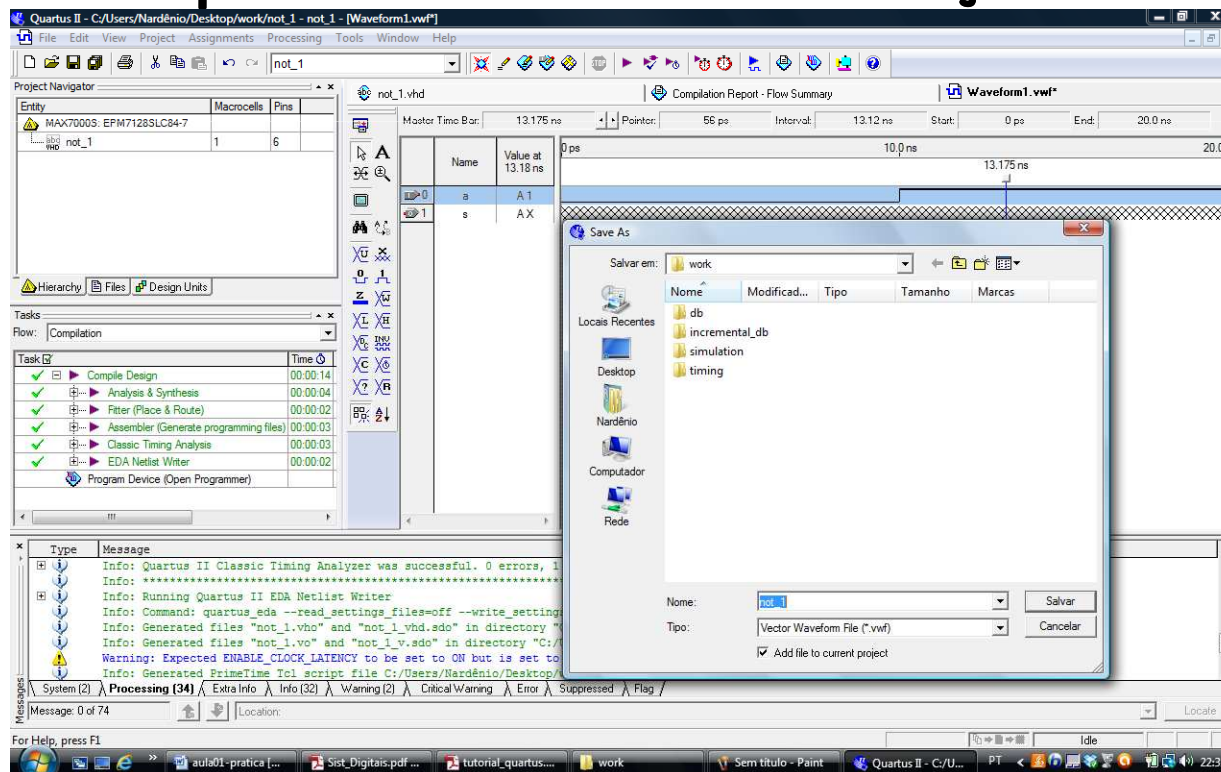21. Clique em "**Processing > Generate Functional Simulation Netlist**". Antes de executar a simulação é necessário salvar o arquivo que deve conter o mesmo nome dado ao código em VHDL. Neste caso, "**mux\_cc\_case.vwf**". Esses passos definem uma simulação funcional.




# Software Quartus II

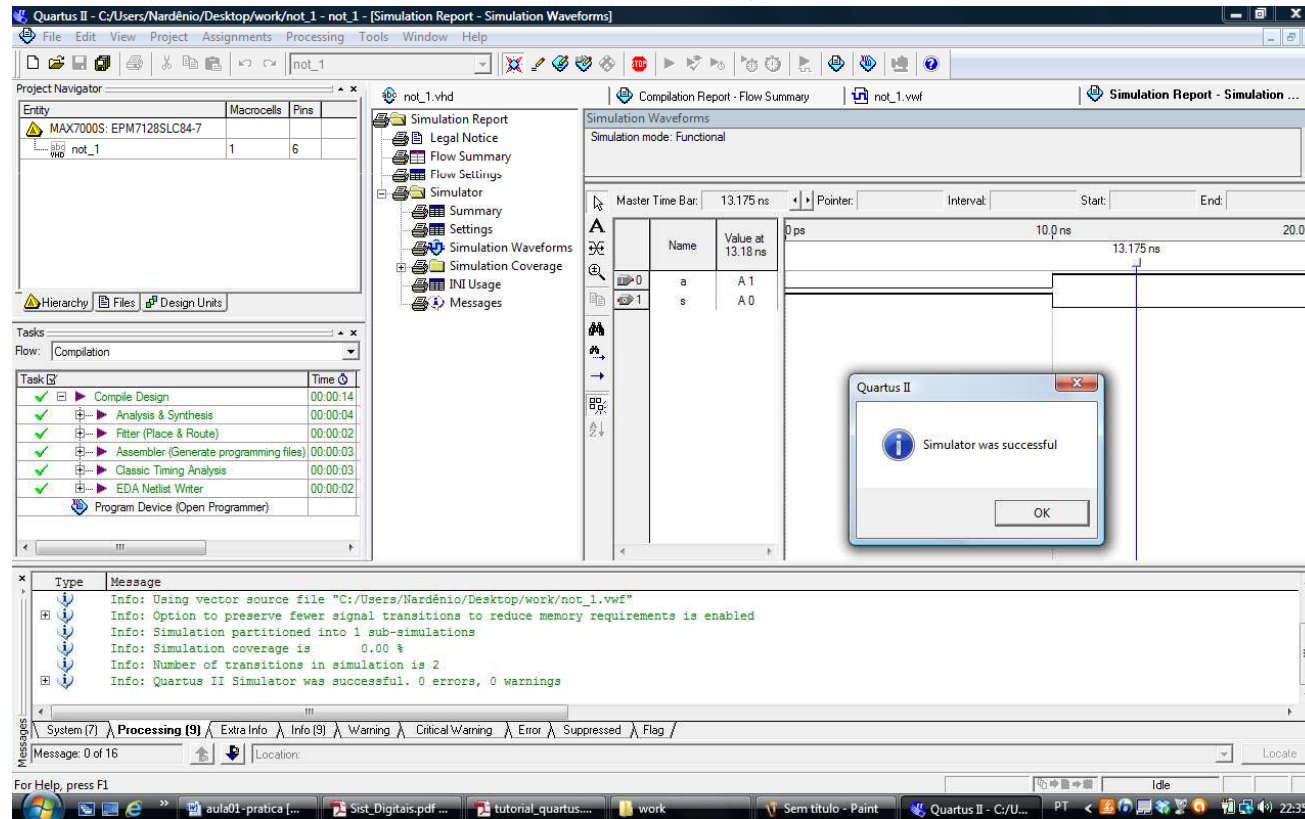22. Clique em "**Processing > Start Simulation**". Verifique o valor da saída para cada entrada e veja que o circuito sintetizado a partir do código em VHDL de fato implementa a função desejada.



# Software Quartus II

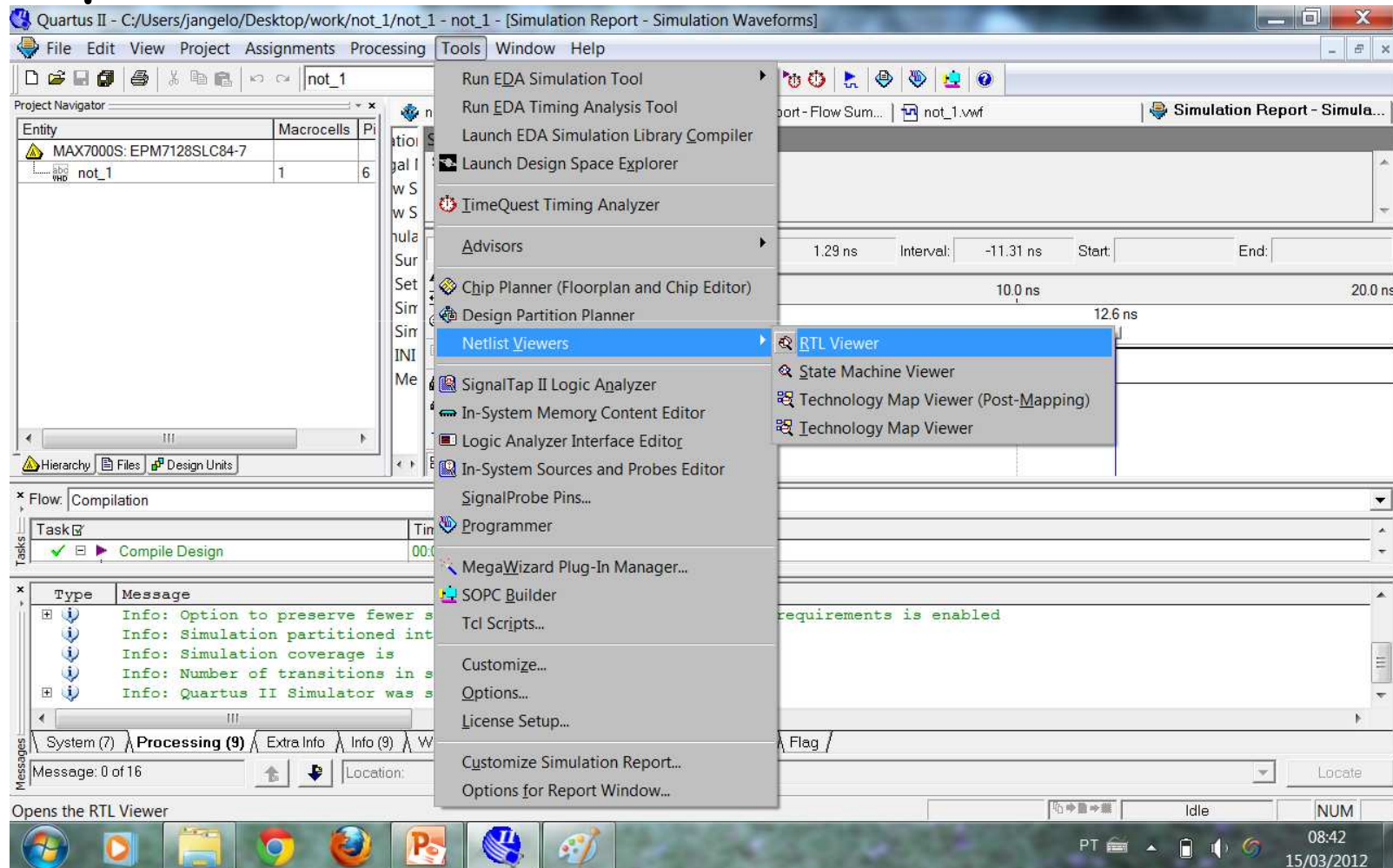23. Clique em **"Tools > Netlist Viewers > RTL Viewer"**.



# Software Quartus II

## 24. O circuito sintetizado a partir do código em VHDL.

The screenshot displays the Quartus II software interface, specifically the RTL Viewer window. The title bar indicates the project path and the file being viewed: "Quartus II - C:/Users/Nardênio/Desktop/work/and\_1/and\_1 - and\_1 - [RTL Viewer]". The menu bar includes File, Edit, View, Project, Assignments, Processing, Tools, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and simulation.

The Project Navigator on the left shows the project structure, including the Entity "MAX7000S: EPM7128SLC84-7" and the component "and\_1" with 1 macrocell and 7 pins. The Tasks pane shows the compilation process, with "Compile Design" and "Analysis & Synthesis" completed successfully.

The Hierarchy List in the center shows the design hierarchy, including "and\_1", "Primitives", "Pins", and "Nets". The main window displays the RTL diagram of the "and\_1" component, which is an AND gate with two inputs labeled "a" and "b", and an output labeled "f". The gate is labeled "process\_0".

The Messages pane at the bottom shows the simulation results, including the number of transitions in the simulation (8) and the success of the Quartus II Simulator (0 errors, 0 warnings). The status bar at the bottom indicates the current message is 0 of 26.

# Aula de Hoje

**Repita os procedimentos para as próximas implementações.**

# Software Quartus II

## Solução 02

```
LIBRARY ieee;           -- Multiplexador 2 x 1 usando comando case when
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY mux_cc_case01 IS
    PORT (a, b, s : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END mux_cc_case01;

ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_case01 IS
BEGIN

    PROCESS (a, b, s)
    BEGIN
        CASE s IS
            WHEN '0' => f <= a;
            WHEN OTHERS => f <= b;

        END CASE;
    END PROCESS;
END condicional;
```

# Software Quartus II

## Solução 03

```
LIBRARY ieee;           -- Multiplexador 2 x 1 usando comando case when
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY mux_cc_case02 IS
    PORT (a, b, s : IN STD_LOGIC;
          f : OUT STD_LOGIC);
END mux_cc_case02;
ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_case02 IS
BEGIN
    PROCESS (a, b, s)
    BEGIN
        CASE s IS
            WHEN '0' => f <= a;
            WHEN '1' => f <= b;
            WHEN OTHERS => f <= 'X';
        END CASE;
    END PROCESS;
END condicional;
```



# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## WITH SELECT WHEN

- É um comando concorrente.
- Transfere um valor a um sinal de destino segundo uma relação de opções.
- Todas as condições de seleção devem ser consideradas e elas devem ser mutuamente exclusivas.
- A lista de opções nesta construção não contém uma prioridade.

### Sintaxe:

```
WITH expressao_de_escolha SELECT                -- expressao_de_escolha =
sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1,    -- condicao_1
        expressao_b WHEN condicao_2,            -- condicao_2
        expressao_c WHEN condicao_3 | condicao_4, -- condicao_3 ou condicao_4
        expressao_d WHEN condicao_5 TO condicao_9, -- condicao_5 ate condicao_9
        expressao_e WHEN OTHERS;                -- condicoes restantes
```

- NOTA: O delimitador | equivale a uma operação OU entre as condições de escolha. As palavras reservadas TO e DOWNTO servem para delimitar uma faixa de condições. A palavra reservada OTHERS na última condição serve para agrupar as condições não-relacionadas na lista.



# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Solução 01: "work" > "mux\_cc\_with"

```
LIBRARY ieee; -- Multiplexador 2 x 1 usando comando with select when
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY mux_cc_with IS
    PORT (a, b, s : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END mux_cc_with;
ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_with IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        f <= a WHEN '0',
        b WHEN '1';
END condicional;
```

# VHDL - Comandos Condicionais

## Solução 02: "work" > "mux\_cc\_with01"

```
LIBRARY ieee; -- Multiplexador 2 x 1 usando comando with select when
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY mux_cc_with01 IS
    PORT (a, b, s : IN BIT;
          f : OUT BIT);
END mux_cc_with01;
ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_with01 IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        f <= a WHEN '0',
            b WHEN OTHERS;
END condicional;
```

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Solução 03: "work" > "mux\_cc\_with02"

```
LIBRARY ieee; -- Multiplexador 2 x 1 usando comando with select when
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY mux_cc_with02 IS
    PORT (a, b, s : IN STD_LOGIC;
          f : OUT STD_LOGIC);
END mux_cc_with02;
ARCHITECTURE condicional OF mux_cc_with02 IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        f <= a WHEN '0',
            b WHEN '1',
            'X' WHEN OTHERS;
END condicional;
```

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## WHEN ELSE

- É um comando concorrente
- Restrição de uso dentro de procedimentos, funções e processos
- Transfere o valor de uma expressão para um sinal destino caso uma determinada condição seja satisfeita

## Sintaxe

```
sinal_destino <= expressao_1 WHEN condicao_1 ELSE  
                    expressao_2 WHEN condicao_2 ELSE  
                    expressao_3 WHEN condicao_3 ELSE  
                    expressao_4;
```

- Nota: O comando condicional WHEN ELSE é útil para expressar funções lógicas em forma de tabela verdade

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## WHEN ELSE

- Implemente um codificador decimal usando os comandos condicionais WHEN ELSE.
- Considere os nomes das entradas como sendo ch0 até ch9 (para representar chaves de entradas).
- Considere que cada chave de entrada é ativa em nível 0.
- A tabela verdade do codificador decimal é dada a seguir:

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## WHEN ELSE

Tabela Verdade do Codificador Decimal

BCD	saida3	saida2	saida1	saida0
ch0	0	0	0	0
ch1	0	0	0	1
ch2	0	0	1	0
ch3	0	0	1	1
ch4	0	1	0	0
ch5	0	1	0	1
ch6	0	1	1	0
ch7	0	1	1	1
ch8	1	0	0	0
ch9	1	0	0	1

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY cod_dec_cc_when IS
    PORT (ch0, ch1, ch2, ch3, ch4, ch5, ch6, ch7, ch8, ch9 : IN BIT;
          saida : OUT BIT_VECTOR (3 DOWNT0 0));
END cod_dec_cc_when;
ARCHITECTURE condicional OF cod_dec_cc_when IS
BEGIN
    saida <= "0000" WHEN ch0 = '0' ELSE
              "0001" WHEN ch1 = '0' ELSE
              "0010" WHEN ch2 = '0' ELSE
              "0011" WHEN ch3 = '0' ELSE
              "0100" WHEN ch4 = '0' ELSE
              "0101" WHEN ch5 = '0' ELSE
              "0110" WHEN ch6 = '0' ELSE
              "0111" WHEN ch7 = '0' ELSE
              "1000" WHEN ch8 = '0' ELSE
              "1001";
END condicional;
```