



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
CENTRO DE TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



---

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

### **CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PROJETO: RELÓGIO DIGITAL CIRCUITOS DIGITAIS II (6882) PROFESSOR: NARDÊNIO ALMEIDA MARTINS**

<b>Discentes</b>	<b>RA</b>
Gabriel Belini	64374
João do Nascimento	77992
Juliano Donini	63284
Ricardo Ohara	59574
Thiago Bucalão	68962

**Maringá, 03 de Junho de 2013**



## 1. Introdução

Este projeto consiste na implementação do desenvolvimento de um relógio digital. A implementação será realizada através do Quartus II, versão 9.1.

Os arquivos criados no projeto foram: **BCD\_Horas.vhd**, **BCD\_Minutos.vhd**, **BCD\_Segundos.vhd**, **cont\_mod6\_minutos.vhd**, **cont\_mod6\_segundos.vhd**, **cont\_mod10\_minutos.vhd**, **cont\_mod10\_segundos.vhd**, **cont\_mod24\_horas.vhd**, **contadorFFT.vhd**, **Relogio.vhd** e **Relogio\_package.vhd**.

## 2. Objetivo

Estudar e projetar circuitos combinacionais e sequenciais usando VHDL.

## 3. Fundamentação Teórica

Foi projetado um relógio digital mostrando as unidades e as dezenas de horas, minutos e segundos, na qual corresponde mostrar os valores de  $0_{10}$  a  $9_{10}$  para as unidades e de  $0_{10}$  a  $5_{10}$  para as dezenas, permitindo a contagem de  $00_{10}$  a  $59_{10}$  minutos e segundos. Para a contagem de  $00_{10}$  a  $23_{10}$ , esta corresponde a um contador de módulo 24. Os valores das unidades e dezenas de minutos e segundos e os valores das horas pode ser mostrado em um *display* por meio de decodificadores **BCD 8421 para 7 segmentos**.

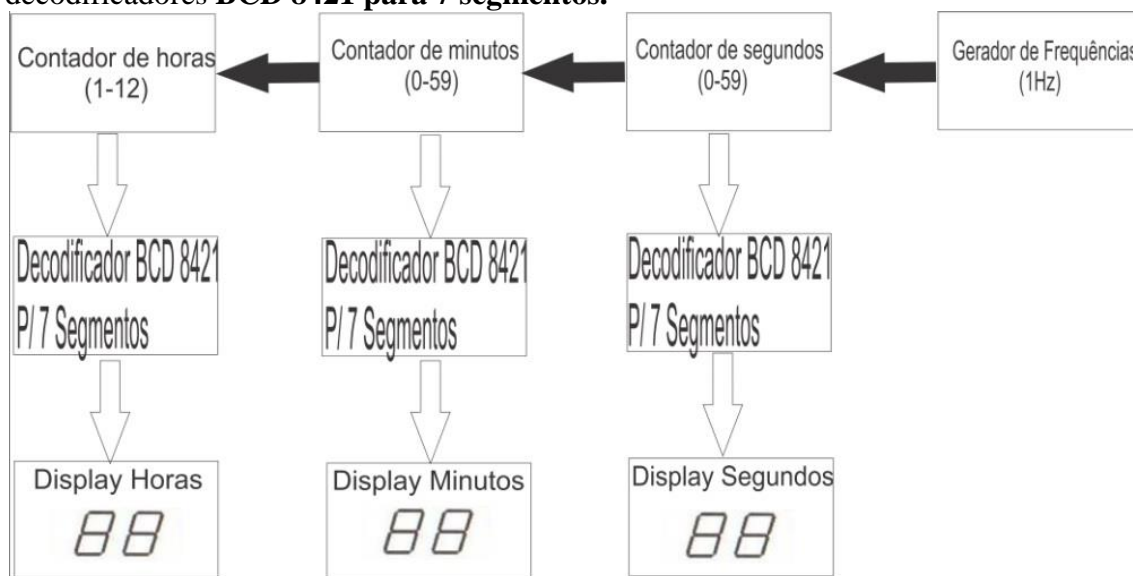


Figura 1 Diagrama de blocos do relógio digital.

De acordo com o diagrama de blocos, nota-se que a cada pulso do gerador de frequência, o contador de segundos apresenta sua contagem num display de 7 segmentos, gerando o pulso de clock para o contador de minutos, que apresenta no display de minutos. Este contador, gera o pulso de clock para o contador de horas. Assim sendo, podemos ver nos displays a contagem relativa às horas, minutos e segundos do relógio.

### 3.1 BCD para 7 segmentos



A sigla BCD representa as iniciais de *Binary Coded Decimal*, que significa **uma codificação do sistema decimal em binário**. Os termos seguintes (8421) significa os valores dos algarismos num dado número binário.

Decimal	BCD 8421			
	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Tabela 1 : Tabela Verdade.

O número de bits de um código é o número de dígitos binários que este possui. Percebe-se que, o código BCD 8421 é um código de 4 bits e que é válido de  $0_{10}$  a  $9_{10}$ .

### 3.2 Contadores

Contadores são circuitos digitais que variam seus estados, sob controle de um clock, conforme com uma sequência predeterminada. São utilizados principalmente para contagens diversas, divisão de frequências, medição de frequência e tempo, geração de formas de onda e conversão de analógico para digital. São divididos em duas categorias: Contadores Assíncronos e Síncronos.

#### 3.2.1 Contadores Assíncronos

Caracterizados por seus *flip-flops* funcionarem de maneira assíncrona (sem sincronismo), não tendo entradas clock em comum. A entrada clock se faz apenas no primeiro *flip-flop*, sendo as outras derivadas das saídas dos blocos anteriores. A estrutura básica de um contador deste tipo é um *flip-flop* do tipo JK.

##### 3.2.1.1 Contadores Assíncronos Decrescentes

Sua principal aplicação é em situações onde se deve reconhecer quando um número desejado de pulsos de entrada ocorreu. O contador decrescente é inicializado com o número desejado e então habilitado a contar para baixo de acordo com os pulsos são aplicados. Quando o contador alcança o estado zero, isto é detectado por uma porta lógica cuja saída indica que o número de pulsos já ocorreu.



### 3.2.1.2 Contadores Assíncronos de Módulo $\leq 2N$

O módulo de um contador é o número de estados únicos pelos quais o contador estabelece uma sequência. O número máximo de estados possíveis (módulo máximo) de um contador é  $2^N$ , onde  $n$  é o número de flip-flops do contador. Os contadores podem ser projetados para ter um número de estados em sua sequência que é menor que o valor máximo de  $2^N$ .

É necessário forçar o contador a reciclar antes que ele passe por todos os estados possíveis. Será citado um exemplo: um contador de década BCD tem que reciclar para o estado 0000 após o estado 1001. Um contador de década requer quatro flip-flops (três flip-flops são insuficientes pois  $2^3 = 8$ ).

### 3.2.2 Contadores Síncronos

Possuem entradas clock curto-circuitadas, ou seja, o clock entra em todos os *flip-flops* simultaneamente, fazendo todos atuarem de forma sincronizada. Para que tenha mudanças de estado, deve-se utilizar as entradas J e K dos vários *flip-flops*, para que tenha nas saídas, as sequências desejadas.

Para estudar os contadores síncronos, deve ser feito a tabela verdade, analisando quais devem ser as entradas J e K dos vários *flip-flops*. Abaixo a tabela verdade do *flip-flop* JK.

J	K	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Qa}$

Tabela 2: Tabela Verdade JK.

A partir desta tabela, será construída outra, relacionando os estados de saída e as entradas J e K.

	Qa	Qf	J	K
a)	0	0	0	X
b)	0	1	1	X
c)	1	0	X	1
d)	1	1	X	0

Tabela 3: Tabela Verdade.

a) Se o flip-flop estiver em 0 ( $Qa = 0$ ) e se for desejado que o estado a ser assumido seja 0 ( $Qf = 0$ ), pode-se tanto manter o estado do flip-flop ( $J = 0, K = 0, \rightarrow Qf = Qa$ ), como fixar 0 ( $J = 0, K = 1 \rightarrow Qf = 0$ ), logo, se  $J = 0$  e  $K = X$ , tem a passagem de  $Qa = 0$  para  $Qf = 0$ .

b) Se o flip-flop estiver em 0 ( $Qa = 0$ ) e se for desejado que o estado a ser assumido seja 1 ( $Qf = 1$ ), pode-se tanto inverter o estado ( $J = 1, K = 1 \rightarrow Qf = \overline{Qa}$ ), como fixar 1 ( $J = 1, K = 0, \rightarrow Qf = 1$ ), logo, se  $J = 1$  e  $K = X$ , tem a passagem de  $Qa = 0$  para  $Qf = 1$ .



c) Quando o flip-flop estiver em 1 ( $Q_a = 1$ ) e se for desejado que ele vá para 0 ( $Q_f = 0$ ), pode-se inverter o estado ( $J = 1, K = 1, \rightarrow Q_f = \overline{Q_a}$ ) ou fixar 0 ( $J = 0, K = 1 \rightarrow Q_f = 0$ ), logo, se  $J = X$  e  $K = 1$ , tem a passagem de  $Q_a = 1$  para  $Q_f = 0$ .

d) Quando o flip-flop estiver em 1 ( $Q_a = 1$ ) e se for desejado que ele permaneça em 1 ( $Q_f = 1$ ), pode-se manter o estado ( $J = 0, K = 0 \rightarrow Q_f = Q_a$ ) ou fixar 1 ( $J = 1, K = 0 \rightarrow Q_f = 1$ ), logo, se  $J = X$  e  $K = 0$ , tem a passagem de  $Q_a = 1$  para  $Q_f = 1$ .

### 3.3 Registradores

#### 3.3.1 Registradores de Deslocamento

Trata-se de um certo número de flip-flops tipo JK mestre-escravo ligado de tal forma que as saídas de cada bloco sejam aplicadas nas entradas J e K respectivas do flip-flop seguinte, sendo o primeiro, com suas entradas ligadas na forma de um flip-flop tipo D.

#### 3.3.2 Conversor Série-Paralelo

- **Informação Série:** Utiliza apenas 1 fio, sendo que os bits de informação vem sequencialmente, um após o outro.
- **Informação Paralela:** Todos os bits se apresentam simultaneamente. Necessita tantos fios quantos forem os bits contidos nela, além, do fio referencial do sistema.

#### 3.3.3 Conversor Série-Série

Nessa aplicação, após a entrada da informação, se inibir a entrada de clock, a informação permanecerá no registrador até que haja uma nova entrada. É fácil observar que o registrador funciona como uma memória. A entrada de informação série se faz na entrada série do registrador e pode ser recolhida na saída  $Q_0$  do registrador.

#### 3.3.4 Conversor Paralelo-Paralelo

A entrada paralela se faz através dos terminais preset e clear. Se inibir a entrada de clock, a informação contida no registrador pode ser acessada pelos terminais de saída  $Q_3, Q_2, Q_1$  e  $Q_0$ .

#### 3.3.5 Conversor Paralelo-Série

Para entrar com uma informação paralela, necessita de um registrador que apresente entradas Preset e Clear, que através desta faz-se que o Registrador armazene a informação paralela.



### 3.4 Flip-flop JK Mestre-Escravo

Desenvolvido para resolver um problema característico do Flip-Flop tipo JK, que é a alteração das entradas enquanto o sinal do clock for 1, alterando as saídas até que o clock seja 0. Para corrigir esse erro, foi desenvolvido um circuito que conforme é dado o pulso no clock suas entradas são bloqueadas e a saída só é fornecida quando o pulso deste clock é 0.

### 3.5 Flip-flop tipo T

É obtido a partir de um flip-flop JK Mestre-Escravo, na qual tem as entradas J e K curto-circuitadas, assim o circuito só pode assumir dois estados lógicos. Esse flip-flop é usado como célula principal dos contadores assíncronos, além de serem divisores de frequências.

## 4. Metodologia

O Relógio Digital possui um divisor de frequência a um contador de módulo 60 (contador de módulo 6 e contador de módulo 10), na qual divide a entrada de 60 pps a uma frequência de 1 pps. Ou seja, o contador de segundos divide em cont\_mod6\_segundos e cont\_mod10\_segundos, o contador de minutos divide em cont\_mod6\_minutos e cont\_mod10\_minutos e o contador de horas divide em um contador de módulo 24 (cont\_mod24\_horas).

No contador de segundos e minutos, o contador de módulo 6 possui 3 flip-flops do tipo T e o contador de módulo 10 possui 4 flip-flops do tipo T (lembrando que  $2^N$ , onde n é o número de flip-flops do contador), então no contador de módulo 6 ( $2^3 = 8$ ) e no contador de módulo 10 ( $2^4 = 16$ ). No contador de horas, o contador de módulo 24 possui 5 flip-flops do tipo T ( $2^5 = 32$ ).

A contagem em Segundos\_mod6 (vetor de 3 posições) e Min\_mod6 (vetor de 3 posições) será feita na tabela verdade de 000<sub>2</sub> a 100<sub>2</sub> e na contagem em Segundos\_mod10 (vetor de 4 posições) e Min\_mod10 (vetor de 4 posições) será feita na tabela verdade de 0000<sub>2</sub> a 1001<sub>2</sub> (de acordo com a tabela verdade BCD 8421 para 7 segmentos na seção 3.1).

Em BCD\_Segundos, BCD\_Minutos e BCD\_Horas, utilizou o comando WHEN ELSE. No Relógio\_package contém a declaração dos componentes.

## 5. Resultados (Simulações)

### 5.1 BCD\_Horas

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Library work;  
Use work.all;  
ENTITY BCD_Horas IS  
PORT(Horas : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);  
      unidade_seg_7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));
```



```
dezena_seg_7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNT0 0));  
END BCD_Horas;
```


ARCHITECTURE Fluxo\_Dados OF BCD\_Horas IS

BEGIN


```
unidade_seg_7 <= "1111110" WHEN (Horas = "00000" or Horas = "01010" or Horas  
= "10100") ELSE --0,10,20  
"0110000" WHEN (Horas = "00001" or Horas = "01011" or  
Horas = "10101") ELSE --1,11,21  
"1101101" WHEN (Horas = "00010" or Horas = "01100" or  
Horas = "10110") ELSE --2,12,22  
"1111001" WHEN (Horas = "00011" or Horas =  
"01101" or Horas = "10111") ELSE --3,13,23  
"0110011" WHEN (Horas = "00100" or Horas =  
"01110") ELSE --4,14  
"1011011" WHEN (Horas = "00101" or Horas =  
"01111") ELSE --5,15  
"0011111" WHEN (Horas = "00110" or Horas =  
"10000") ELSE --6,16  
"1110000" WHEN (Horas = "00111" or Horas =  
"10001") ELSE --7,17  
"1111111" WHEN (Horas = "01000" or Horas =  
"10010") ELSE --8,18  
"1110011" WHEN (Horas = "01001" or Horas =  
"10011") ELSE --9,19  
"0000000";
```

```
dezena_seg_7 <= "1111110" WHEN (Horas = "00000" or Horas = "00001" or Horas =  
"00010" or Horas = "00011" or Horas = "00100" or Horas = "00101" or Horas = "00110" or  
Horas = "00111" or Horas = "01000" or Horas = "01001") ELSE --00...09  
"0110000" WHEN (Horas = "01010" or Horas = "01011" or Horas =  
"01100" or Horas = "01101" or Horas = "01110" or Horas = "01111" or Horas = "10000"  
or Horas = "10001" or Horas = "10010" or Horas = "10011") ELSE --10...19  
"1101101" WHEN (Horas = "10100" or Horas = "10101"  
or Horas = "10110" or Horas = "10111") ELSE --20...23  
"0000000";
```

END Fluxo\_Dados;

 



 

## 5.2 BCD\_minutos

Library ieee;  
Use ieee.std\_logic\_1164.all;  
Library work;  
Use work.all;



ENTITY BCD\_Minutos IS


```
    PORT(Min_mod10 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  
          Min_mod6 : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);  
          unidade_seg_7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);  
          dezena_seg_7 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));
```

END BCD\_Minutos;

ARCHITECTURE Fluxo\_Dados OF BCD\_Minutos IS

BEGIN

```
    unidade_seg_7 <= "1111110" WHEN Min_mod10 = "0000" ELSE--0  
                                     "0110000" WHEN Min_mod10 = "0001" ELSE--  
1                                     "1101101" WHEN Min_mod10 = "0010" ELSE--  
2                                     "1111001" WHEN Min_mod10 = "0011" ELSE--  
3                                     "0110011" WHEN Min_mod10 = "0100" ELSE--  
4                                     "1011011" WHEN Min_mod10 = "0101" ELSE--  
5                                     "0011111" WHEN Min_mod10 = "0110" ELSE--6  
                                     "1110000" WHEN Min_mod10 = "0111" ELSE--  
7                                     "1111111" WHEN Min_mod10 = "1000" ELSE--8  
                                     "1110011" WHEN Min_mod10 = "1001" ELSE--  
9                                     "0000000";  
  
    dezena_seg_7 <= "1111110" WHEN Min_mod6 = "000" ELSE --0  
                   "0110000" WHEN Min_mod6 = "001" ELSE --1  
                   "1101101" WHEN Min_mod6 = "010" ELSE --2  
                   "1111001" WHEN Min_mod6 = "011" ELSE --3  
                   "0110011" WHEN Min_mod6 = "100" ELSE --4  
                   "1011011" WHEN Min_mod6 = "101" ELSE --5  
                   "0000000"; --conta de 0 a 59  
  
END Fluxo_Dados;
```

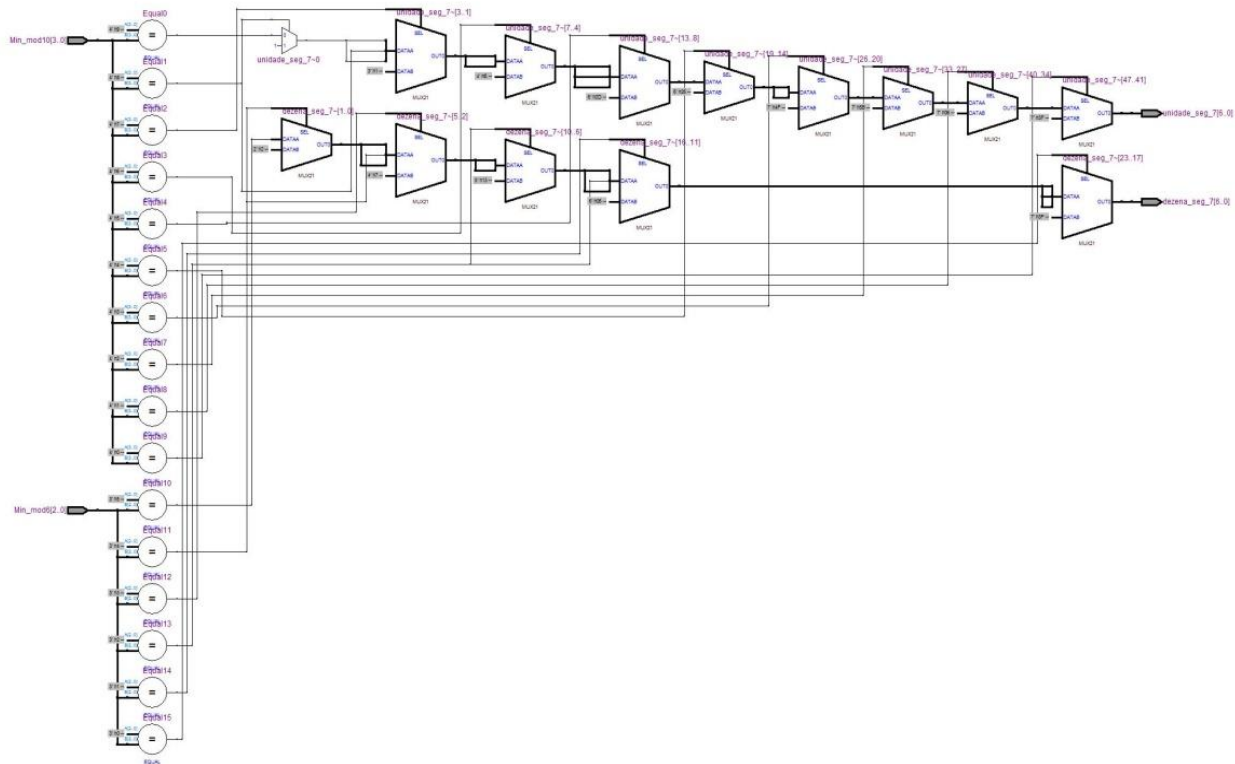

### 5.3 BCD\_Segundos

Library ieee;

Use ieee.std\_logic\_1164.all;

Library work;

Use work.all;

ENTITY BCD\_Segundos IS

PORT(Segundos\_mod10 : IN STD\_LOGIC\_VECTOR(3 DOWNTO 0);

Segundos\_mod6 : IN STD\_LOGIC\_VECTOR(2 DOWNTO 0);

unidade\_seg\_7: OUT STD\_LOGIC\_VECTOR(6 DOWNTO 0);

dezena\_seg\_7: OUT STD\_LOGIC\_VECTOR(6 DOWNTO 0));

END BCD\_Segundos;

ARCHITECTURE Fluxo\_Dados OF BCD\_Segundos IS

BEGIN

unidade\_seg\_7 <= "1111110" WHEN Segundos\_mod10 = "0000" ELSE--0

"0110000" WHEN Segundos\_mod10 = "0001"

ELSE--1

"1101101" WHEN Segundos\_mod10 = "0010"

ELSE--2


"1111001" WHEN Segundos\_mod10 = "0011"


ELSE--3



```
ELSE--4          "0110011" WHEN Segundos_mod10 = "0100"
ELSE--5          "1011011" WHEN Segundos_mod10 = "0101"
ELSE--6          "0011111" WHEN Segundos_mod10 = "0110" ELSE-
-6              "1110000" WHEN Segundos_mod10 = "0111"
ELSE--7          "1111111" WHEN Segundos_mod10 = "1000" ELSE-
-8              "1110011" WHEN Segundos_mod10 = "1001"
ELSE--9          "0000000";

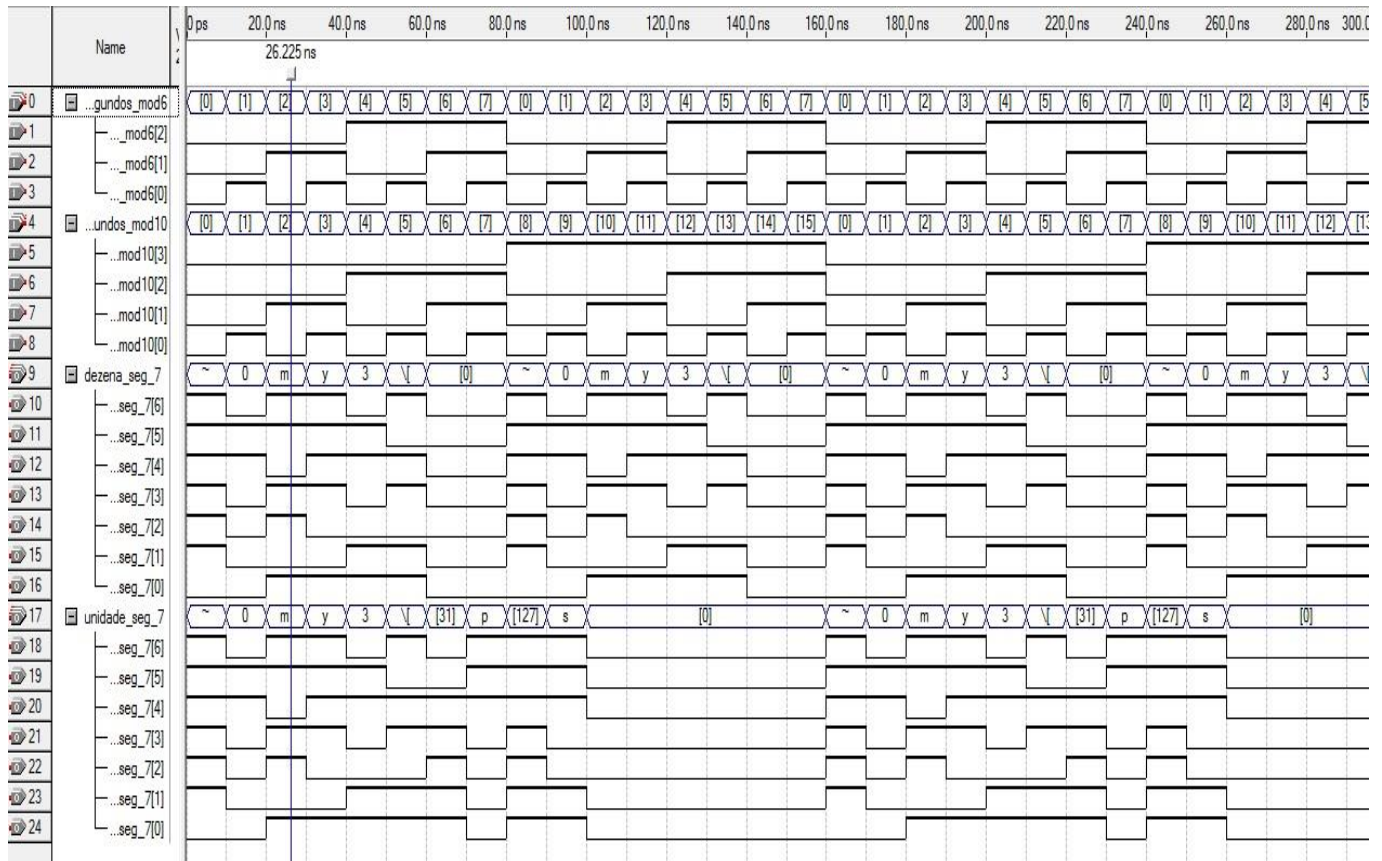dezena_seg_7 <= "1111110" WHEN Segundos_mod6 = "000" ELSE --0
    "0110000" WHEN Segundos_mod6 = "001" ELSE --1
    "1101101" WHEN Segundos_mod6 = "010"
ELSE --2        "1111001" WHEN Segundos_mod6 = "011"
ELSE --3        "0110011" WHEN Segundos_mod6 = "100"
ELSE --4        "1011011" WHEN Segundos_mod6 = "101"
ELSE --5        "0000000"; --conta de 0 a 59
END Fluxo_Dados;
```



 

#### 5.4 cont\_mod6\_minutos

Library ieee;

Use ieee.std\_logic\_1164.all;

Library work;

Use work.all;

ENTITY BCD\_Segundos IS

PORT(Segundos\_mod10 : IN STD\_LOGIC\_VECTOR(3 DOWNTO 0);

Segundos\_mod6 : IN STD\_LOGIC\_VECTOR(2 DOWNTO 0);

unidade\_seg\_7: OUT STD\_LOGIC\_VECTOR(6 DOWNTO 0);

dezena\_seg\_7: OUT STD\_LOGIC\_VECTOR(6 DOWNTO 0));

END BCD\_Segundos;

ARCHITECTURE Fluxo\_Dados OF BCD\_Segundos IS

BEGIN

unidade\_seg\_7 <= "1111110" WHEN Segundos\_mod10 = "0000" ELSE--0

"0110000" WHEN Segundos\_mod10 = "0001"


ELSE--1


"1101101" WHEN Segundos\_mod10 = "0010"

ELSE--2



```
ELSE--3          "1111001" WHEN Segundos_mod10 = "0011"  
ELSE--4          "0110011" WHEN Segundos_mod10 = "0100"  
ELSE--5          "1011011" WHEN Segundos_mod10 = "0101"  
ELSE--6          "0011111" WHEN Segundos_mod10 = "0110" ELSE-  
-6              "1110000" WHEN Segundos_mod10 = "0111"  
ELSE--7          "1111111" WHEN Segundos_mod10 = "1000" ELSE-  
-8              "1110011" WHEN Segundos_mod10 = "1001"  
ELSE--9          "0000000";  
  
dezena_seg_7 <= "1111110" WHEN Segundos_mod6 = "000" ELSE --0  
              "0110000" WHEN Segundos_mod6 = "001" ELSE --1  
              "1101101" WHEN Segundos_mod6 = "010"  
ELSE --2          "1111001" WHEN Segundos_mod6 = "011"  
ELSE --3          "0110011" WHEN Segundos_mod6 = "100"  
ELSE --4          "1011011" WHEN Segundos_mod6 = "101"  
ELSE --5          "0000000"; --conta de 0 a 59  
END Fluxo_Dados;
```

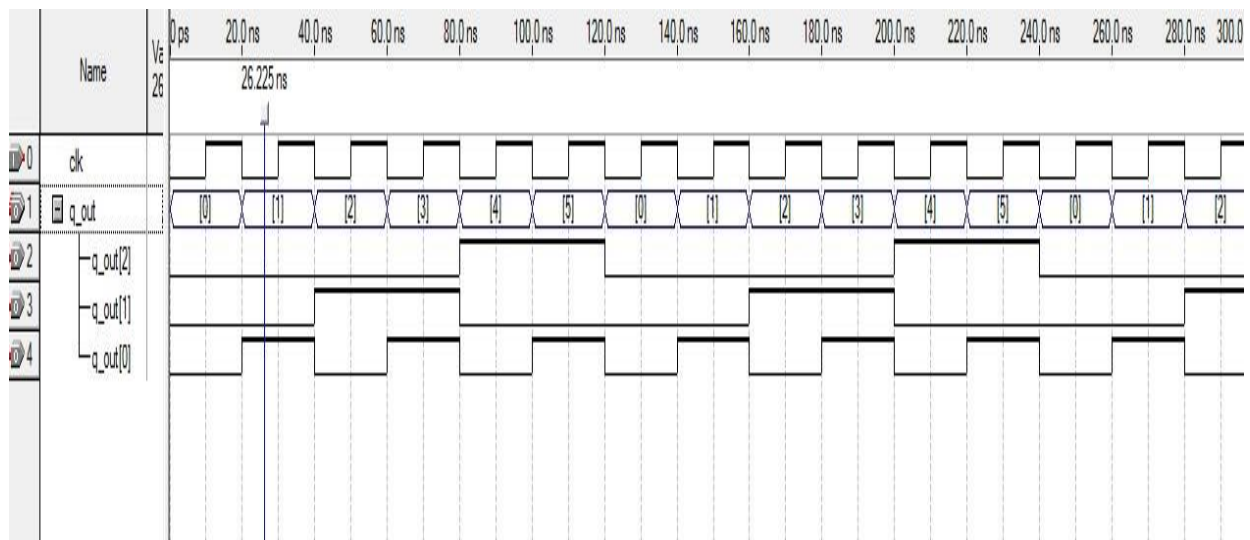

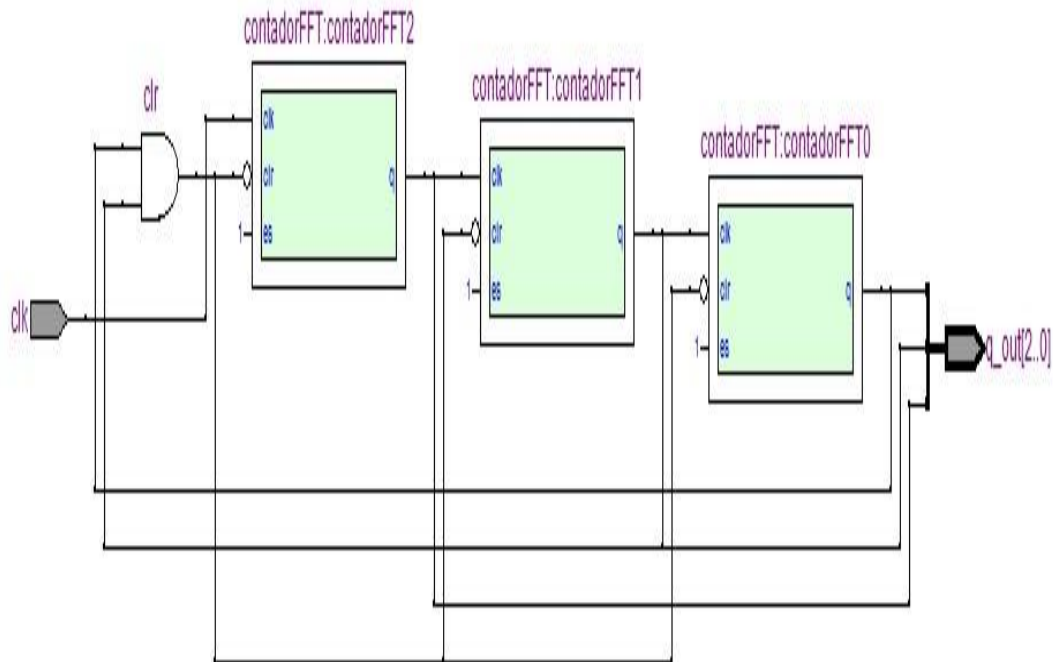

### 5.5 cont\_mod6\_segundos

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Library work;
Use work.all;
ENTITY cont_mod6_segundos IS
    PORT(clk : IN STD_LOGIC;
          q_out: BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0));
    Constant es : STD_LOGIC := '1';
END cont_mod6_segundos;



ARCHITECTURE estrutural OF cont_mod6_segundos IS
    signal q0, q1, q2 : std_logic;
    signal clr : std_logic;


BEGIN
    clr <= '0' when (q0 = '1' and q1 = '1') else '1';
    contadorFFT2 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, clk, q2);
    contadorFFT1 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, q2, q1);
    contadorFFT0 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, q1, q0);
```





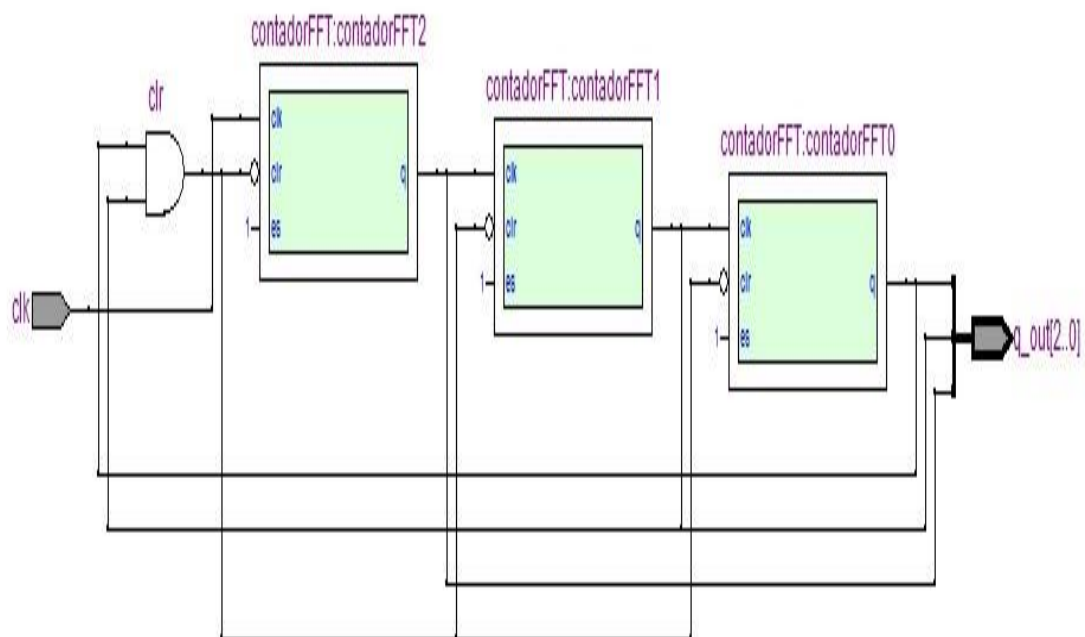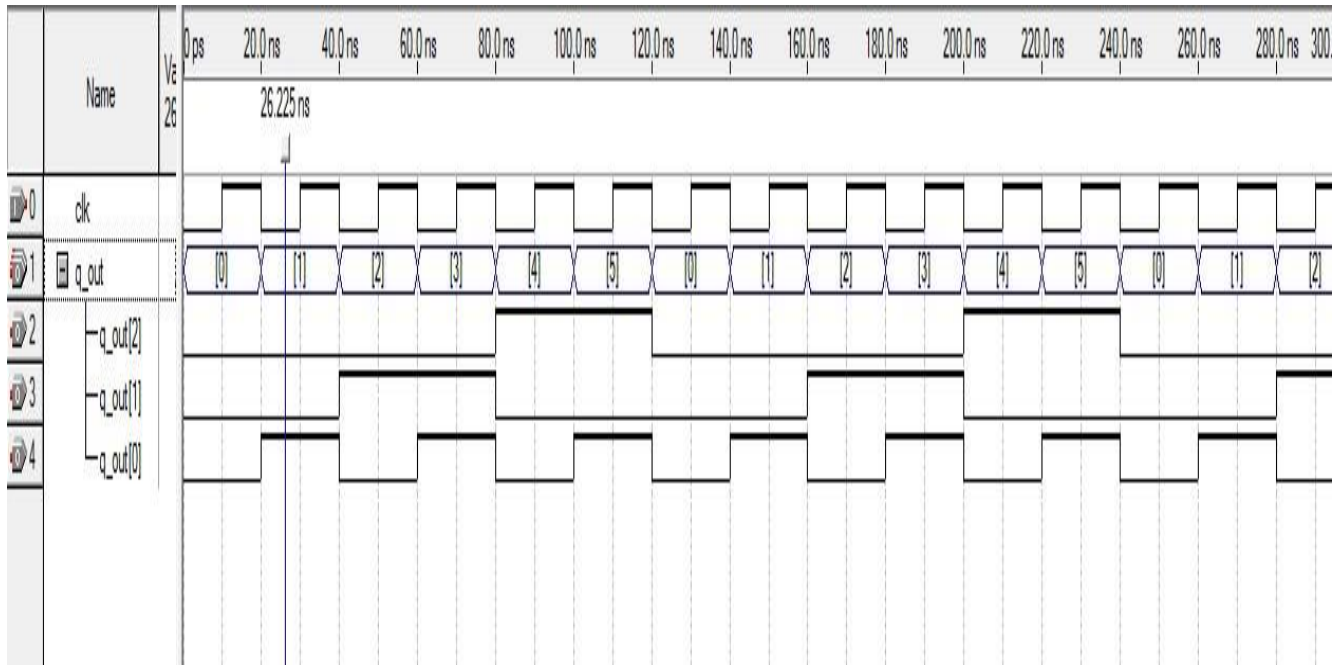
```
q_out <= q0 & q1 & q2;  
END estrutural;
```



 

## 5.6 cont\_mod10\_minutos

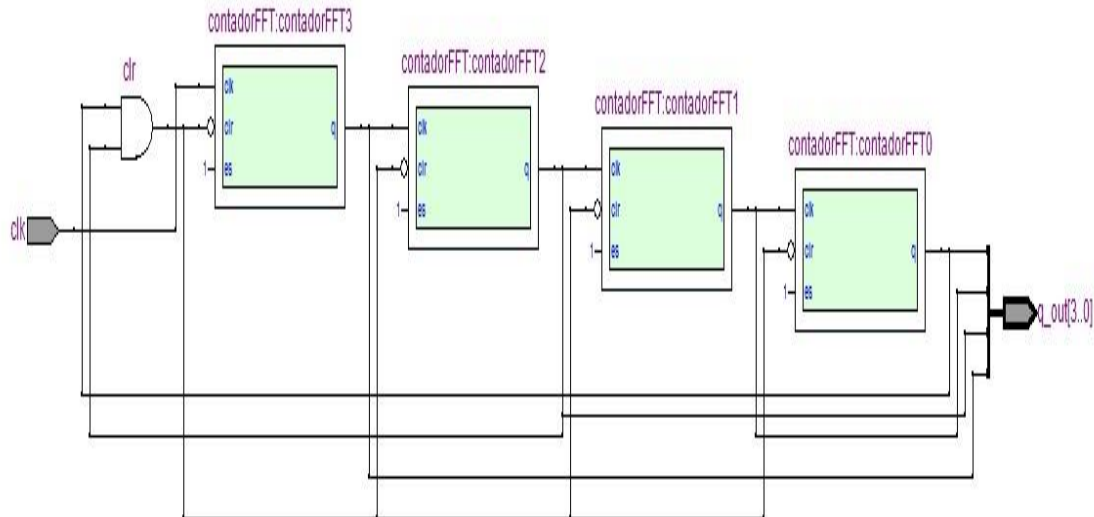

### 5.7 cont\_mod10\_segundos

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Library work;  
Use work.all;  
ENTITY cont_mod10_segundos IS  
    PORT(clk : IN STD_LOGIC;  
          q_out: BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));  
    Constant es : STD_LOGIC := '1';  
END cont_mod10_segundos;
```

ARCHITECTURE estrutural OF cont\_mod10\_segundos IS



```
signal q0, q1, q2, q3 : std_logic;  
signal clr : std_logic;
```

BEGIN

```
    clr <= '0' when (q2 = '1' and q0 = '1') else '1';  
    contadorFFT3 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, clk, q3);  
    contadorFFT2 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, q3, q2);  
    contadorFFT1 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, q2, q1);  
    contadorFFT0 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, q1, q0);  
    q_out <= q0 & q1 & q2 & q3;
```



END estrutural;

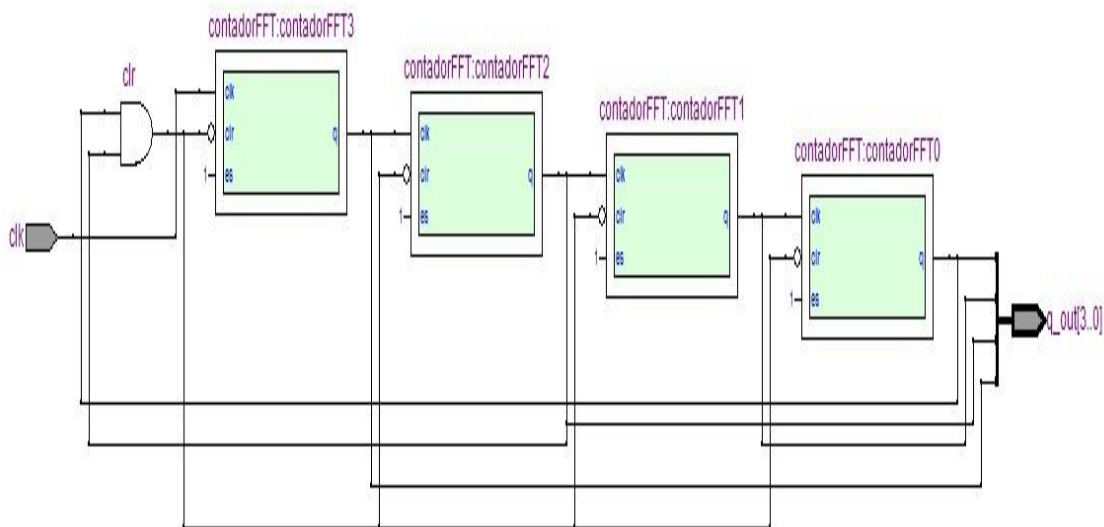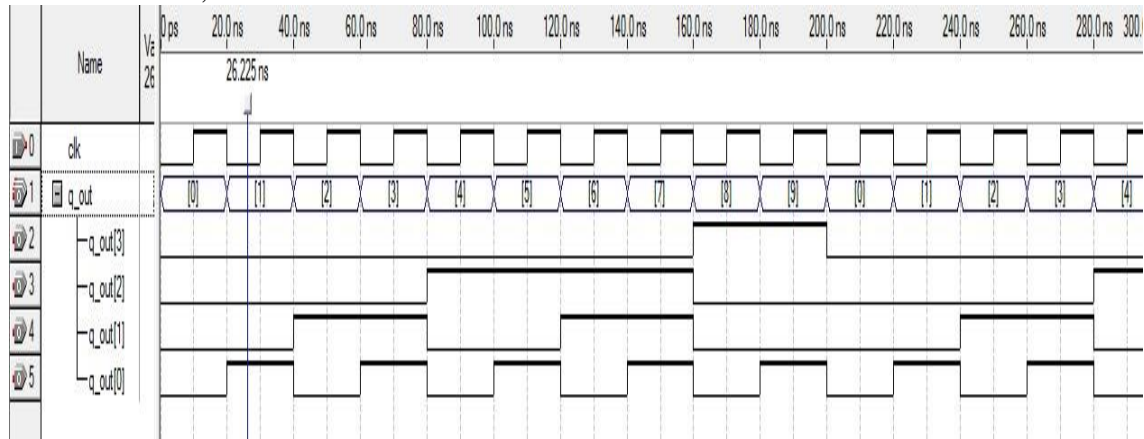

### 5.8 cont\_mod24\_horas

Library ieee;

Use ieee.std\_logic\_1164.all;

Library work;

Use work.all;

ENTITY cont\_mod10\_segundos IS

PORT(clk : IN STD\_LOGIC;

q\_out: BUFFER STD\_LOGIC\_VECTOR(3 DOWNT0 0));

Constant es : STD\_LOGIC := '1';



```
END cont_mod10_segundos;
```


ARCHITECTURE estrutural OF cont\_mod10\_segundos IS


```
signal q0, q1, q2, q3 : std_logic;  
signal clr : std_logic;
```

```
BEGIN
```

```
  clr <= '0' when (q2 = '1' and q0 = '1') else '1';  
  contadorFFT3 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, clk, q3);  
  contadorFFT2 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, q3, q2);  
  contadorFFT1 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, q2, q1);  
  contadorFFT0 : contadorFFT PORT MAP(es, clr, q1, q0);  
  q_out <= q0 & q1 & q2 & q3;
```

```
END estrutural;
```

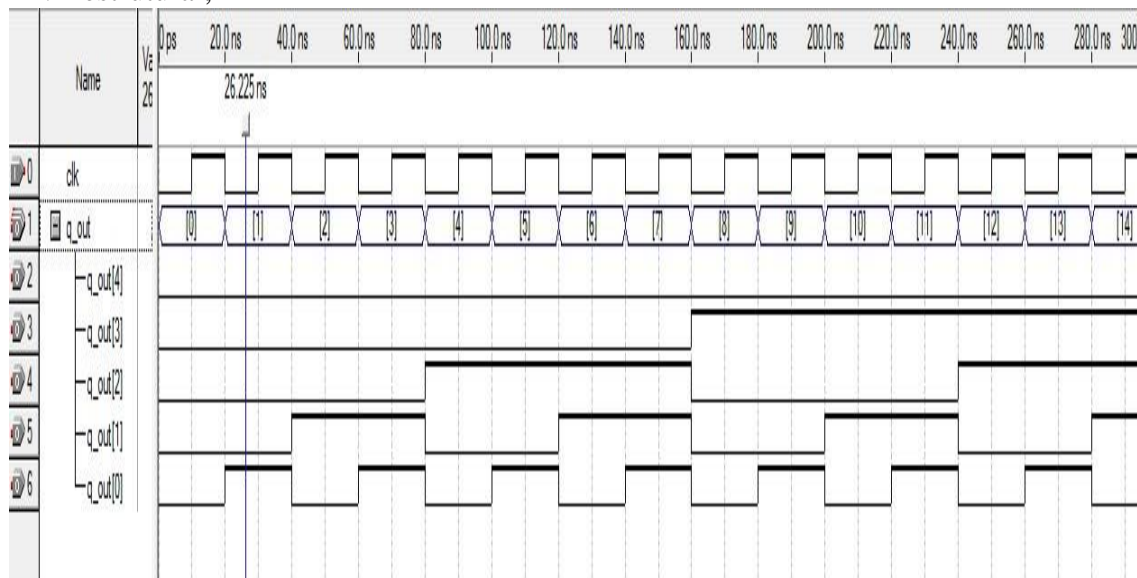

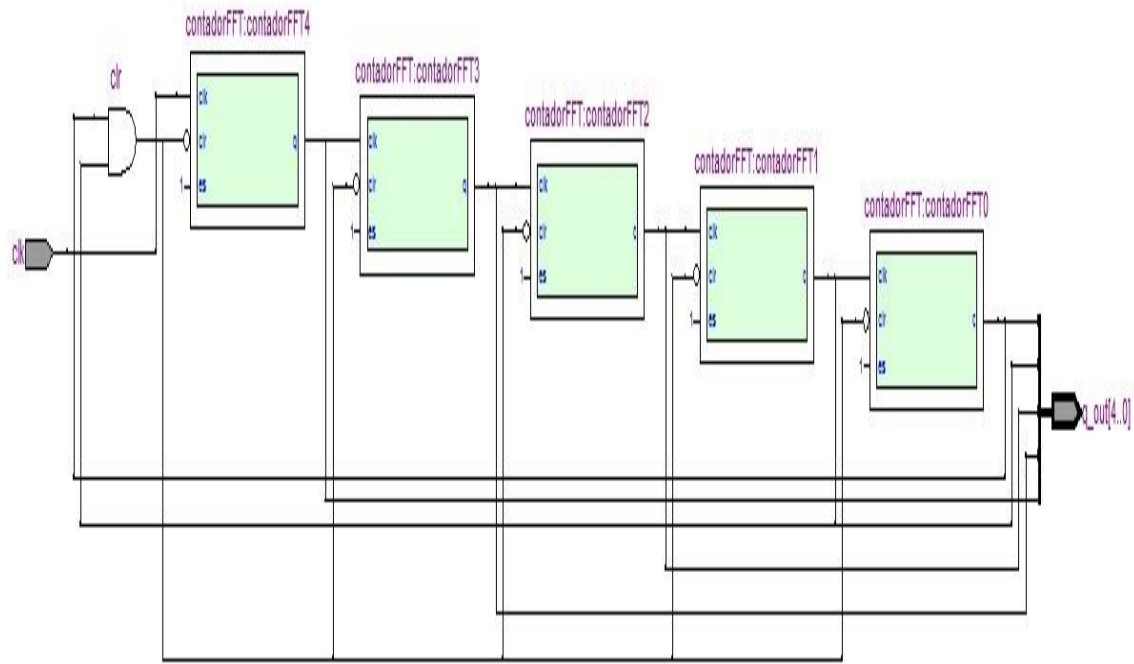



### 5.9 contadorFFT

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Library work;
Use work.all;
ENTITY contadorFFT IS
    PORT(es, clr, clk : IN STD_LOGIC;
          q: BUFFER STD_LOGIC);
END contadorFFT;

ARCHITECTURE logica OF contadorFFT IS
BEGIN
    PROCESS(clr, clk, es)
        VARIABLE qv : STD_LOGIC;
    BEGIN
        IF (clr = '0') THEN
            qv := '0';
        ELSIF (falling_edge(clk)) THEN
            IF (es = '1') THEN
                qv := NOT qv;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    q <= qv;
```


 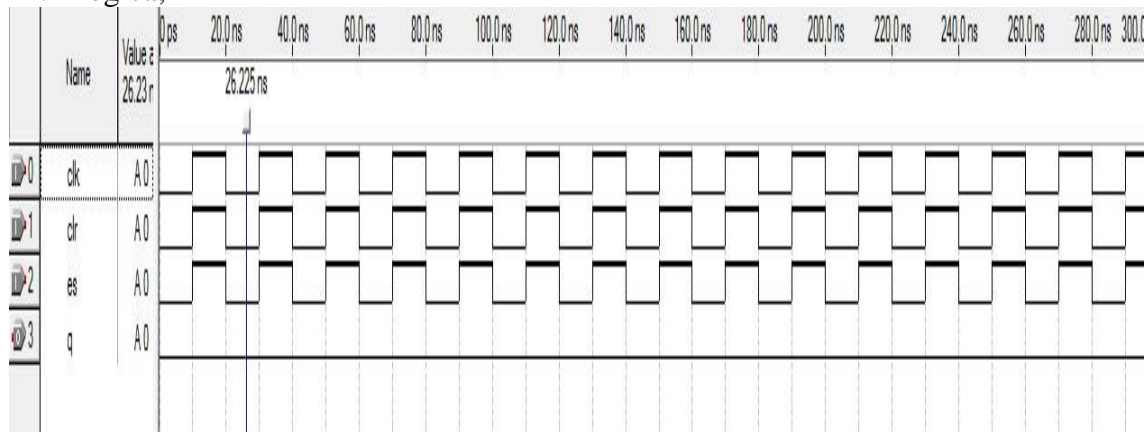
```
ELSE  
    qv := qv;  
END IF;  
END IF;  
q <= qv;  
END PROCESS;  
END logica;
```



## 5.10 Relógio

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Library work;  
USE WORK.Relógio_package.all;  
Entity Relógio IS  
    Port(clk: In Std_logic;  
--      SegundosUni, MinutosUni : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);  
--      SegundosDez, MinutosDez : OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0);  
--      Horas_Relógio: OUT std_logic_vector(4 DOWNTO 0);  
      BCD_SEG_UNI,    BCD_SEG_DEZ,    BCD_MIN_UNI,    BCD_MIN_DEZ,  
      BCD_HR_UNI, BCD_HR_DEZ: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));  
    constant es : STD_LOGIC := '1';  
END Relógio;
```

Architecture logic OF Relógio IS



```
SIGNAL SegundosUnidade, MinutosUnidade : std_logic_vector(3 downto 0);
SIGNAL SegundosDezena, MinutosDezena : std_logic_vector(2 downto 0);
SIGNAL Horas : std_logic_vector (4 downto 0);
SIGNAL BcdSegUni, BcdSegDez : std_logic_vector(6 downto 0);
SIGNAL BcdMinUni, BcdMinDez : std_logic_vector(6 downto 0);
SIGNAL BcdHrsUni, BcdHrsDez : std_logic_vector(6 downto 0);

BEGIN

    Segundos0 : cont_mod10_segundos PORT MAP (clk, SegundosUnidade);
    Segundos1 : cont_mod6_segundos PORT MAP (SegundosUnidade(3),
SegundosDezena);
    Minutos0 : cont_mod10_minutos PORT MAP (SegundosDezena(2), MinutosUnidade);
    Minutos1 : cont_mod6_minutos PORT MAP (MinutosUnidade(3), MinutosDezena);
    Horas0 : cont_mod24_horas PORT MAP (MinutosDezena(2), Horas);

    BcdSegundos : BCD_Segundos PORT MAP (SegundosUnidade, SegundosDezena,
BcdSegUni, BcdSegDez);
    BcdMinutos : BCD_Minutos PORT MAP (MinutosUnidade, MinutosDezena,
BcdMinUni, BcdMinDez);
    BcdHoras : BCD_Horas PORT MAP (Horas, BcdHrsUni, BcdHrsDez);


-- SegundosUni <= SegundosUnidade;
-- SegundosDez <= SegundosDezena;
-- MinutosUni <= minutosUnidade;
-- MinutosDez <= MinutosDezena;
-- Horas_Relógio <= Horas;
    BCD_SEG_UNI <= BcdSegUni;
    BCD_SEG_DEZ <= BcdSegDez;
    BCD_MIN_UNI <= BcdMinUni;
    BCD_MIN_DEZ <= BcdMinDez;
    BCD_HR_UNI <= BcdHrsUni;
    BCD_HR_DEZ <= BcdHrsDez;
```





END logic;

### 5.11 Relogio\_package

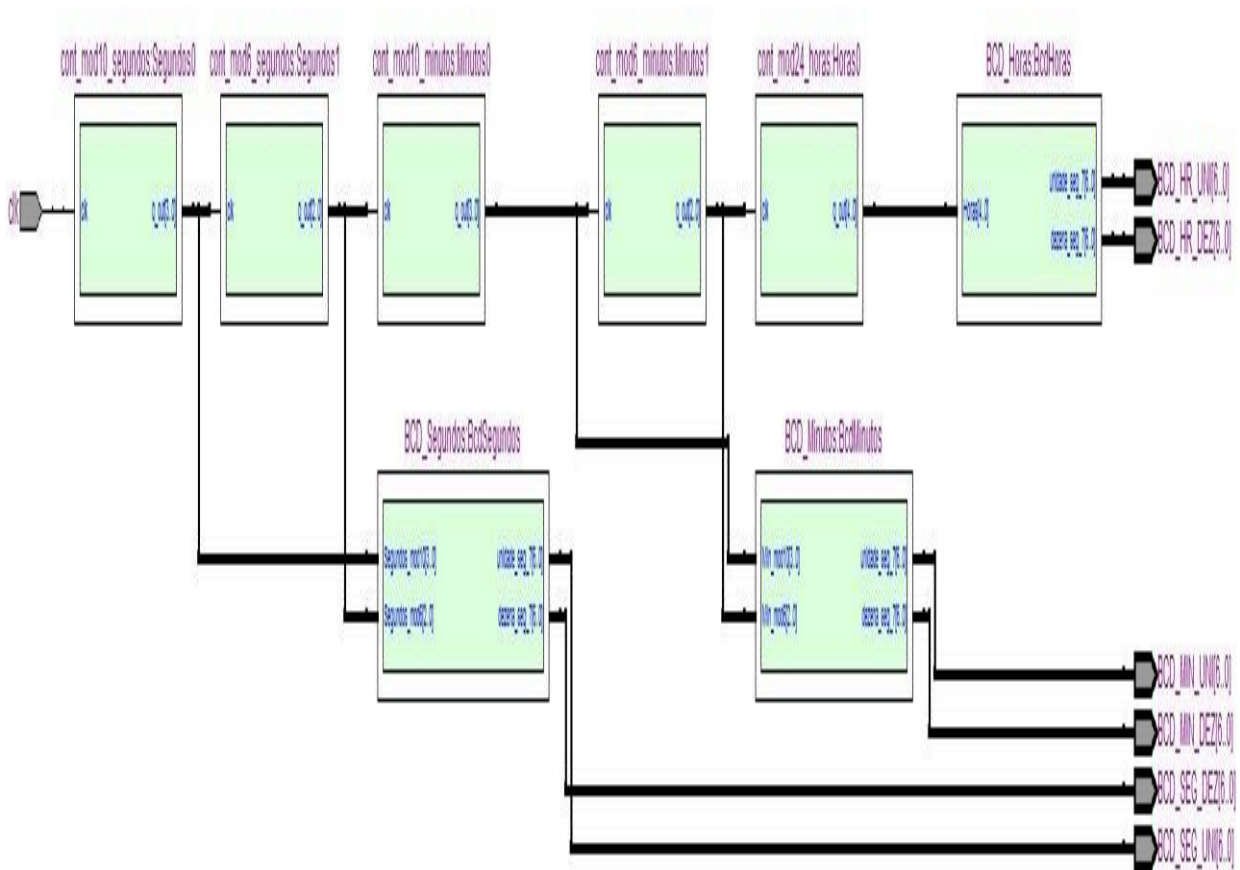

Library ieee;  
Use ieee.std\_logic\_1164.all;  
Library work;  
Use work.all;

Package Relogio\_package IS



```
COMPONENT cont_mod6_segundos IS
    PORT(clk : IN STD_LOGIC;
        q_out: BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0));
        --Constant es : STD_LOGIC := '1';
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT cont_mod10_segundos IS --ES = entrada serial
    PORT(clk : IN STD_LOGIC;
        q_out: BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0));
        -- Constant es : STD_LOGIC := '1';
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT cont_mod6_minutos IS
    PORT(clk : IN STD_LOGIC;
        q_out: BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0));
        -- Constant es : STD_LOGIC := '1';
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT cont_mod10_minutos IS --ES = entrada serial
    PORT(clk: IN STD_LOGIC;
        q_out: BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0));
        -- Constant es : STD_LOGIC := '1';
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT cont_mod24_horas IS
    PORT(clk : IN STD_LOGIC;
        q_out: BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNT0 0));
        -- Constant es : STD_LOGIC := '1';
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT contadorFFT IS
    PORT(es, clr, clk : IN STD_LOGIC;
        q: BUFFER STD_LOGIC);
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT BCD_Segundos IS
PORT(Segundos_mod10 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
    Segundos_mod6 : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0);
    unidade_seg_7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNT0 0);
    dezena_seg_7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNT0 0));
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT BCD_Minutos IS
PORT(Min_mod10 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
```



---

```
        Min_mod6 : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
        unidade_seg_7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
        dezena_seg_7 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;

    COMPONENT BCD_Horas IS
    PORT(Horas : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
        unidade_seg_7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6);
        dezena_seg_7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6));
    END COMPONENT;

    END Relogio_package;
```



---

### **Bibliografia**

CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, IVAN V, **ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL**. Editora Erica, 2001.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S. **SISTEMAS DIGITAIS: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES**. 8. ed. Prentice-hall, 2003.

FLOYD, Thomas. **SISTEMAS DIGITAIS: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES**. 9.ed.Bookman, 2007.

COSTA, CESAR DA; MESQUITA, LEONARDO; PINHEIRO, EDUARDO. **ELEMENTOS DE LÓGICA PROGRAMÁVEL COM VHDL E DSP - TEORIA E PRÁTICA**. EDITORA. ÉRICA, 2009.