



Circuitos Digitais II - 6882

André Barbosa Verona
Nardênio Almeida Martins

Universidade Estadual de Maringá
Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

Aula de Hoje

Projetos de Circuitos Combinacionais

Circuitos Combinacionais

Projetos de Circuitos Combinacionais

Projeto:

- Projete um circuito para controlar o Sistema de Intercomunicação do prédio da Reitoria da UEM (Universidade Estadual de Maranguape). O sistema deve obedecer a uma ordem de prioridades:
 - 1º Reitor
 - 2º Vice-Reitor
 - 3º Assessor para Assuntos Aleatórios
 - 4º Secretária
- Caso ocorram duas ou mais chamadas simultaneamente, somente uma chamada será atendida, a de maior prioridade. Faça o diagrama de portas lógicas do circuito e simplifique se possível.

Circuitos Combinacionais

Projetos de Circuitos Combinacionais

Projeto:

Nomenclatura das Entrada:

1º RE

2º VR

3º AS

4º SE

Convenções:

-Presença de Chamada = 1

-Ausência de Chamada = 0

-Saídas: S_{RE} , S_{VR} , S_{AS} , S_{SE}

-Chamada liberada $\Rightarrow S=1$

-Chamada bloqueada $\Rightarrow S=0$

Circuitos Combinacionais

Projetos de Circuitos Combinacionais

Projeto:

RE	VR	AS	SE	S_{RE}	S_{VR}	S_{AS}	S_{SE}
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Sem chamadas

Libera chamada da Secretária

$$S_{SE} = \overline{RE} \cdot \overline{VR} \cdot \overline{AS} \cdot SE$$

Libera chamada do Assessor

$$S_{AS} = \overline{RE} \cdot \overline{VR} \cdot AS$$

Libera chamada do Vice-Reitor

$$S_{VR} = \overline{RE} \cdot VR$$

Libera chamada do Reitor


$$S_{RE} = RE$$

Circuitos Combinacionais

Projetos de Circuitos Combinacionais

Projeto:

Circuito de Controle

 

Características de Projeto

Estrutura básica de um código em VHDL

LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;	LIBRARY (PACOTES)
ENTITY exemplo IS PORT (<descrição dos pinos de I/O>); END exemplo;	ENTITY (PINOS DE I/O)
ARCHITECTURE teste OF exemplo IS BEGIN ... END teste;	ARCHITECTURE (ARQUITETURA)

VHDL - Comandos Condicionais

WHEN ELSE → Arquitetura ou Modelagem por Fluxo de Dados

É um comando concorrente

Restrição de uso dentro de procedimentos, funções e processos

Transfere o valor de uma expressão para um sinal destino caso uma determinada condição seja satisfeita

Sintaxe

```
sinal_destino <= expressao_1 WHEN condicao_1 ELSE  
                    expressao_2 WHEN condicao_2 ELSE  
                    expressao_3 WHEN condicao_3 ELSE  
                    expressao_4;
```

Nota: O comando condicional WHEN ELSE é útil para expressar funções lógicas em forma de tabela verdade

VHDL – Comandos Condicionais

WITH SELECT WHEN → Arquitetura ou Modelagem por Fluxo de Dados

É um comando concorrente.

Transfere um valor a um sinal de destino segundo uma relação de opções.

Todas as condições de seleção devem ser consideradas e elas devem ser mutuamente exclusivas.

A lista de opções nesta construção não contém uma prioridade.

Sintaxe:

```
WITH expressao_de_escolha SELECT                -- expressao_de_escolha =  
    sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1, -- condicao_1  
        expressao_b WHEN condicao_2, -- condicao_2  
        expressao_c WHEN condicao_3 | condicao_4, -- condicao_3 ou condicao_4  
        expressao_d WHEN condicao_5 TO condicao_9, -- condicao_5 ate condicao_9  
        expressao_e WHEN OTHERS; -- condicoes restantes
```

NOTA: O delimitador | equivale a uma operação OU entre as condições de escolha. As palavras reservadas TO e DOWNTO servem para delimitar uma faixa de condições. A palavra reservada OTHERS na última condição serve para agrupar as condições não-relacionadas na lista.

Características de Projeto

Arquitetura ou Modelagem Comportamental

Declaração de um processo

```
. . .  
ARCHITECTURE nome_da_arquitetura OF nome_da_entidade IS  
BEGIN  
    PROCESS (lista_de_sensibilidade)  
    BEGIN  
        . . .  
        comandos;  
        . . .  
    END PROCESS;  
END nome_da_arquitetura;
```

VHDL - Comandos Condicionais

IF THEN ELSE → Arquitetura ou Modelagem Comportamental

É um comando sequencial

Utilizado na descrição comportamental de componentes → Utilizado em procedimentos, funções e processos.

Transfere o valor de uma expressão para um sinal destino caso uma determinada condição seja satisfeita

Sintaxe →

```
IF condicao_1 THEN
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_2 THEN                -- Clausula ELSIF opcional
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_3 THEN
    comando_sequencial;
ELSE                                -- Clausula ELSE opcional
    comando_sequencial;
END IF;
```

VHDL - Comandos Condicionais

CASE WHEN → Arquitetura ou Modelagem Comportamental

É um comando sequencial com uso dentro de procedimentos, funções e processos.

Permite a definição de várias condições em um componente.

Neste comando, as comparações sempre são feitas em torno de um único objeto ou expressão, e será o valor desse objeto ou determinada condição que indicará quais comandos serão executados.

Sintaxe:

```
CASE expressao_de_escolha IS                                -- expressao_de_escolha =
    WHEN condicao_1                                          => comando_a;                -- condicao_1
    WHEN condicao_2                                          => comando_b; comando_c; -- condicao_2
    WHEN condicao_3 | condicao_4                             => comando_d;                -- condicao_3 ou condicao_4
    WHEN condicao_5 TO condicao_9                             => comando_d;                -- condicao_5 ate condicao_9
    WHEN OTHERS                                             => comando_e; comando_f; -- condicoes restantes
```

END CASE;

NOTA: O delimitador | equivale a uma operação OU entre as condições de escolha. As palavras reservadas TO e DOWNTO servem para delimitar uma faixa de condições. A palavra reservada OTHERS na última condição serve para agrupar as condições não-relacionadas na lista.



Características de Projeto

Arquitetura ou Modelagem Estrutural usando Componente

Declaração e instanciação de um componente

. . .

```
ARCHITECTURE nome_da_arquitetura OF nome_da_entidade IS
  COMPONENT nome_do_componente                -- declaracao do componente
    PORT (lista_de_porta_de_interface);
  END nome_do_componente;
  SIGNAL lista_de_sinal : tipo_de_dado;
  BEGIN
    nome_da_instanciacao : nome_componente PORT MAP
      (lista_de_associacao_de_porta);          -- instanciacao do componente
  END nome_da_arquitetura;
```

Nota: A declaração do componente é similar à declaração de entidade.

Características de Projeto

Arquitetura ou Modelagem Estrutural usando Pacote

Criação de um pacote

```
. . .  
PACKAGE nome_do_pacote IS  
COMPONENT nome_do_componente           -- declaracao do componente  
    PORT (lista_de_porta_de_interface);  
END nome_do_componente;  
END nome_do_pacote;  
. . .
```

Nota: A declaração do componente é similar à declaração de entidade.

Características de Projeto

Arquitetura ou Modelagem Estrutural usando Pacote

Declaração de biblioteca de trabalho e de pacote, bem como de instanciação de um componente

```
LIBRARY work;                                -- declaracao da biblioteca de trabalho e do pacote
-- USE work.all;
USE work.nome_do_pacote.all ;
. . .
ARCHITECTURE nome_da_arquitetura OF nome_da_entidade IS
SIGNAL lista_de_sinal : tipo_de_dado;
BEGIN
    nome_da_instanciacao : nome_componente PORT MAP
    (lista_de_associacao_de_porta);           -- instanciacao do componente
END nome_da_arquitetura;
```

Resumo da Aula de Hoje

Tópicos mais importantes:

- Projetos de Circuitos Combinacionais