



# Circuitos Digitais II - 6882

André Barbosa Verona  
Nardênio Almeida Martins

Universidade Estadual de Maringá  
Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

# Aula de Hoje

**Implementação e simulação dos seguintes circuitos sequenciais:**

Latch RS

Latch RS com Entrada Clock

Latch D

Latch D com Entrada Clock

Flip-Flop JK Mestre-Escravo

Flip-Flop JK Mestre-Escravo com Entradas Preset e Clear

Flip-flop D

Flip-Flop T

# Aula de Hoje

**Criar as seguintes pastas no work:**

latch\_rs  
latch\_rs\_clk


latch\_d  
latch\_d\_clk

flipflopjk  
flipflopjk\_clrpst

flipflop\_d  
flipflop\_t

# Latch RS

## Bloco Lógico e Tabela Verdade

 

S	R	Qa	Qf
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

Qf=Qa Mantém a saída anterior

Qf=0 Reset da saída anterior

Qf=1 Set da saída anterior

Entradas não permitidas

S	R	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	X


# VHDL - Código

## Solução: Latch RS


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY latchrs IS
    PORT( set, reset : IN BIT;           -- STD_LOGIC;
          q, qbar : BUFFER BIT);        -- STD_LOGIC;
END latchrs;
ARCHITECTURE comportamental OF latchrs IS
BEGIN
    PROCESS (set, reset)
    BEGIN
        IF      (reset = '1' AND set = '0') THEN q <= '0'; qbar <= NOT q;
        ELSIF   (reset = '0' AND set = '1') THEN q <= '1'; qbar <= NOT q;
        ELSIF   (reset = '1' AND set = '1') THEN q <= '1'; qbar <= '1';
        ELSE    q <= q; qbar <= qbar;
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamental;
```

# Latch RS com Entrada Clock

## Bloco Lógico e Tabela Verdade

 

 Se o clock=0  $\Rightarrow$  Latch permanece no seu estado anterior, mesmo que variem as entradas S e R



$Ck=0 \Rightarrow Q_f = Q_a$

Se o clock=1  $\Rightarrow$  Latch funciona como um Latch RS

S	R	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	X


# VHDL - Código

## Solução: Latch RS com Entrada Clock

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY latchrs_clk IS
    PORT(clk, set, reset : IN BIT;          -- STD_LOGIC;
          q, qbar : BUFFER BIT);          -- STD_LOGIC;
END latchrs_clk;
ARCHITECTURE comportamental OF latchrs_clk IS
BEGIN
    PROCESS (clk, set, reset)
    BEGIN
        IF      (clk = '1' AND reset = '1' AND set = '0') THEN q <= '0'; qbar <= NOT q;
        ELSIF   (clk = '1' AND reset = '0' AND set = '1') THEN q <= '1'; qbar <= NOT q;
        ELSIF   (clk = '1' AND reset = '1' AND set = '1') THEN q <= '1'; qbar <= '1';
        ELSE    q <= q; qbar <= qbar;
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamental;
```

# Latch D

## Bloco Lógico e Tabela Verdade

 

Entradas R e S nunca são iguais

D	S	R	Qf
≠	0	0	-
0	0	1	0
1	1	0	1
≠	1	1	-



D	Qf
0	0
1	1



# VHDL - Código

## Solução: Latch D


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY latchd IS
    PORT(d : IN BIT;          -- STD_LOGIC;
         q, qbar : BUFFER BIT); -- STD_LOGIC;
END latchd;

ARCHITECTURE comportamental OF latchd IS
BEGIN
    PROCESS(d)
    BEGIN
        q <= d;
        qbar <= NOT q;
    END PROCESS;
END comportamental;
```


# Latch D com Entrada Clock

## Bloco Lógico e Tabela Verdade

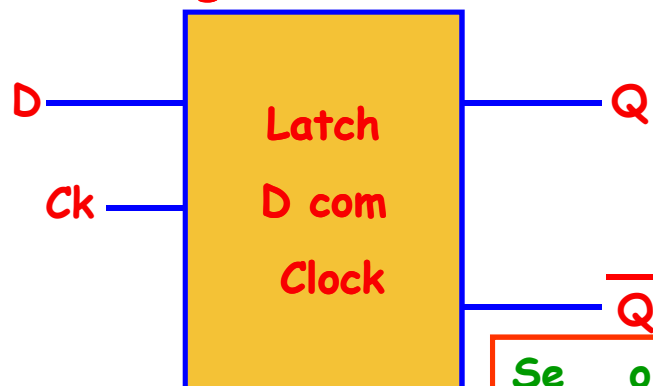

Se o clock=1  $\Rightarrow$  Latch funciona como um Latch D

 Se o clock=0  $\Rightarrow$  Latch permanece no seu estado anterior, mesmo que varie a entrada D



$Ck=0 \Rightarrow Q_f = Q_a$

D	S	R	Qf
∅	0	0	-
0	0	1	0
1	1	0	1
∅	1	1	-



D	Qf
0	0
1	1


# VHDL - Código

## Solução: Latch D com Entrada Clock

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY latchd_clk IS
    PORT(clk, d : IN BIT;          -- STD_LOGIC;
          q, qbar : BUFFER BIT); -- STD_LOGIC;
END latchd_clk;
ARCHITECTURE comportamental OF latchd_clk IS
BEGIN
    PROCESS(clk, d)
    BEGIN
        IF (clk = '1') THEN q <= d; qbar <= NOT d;
        ELSE q <= q; qbar <= qbar;
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamental;
```

# Flip-Flop JK Mestre-Escravo

## Bloco Lógico e Tabela Verdade

 

J	K	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Qa}$


# VHDL - Código

## Solução: Flip-Flop JK

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY flipflopjk IS
    PORT(clk, j, k : IN STD_LOGIC;          -- BIT; j = set e k = reset
          q, qbar : BUFFER STD_LOGIC);      -- BIT;
END flipflopjk;
ARCHITECTURE comportamental OF flipflopjk IS
BEGIN
    PROCESS(clk, j, k)
        VARIABLE qv,qbarv : STD_LOGIC;      -- BIT;
        BEGIN
            -- IF (rising_edge(clk)) THEN      -- IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
            IF (falling_edge(clk)) THEN        -- IF (clk'EVENT AND clk = '0') THEN
                IF (j = '1' AND k = '0') THEN qv := '1'; qbarv := NOT qv;
                ELSIF (j = '0' AND k = '1') THEN qv := '0'; qbarv := NOT qv;
                ELSIF (j = '1' AND k = '1') THEN qv := NOT qv; qbarv := NOT qv;
                ELSE qv := qv; qbarv := NOT qv;
                END IF;
            END IF;
            q <= qv; qbar <= qbarv;
        END PROCESS;
    END comportamental;
```

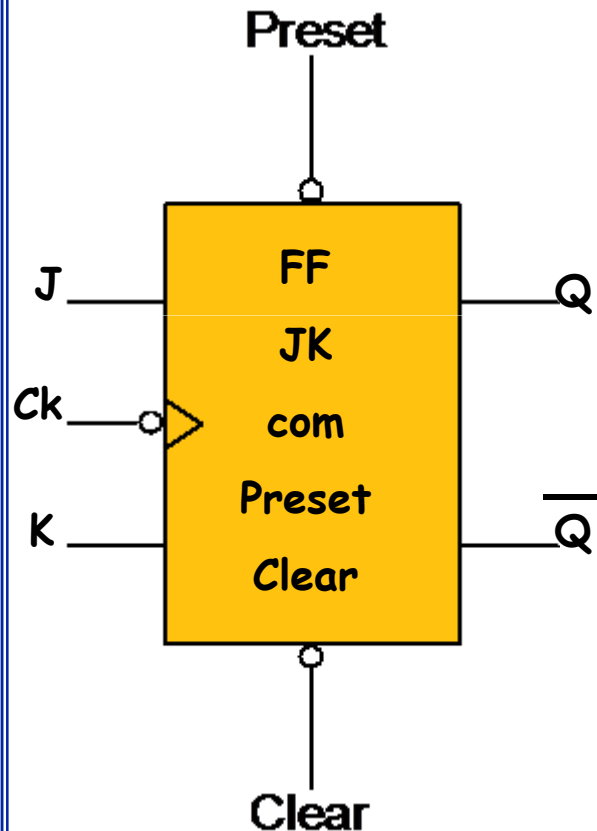
# Flip-Flop JK com Entradas Clear e Preset

Preset e Clear são entradas que operam independentemente das entradas de clock e de dados



1.  $\overline{\text{Preset}} = \overline{\text{Clear}} = 0 \Rightarrow$  Entradas não podem ser usadas
2.  $\overline{\text{Preset}} = 0$  e  $\overline{\text{Clear}} = 1 \Rightarrow Q$  é "setada" ( $Q=1$ )
3.  $\overline{\text{Preset}} = 1$  e  $\overline{\text{Clear}} = 0 \Rightarrow Q$  é "resetada" ( $Q=0$ )
4.  $\overline{\text{Preset}} = \overline{\text{Clear}} = 1 \Rightarrow$  FF responde às entradas J e K

$\overline{\text{Preset}}$	$\overline{\text{Clear}}$	$Q_f$
0	0	X
0	1	1
1	0	0
1	1	FF JK

 

J	K	$Q_f$
0	0	$Q_a$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_a}$

# VHDL - Código

## Solução: Flip-Flop JK com Entradas Preset e Clear

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY flipflopjk_clrpst IS
    PORT(pst, clr, clk, j, k : IN STD_LOGIC;                -- BIT; j = set e k = reset
          q, qbar : BUFFER STD_LOGIC);                    -- BIT;
END flipflopjk_clrpst;

ARCHITECTURE comportamental OF flipflopjk_clrpst IS
BEGIN
    PROCESS(pst, clr, clk, j, k)
        VARIABLE qv,qbarv : STD_LOGIC;
    BEGIN
        IF (pst = '0' AND clr = '0') THEN qv := '1'; qbarv := '1'; -- qv <= '0'; -- qbarv <= '0';
        ELSIF (pst = '0' AND clr = '1') THEN qv := '1'; qbarv := NOT qv;
        ELSIF (pst = '1' AND clr = '0') THEN qv := '0'; qbarv := NOT qv;
```

# VHDL - Código

## Solução: Flip-Flop JK com Entradas Preset e Clear


-- continuacao

```
-- ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
-- ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
ELSIF (pst = '1' AND clr = '1') AND (falling_edge(clk)) THEN
-- ELSIF (clk'EVENT AND clk = '0') THEN
    IF (j = '1' AND k = '0') THEN qv := '1'; qbarv := NOT qv;
    ELSIF (j = '0' AND k = '1') THEN qv := '0'; qbarv := NOT qv;
    ELSIF (j = '1' AND k = '1') THEN qv := NOT qv; qbarv := NOT qv;
    ELSE qv := qv; qbarv := NOT qv;
    END IF;
    END IF;
q <= qv;
qbar <= qbarv;
END PROCESS;
END comportamental;
```



# Flip-Flop D

## Bloco Lógico e Tabela Verdade

 

Entradas J e K são sempre diferentes

J	K	D	Qf
0	0	×	-
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	×	-



D	Qf
0	0
1	1


# VHDL - Código

## Solução: Flip-Flop D

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY flipflop_d IS
    PORT(clk, d : IN STD_LOGIC;           -- BIT;
          q, qbar : BUFFER STD_LOGIC);    -- BIT;
END flipflop_d;
ARCHITECTURE comportamental OF flipflop_d IS
BEGIN
    PROCESS(clk, d)
        VARIABLE qv, qbarv : STD_LOGIC;
    BEGIN
        --IF (clk'EVENT AND clk = '0') THEN
        IF (rising_edge(clk)) THEN          -- IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
            -- IF (falling_edge(clk)) THEN  -- IF (clk'EVENT AND clk = '0') THEN
                qv := d;
                qbarv := NOT qv;
            END IF;
            q <= qv;
            qbar <= NOT q;
        END PROCESS;
    END comportamental;
```

# Flip-Flop T

## Bloco Lógico e Tabela Verdade

 

Entradas J e K são sempre iguais

J	K	T	Qf
0	0	0	Qa
0	1	×	-
1	0	×	-
1	1	1	$\overline{Qa}$



T	Qf
0	Qa
1	$\overline{Qa}$

# VHDL - Código

## Solução: Flip-Flop T

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY flipflopt IS
    PORT(clk, t : IN STD_LOGIC;          -- BIT; j = set e k = reset
          q, qbar : BUFFER STD_LOGIC);   -- BIT;
END flipflopt;
ARCHITECTURE comportamental OF flipflopt IS
BEGIN
    PROCESS(clk, t)
        VARIABLE qv,qbarv : STD_LOGIC;
        BEGIN
            IF (rising_edge(clk)) THEN          -- ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
            -- ELSIF (falling_edge(clk)) THEN    -- ELSIF (clk'EVENT AND clk = '0') THEN
                IF (t = '1') THEN qv := NOT qv; qbarv := NOT qv;
                ELSE qv := qv; qbarv := NOT qv;
                END IF;
            END IF;

            q <= qv;
            qbar <= qbarv;
        END PROCESS;
    END comportamental;
```