



# Circuitos Digitais II - 6882

André Barbosa Verona  
Nardênio Almeida Martins

Universidade Estadual de Maringá  
Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

# Aula de Hoje

**Projeto e Simulação de um circuito multiplexador 2 X 1:**


- **Modelagem ou arquitetura por fluxo de dados**
- **Modelagem ou arquitetura comportamental**
- **Modelagem ou arquitetura estrutural**

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware
 
## Multiplexador


Multiplexador ou Seletor de Dados: É um circuito lógico que tem diversas entradas e apenas uma saída. MUX seleciona uma única entrada para transmitir para a saída.

Entradas de Controle: permitem selecionar a entrada a ser transmitida.




# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Multiplexador 2 X 1

 

$$f = \bar{s}.a + s.b$$

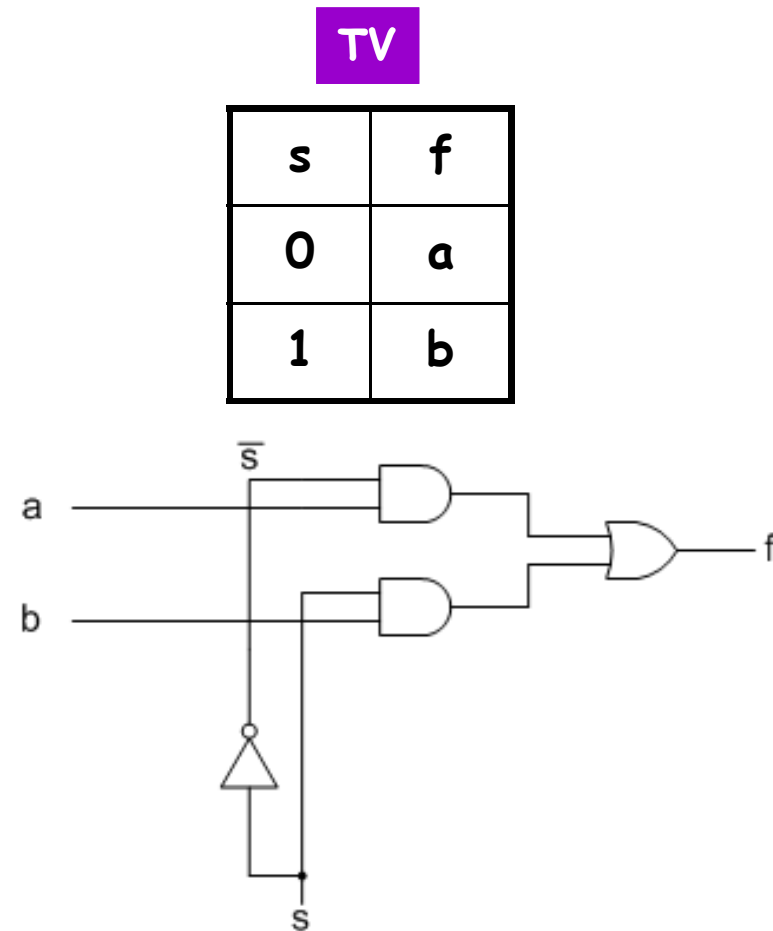

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Estrutura Básica de um Código em VHDL

<b>LIBRARY IEEE;</b> <b>USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;</b> <b>USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;</b>	LIBRARY (PACOTES)
<b>ENTITY</b> exemplo <b>IS</b> <b>PORT</b> ( <descrição dos pinos de I/O> ); <b>END</b> exemplo;	ENTITY (PINOS DE I/O)
<b>ARCHITECTURE</b> teste <b>OF</b> exemplo <b>IS</b> <b>BEGIN</b> ... <b>END</b> teste;	ARCHITECTURE (ARQUITETURA)

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Multiplexador 2 X 1


### Modelagem ou arquitetura por fluxo de dados em VHDL

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY mux2_fd IS  
    PORT (a, b : IN BIT;  
          s : IN BIT;  
          f : OUT BIT);  
END mux2_fd;  
ARCHITECTURE fluxo_de_dados OF mux2_fd IS  
BEGIN  
    f <= ((NOT s) AND a) OR (s AND b);  
END fluxo_de_dados;
```

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware
 
## Multiplexador 2 X 1

Modelagem comportamental em VHDL usando IF THEN ELSE



TV

s	f
0	a
1	b

Condição:

Se a variável de entrada **s** for igual a 0 então a variável de saída **f** será igual a **a**, senão a variável de saída **f** será igual a **b**.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Multiplexador 2 X 1

### Modelagem comportamental em VHDL usando IF THEN ELSE

Declaração de um processo


```
...  
ARCHITECTURE nome_da_arquitetura OF nome_da_entidade IS  
BEGIN  
    PROCESS (lista_de_sensibilidade)  
    BEGIN  
        ...  
        comandos;  
        ...  
    END PROCESS;  
END nome_da_arquitetura;
```



# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware
 
## Multiplexador 2 X 1

Modelagem comportamental em VHDL usando WHEN ELSE



TV

s	f
0	a
1	b


### Condição:

A variável de saída **f** será igual a **a** quando a variável de entrada **s** for igual a 0, senão a variável de saída **f** será igual a **b**.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Multiplexador 2 X 1

### Modelagem estrutural em VHDL

 


- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.
- Uso de sinais → *t0*, *t1* e *t2*.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Multiplexador 2 X 1
 
### Modelagem estrutural em VHDL usando componentes




- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Multiplexador 2 X 1
 
### Modelagem estrutural em VHDL usando componentes

- Criação dos componentes (portas NOT, AND e OR) com entidade de projeto (declaração da entidade e arquitetura da entidade).
- Declaração dos componentes na arquitetura da entidade da entidade de projeto → declaração entre as palavras reservadas IS e BEGIN.
- Instanciação dos componentes usando a palavra reservada PORT MAP na arquitetura da entidade da entidade de projeto → instanciação entre as palavras reservadas BEGIN e END.



# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Multiplexador 2 X 1

### Modelagem estrutural em VHDL usando componentes

- Declaração e instanciação de um componente

. . .

```
ARCHITECTURE nome_da_arquitetura OF nome_da_entidade IS
  COMPONENT nome_do_componente                -- declaracao do componente
    PORT (lista_de_porta_de_interface);
  END COMPONENT;
  SIGNAL lista_de_sinal : tipo_de_dado;
  BEGIN
    nome_da_instanciacao : nome_componente PORT MAP
      (lista_de_associacao_de_porta);          -- instanciacao do componente
  END nome_da_arquitetura;
```


- Nota: A declaração do componente é similar à declaração de entidade.

# Software Quartus II

1. Crie diretório ou pasta **"work"** na área de trabalho.
2. Crie os seguintes subdiretórios dentro do diretório **"work"**:
  - a) **"mux2\_fd"**
  - b) **"mux2\_com"**
  - c) **"mux2\_com1"**
  - d) **"mux2\_est"**
  - e) **"mux2\_est1"** (uso de componente)
3. Inicialize o Software **Quartus II**


# Software Quartus II

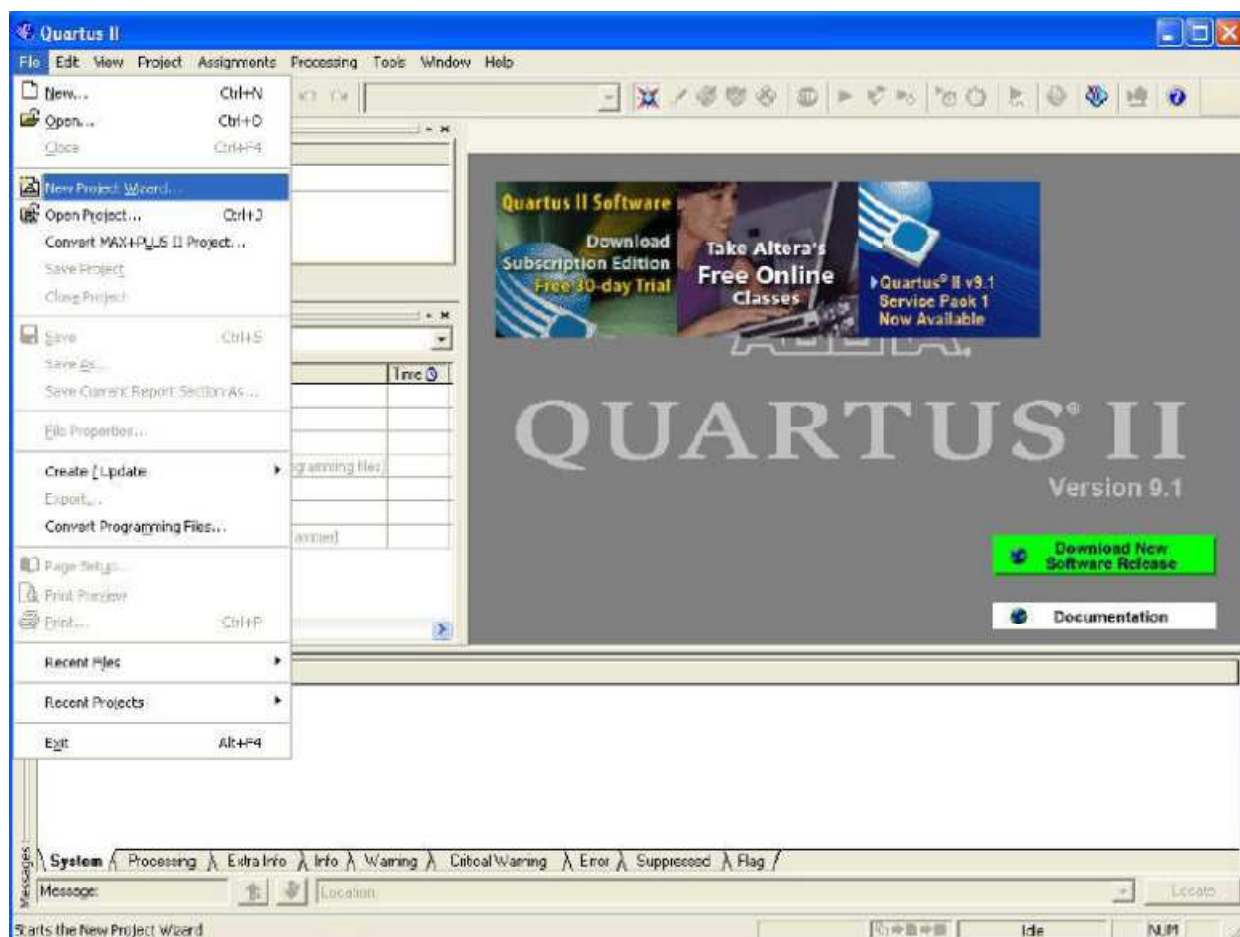4. Crie um novo projeto: selecione "File > New Project Wizard"



# Software Quartus II

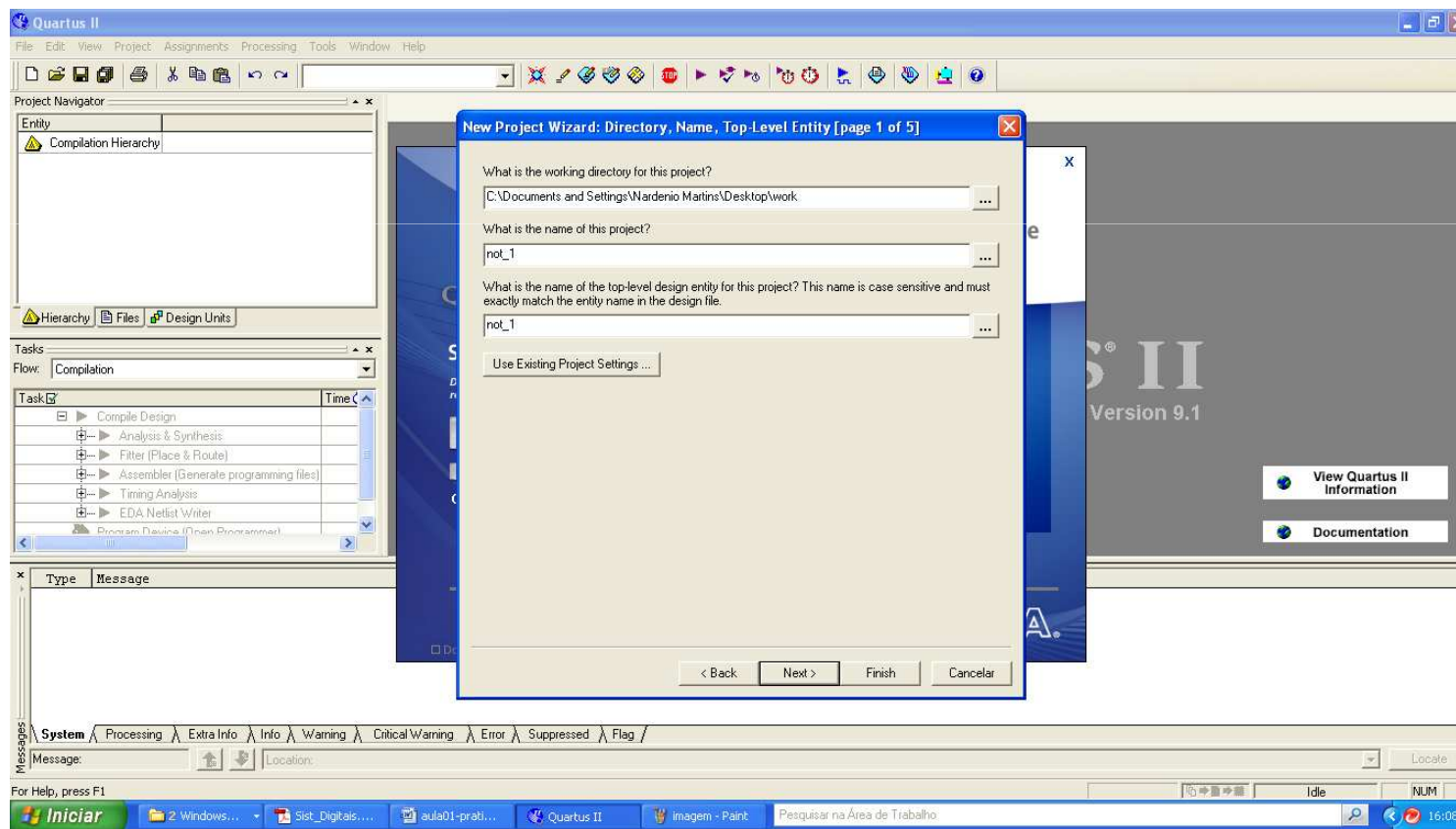
5. Na primeira linha da janela, insira o caminho e o nome do diretório do projeto → **"work"**. Na segunda linha insira o nome do projeto → **"mux2\_est1"**.






# Software Quartus II

 6. Pressione "**Next**". O projetista pode incluir arquivos de outros projetos, ou mesmo aqueles que estão nas "*Libraries*" do software Quartus II.




# Software Quartus II

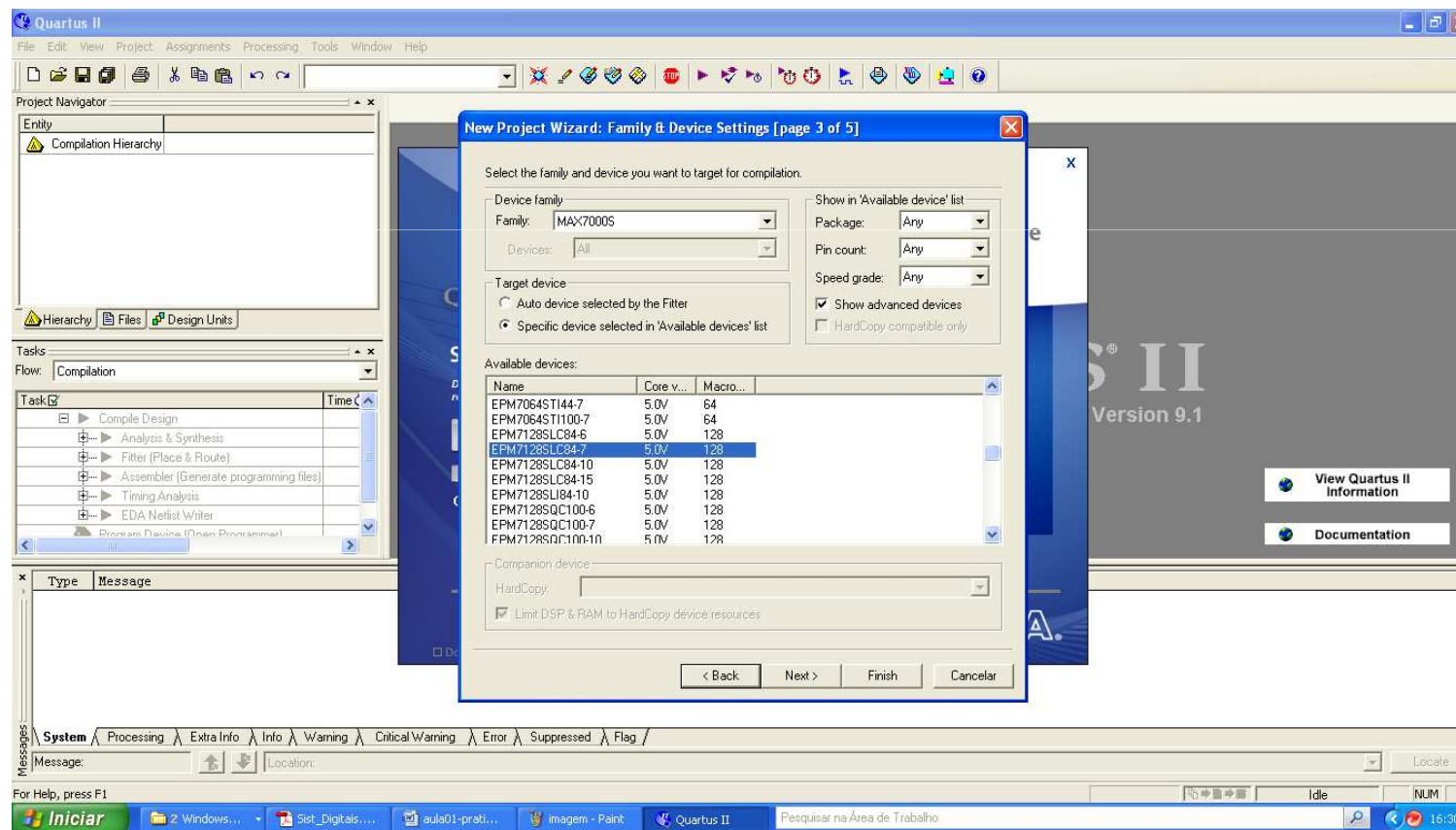7. Selecione o dispositivo lógico programável a ser utilizado. Neste caso é usado o CPLD da família "MAX7000S", denominado "EPM7128SLC84-7".




# Software Quartus II

 8. O próximo passo permite a adição de outras ferramentas como "LeonardoSpectrum" e "EDIF", "ModelSim" e "VHDL", "PrimeTime" e "Verilog HDL" que possibilita a interação entre FPGA e ASIC.




# Software Quartus II

 9. O último passo apresenta um resumo do projeto a ser executado. Posteriormente, clique em **Finish**.



# Software Quartus II

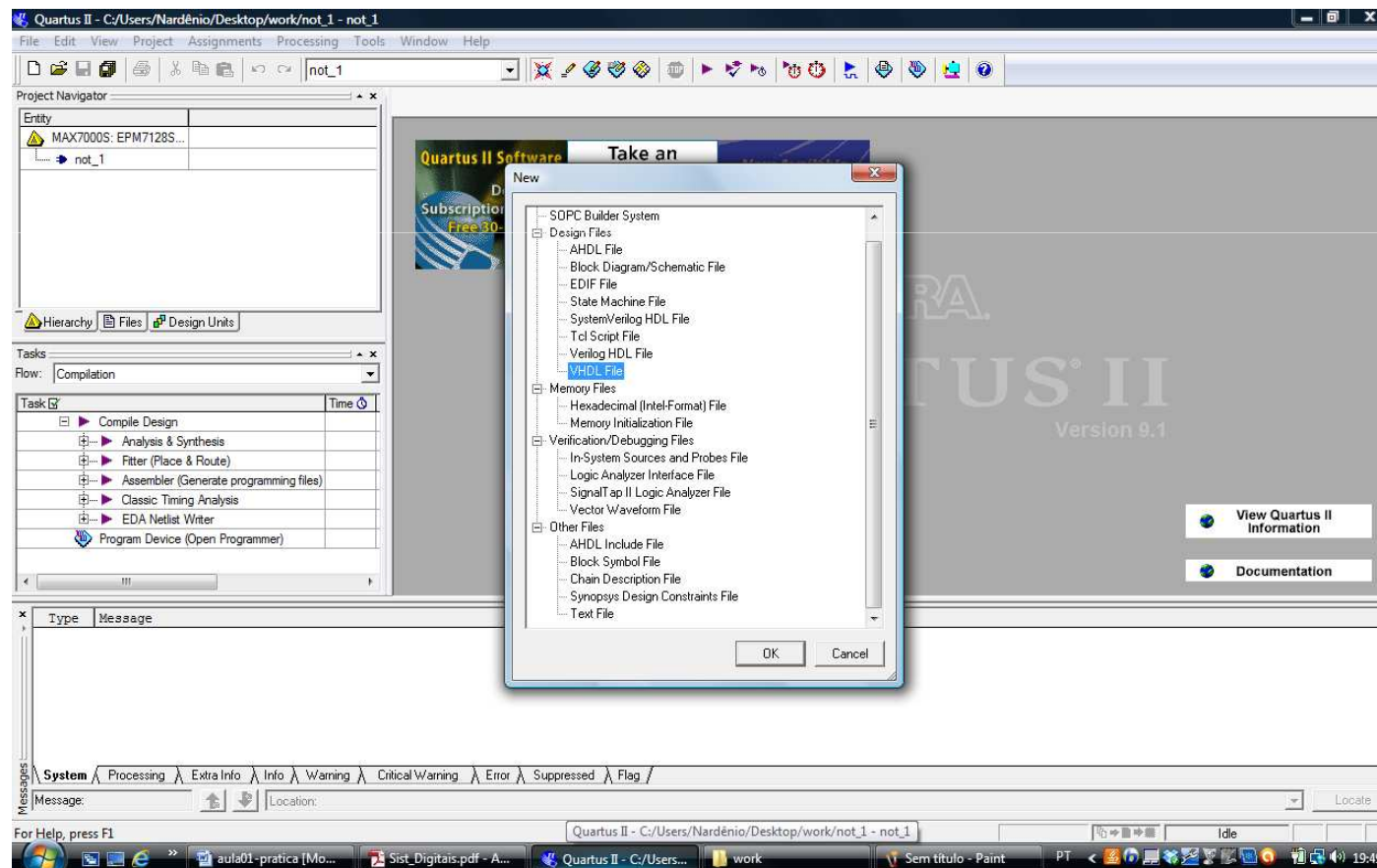
10. Defina o modo a ser utilizado para desenvolver o projeto: AHDL, VHDL ou Block Diagram/Schematic File. Selecione "File > New" e escolha "VHDL file".



# Software Quartus II

 11. Escreva o código em VHDL da função lógica NOT e salve o código em VHDL com extensão "not\_1.vhd" na pasta ou subdiretório "mux2\_est1". Está criado o componente "not\_1".


```
ENTITY not_1 IS
    PORT (x : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END not_1;
ARCHITECTURE logica OF not_1 IS
BEGIN
    z <= NOT x;
END logica;
```



# Software Quartus II

 12. Selecione "**File > New**" e escolha "**VHDL file**". Escreva o código em VHDL da função lógica AND e salve o código em VHDL com extensão "**and\_2.vhd**" na pasta ou subdiretório "**mux2\_est1**". Está criado o componente "**and\_2**".


```
ENTITY and_2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END and_2;
ARCHITECTURE logica OF and_2 IS
BEGIN
    z <= x AND y;
END logica;
```



# Software Quartus II

 13. Selecione "**File > New**" e escolha "**VHDL file**". Escreva o código em VHDL da função lógica OR e salve o código em VHDL com extensão "**or\_2.vhd**" na pasta ou subdiretório "**mux2\_est1**". Está criado o componente "**or\_2**".

```
ENTITY or_2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END or_2;
ARCHITECTURE logica OF or_2 IS
BEGIN
    z <= x OR y;
END logica;
```





# Software Quartus II

14. Selecione "**File > New**" e escolha "**VHDL file**". Escreva o código em VHDL do próximo slide. Neste código ocorre a declaração dos componentes criados e dos sinais (declaração entre **IS** e **BEGIN** da arquitetura da entidade), bem como a instanciação destes componentes criados (instanciação entre **BEGIN** e **END** da arquitetura da entidade).

# Software Quartus II

## Modelagem estrutural em VHDL usando componentes

```
ENTITY mux2_est1 IS
    PORT (a, b : IN BIT;
          s : IN BIT;
          f : OUT BIT);
```

```
END mux2_est1;
```

```
ARCHITECTURE estrutural OF mux2_est1 IS
```

```
    COMPONENT not1
```

```
        PORT (x : IN BIT;
              z : OUT BIT);
```

```
    END component;
```

```
    COMPONENT and2
```

```
        PORT (x, y : IN BIT;
              z : OUT BIT);
```

```
    END component;
```

```
-- continuacao
```

```
    COMPONENT or2 -- continuacao
```

```
        PORT (x, y : IN BIT;
              z : OUT BIT);
```

```
    END component;
```

```
    SIGNAL t0, t1, t2 : BIT;
```

```
    BEGIN
```

```
        P1: not1 PORT MAP (s, t0);
```

```
        P2: and2 PORT MAP (t0, a, t1);
```


```
        P3: and2 PORT MAP (s, b, t2);
```

```
        P4: or2 PORT MAP (t1, t2, f);
```

```
    END estrutural;
```


# Software Quartus II

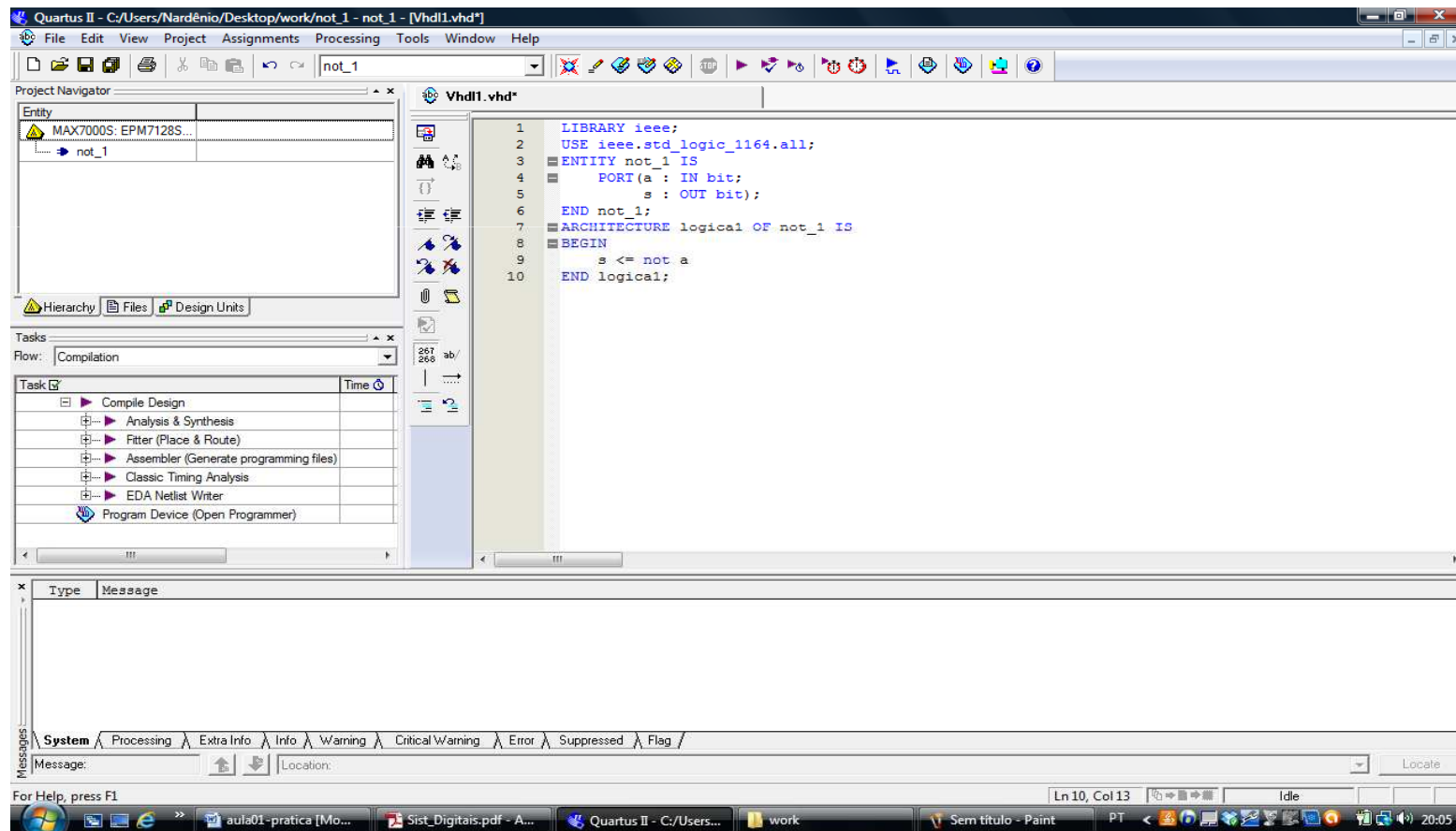15. Salve o código em VHDL com extensão **"mux2\_est1.vhd"** na pasta ou subdiretório **"mux2\_est1"**.




# Software Quartus II

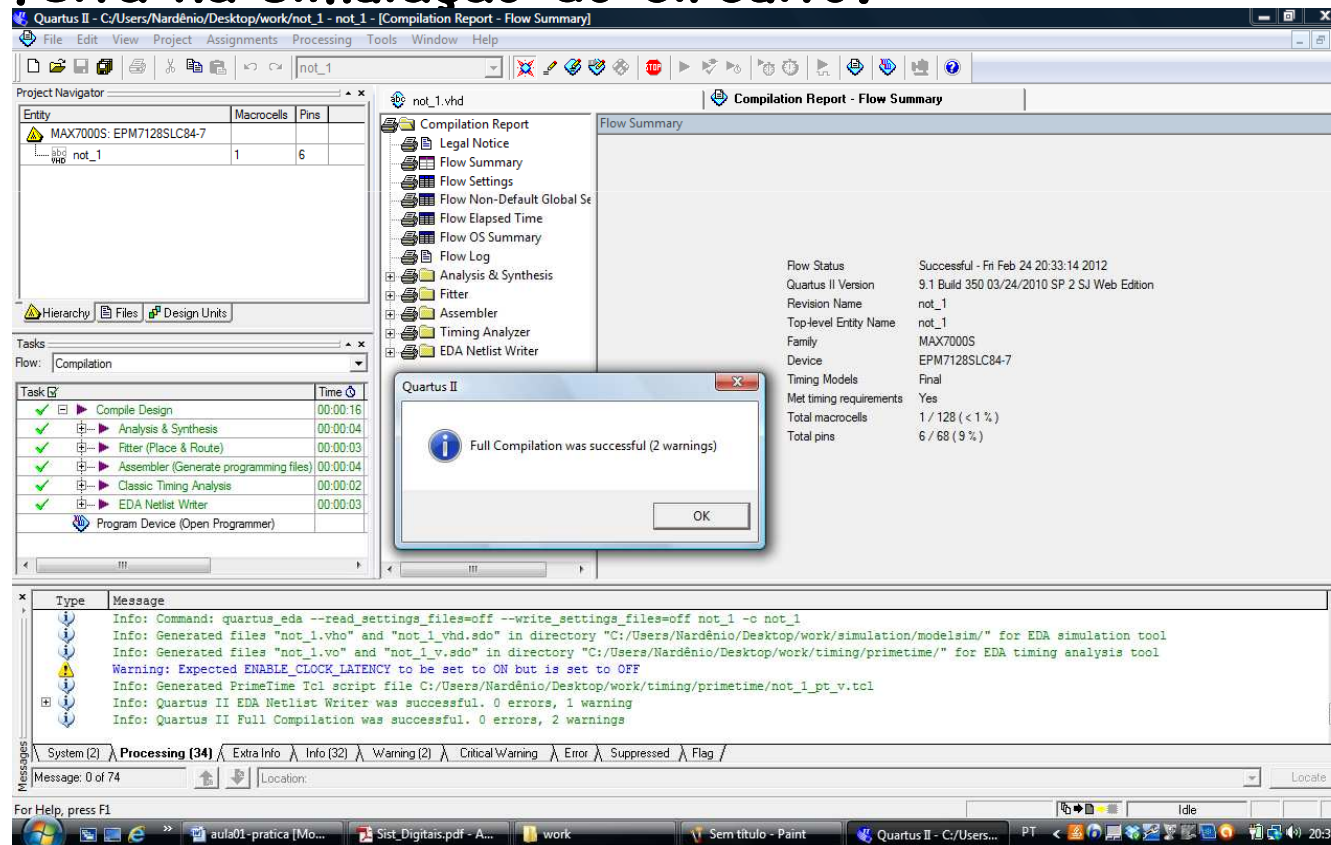16. Compilação: **"Processing > Start Compilation"**. A compilação é a verificação da construção. Nesta etapa, erros lógicos não são detectados. Esta verificação é feita na simulação do circuito.




# Software Quartus II

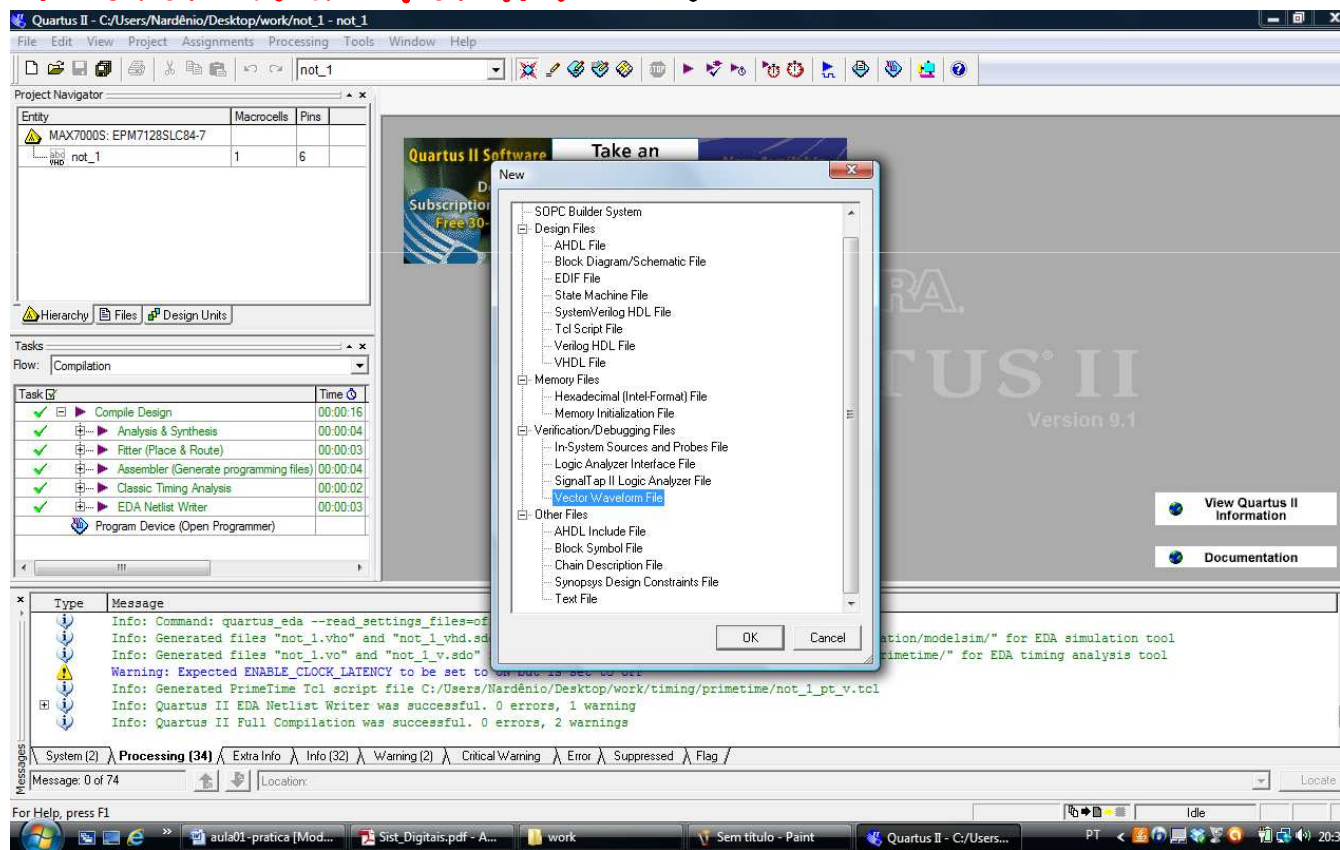17. A verificação de erros lógicos é feita na simulação do circuito. Para isto selecione "**File > New**" e escolha "**Vector Waveform File**".



# Software Quartus II

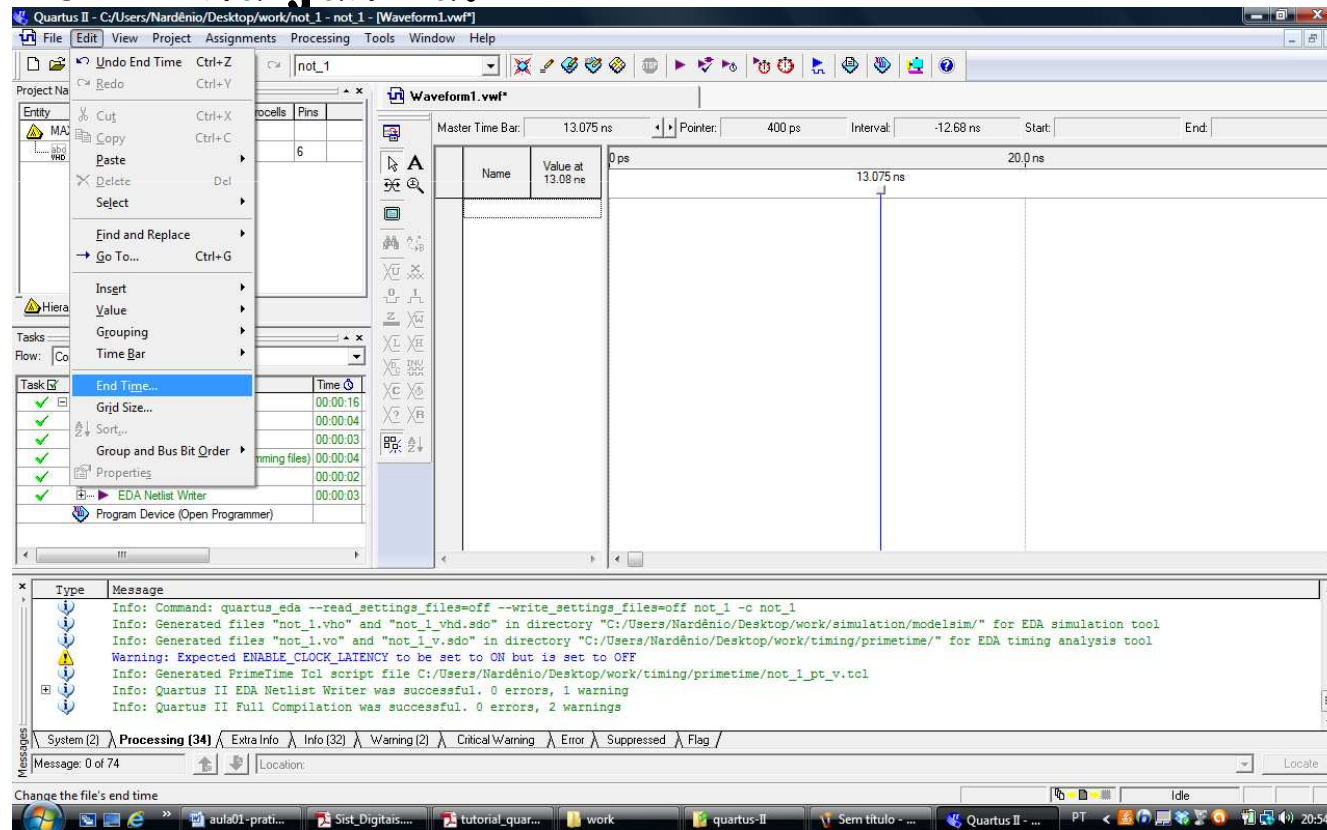
18. Ajuste o tempo de simulação: **Edit > End Time** e coloque **80 ns** para simulação. Clique **View > Fit in Window** para que todo o tempo de simulação fique visível na janela.






# Software Quartus II

 19. Selecione os vetores de entrada e saída a serem incluídos na simulação. Para isto clique em **Edit > Insert > Node or Bus**. Na janela que aparece, clique em **Node Finder**.



# Software Quartus II

 
20. Na próxima janela, selecione "**Pins: All**" e, em seguida, clique em "**List**" (a função *List* amostra os vetores de entrada e saída). Em seguida, utilizando o botão ">>", transferir as entradas e saídas para a ferramenta de simulação. Clique em **Ok** nas duas janelas subsequentes.






# Software Quartus II

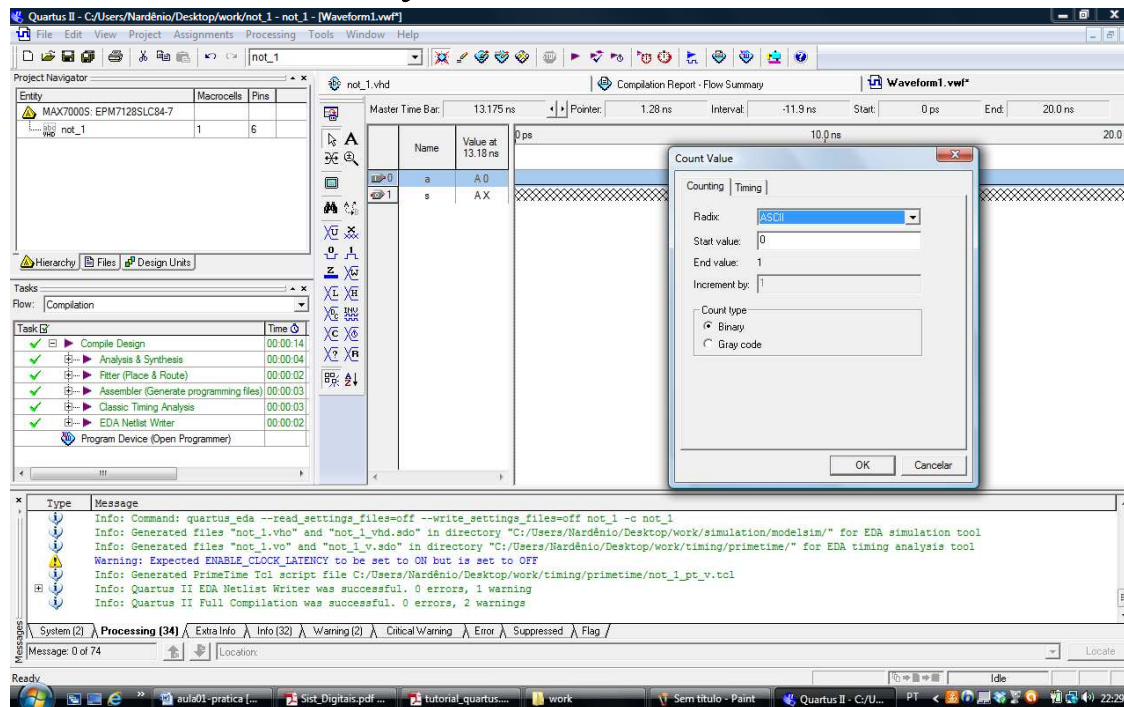21. Insira as formas de onda de entrada para testar todas as possibilidades para a(s) entrada(s) do projeto. Marque toda(s) a(s) entrada(s) do projeto, clique com o botão direito e selecione "**Grouping > Group**". Insira um nome para o grupo de entradas (por exemplo, "**inputs**" ou "**entradas**").




# Software Quartus II

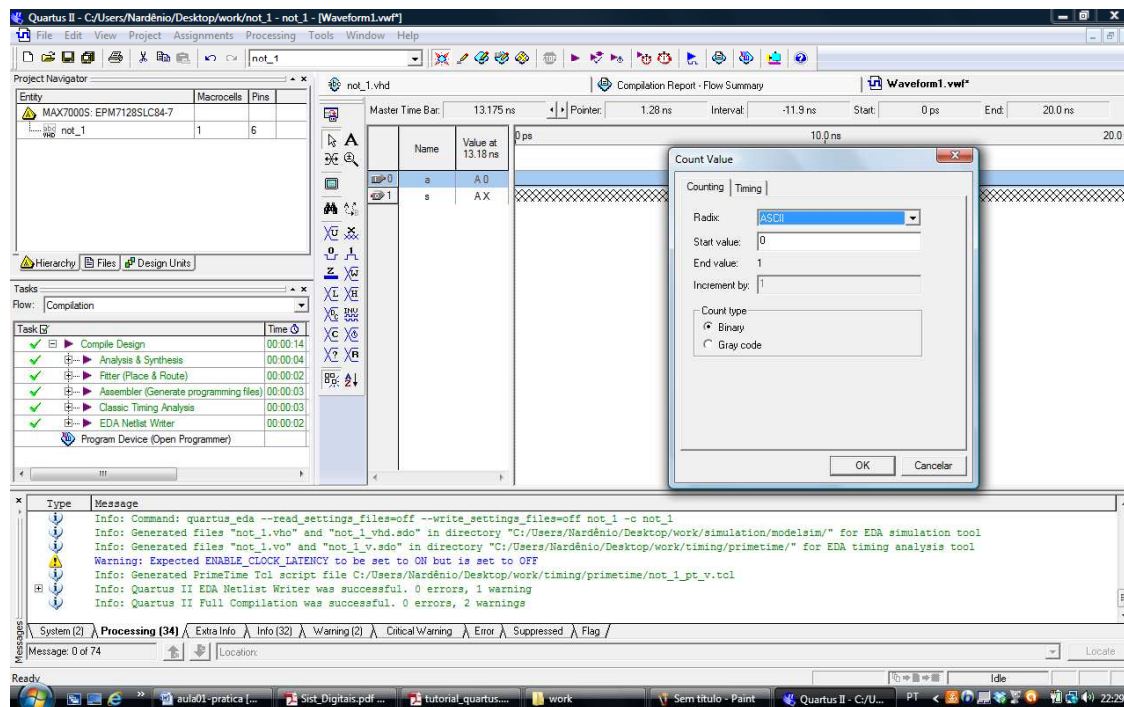22. Clique com o botão direito sobre a(s) entrada(s) e selecione "**Value > Count Value**". Verifique que o campo **Start Value** tenha o valor [0] e o End Value, [7] (na realidade, pode-se ver que os bits de entrada como três entradas de 1 *bit*, que pode assumir, portanto, valores de 000 a 111).




# Software Quartus II

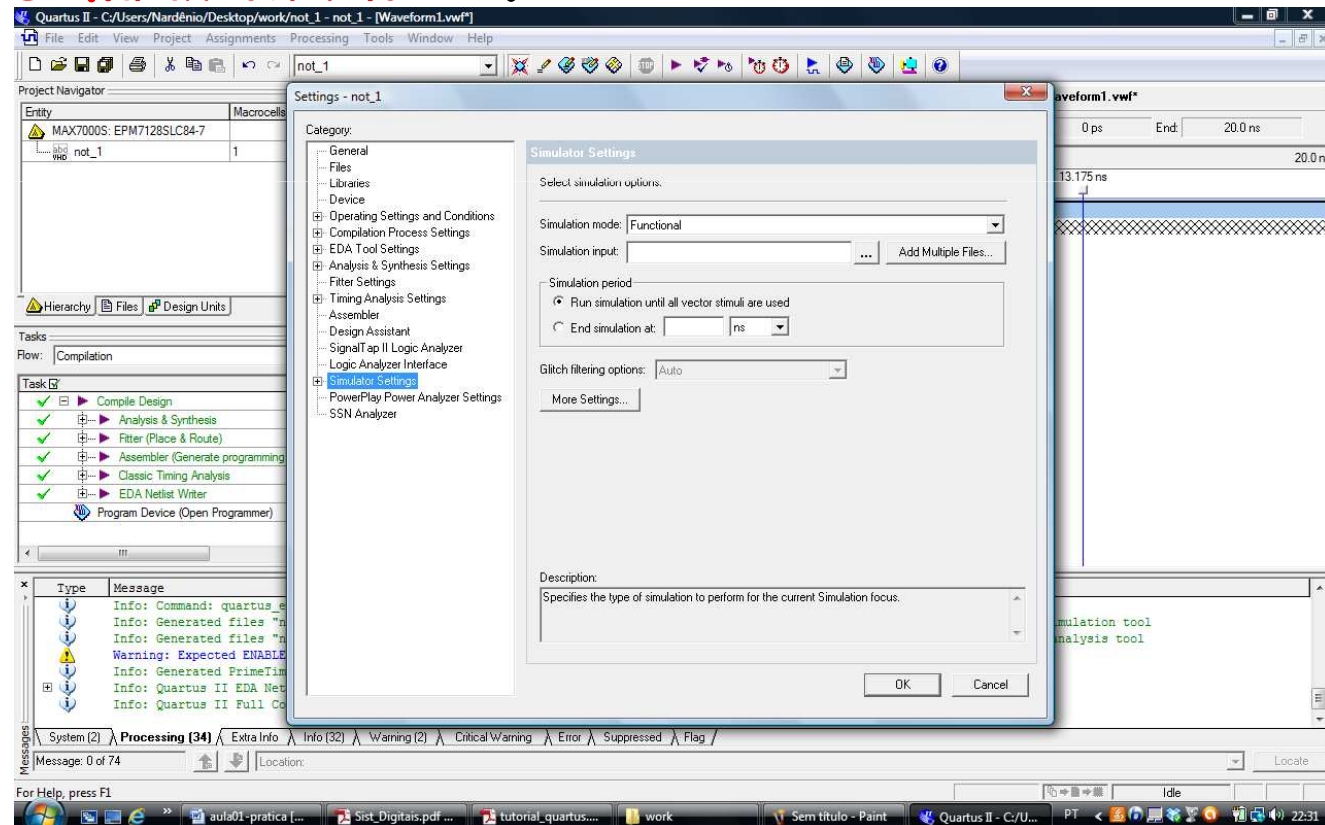23. O passo seguinte é a simulação do circuito projetado. Clique em **"Assignments > Settings"**, selecione **"Simulator Settings"** e escolha **"Functional em Simulation Mode"**.




# Software Quartus II

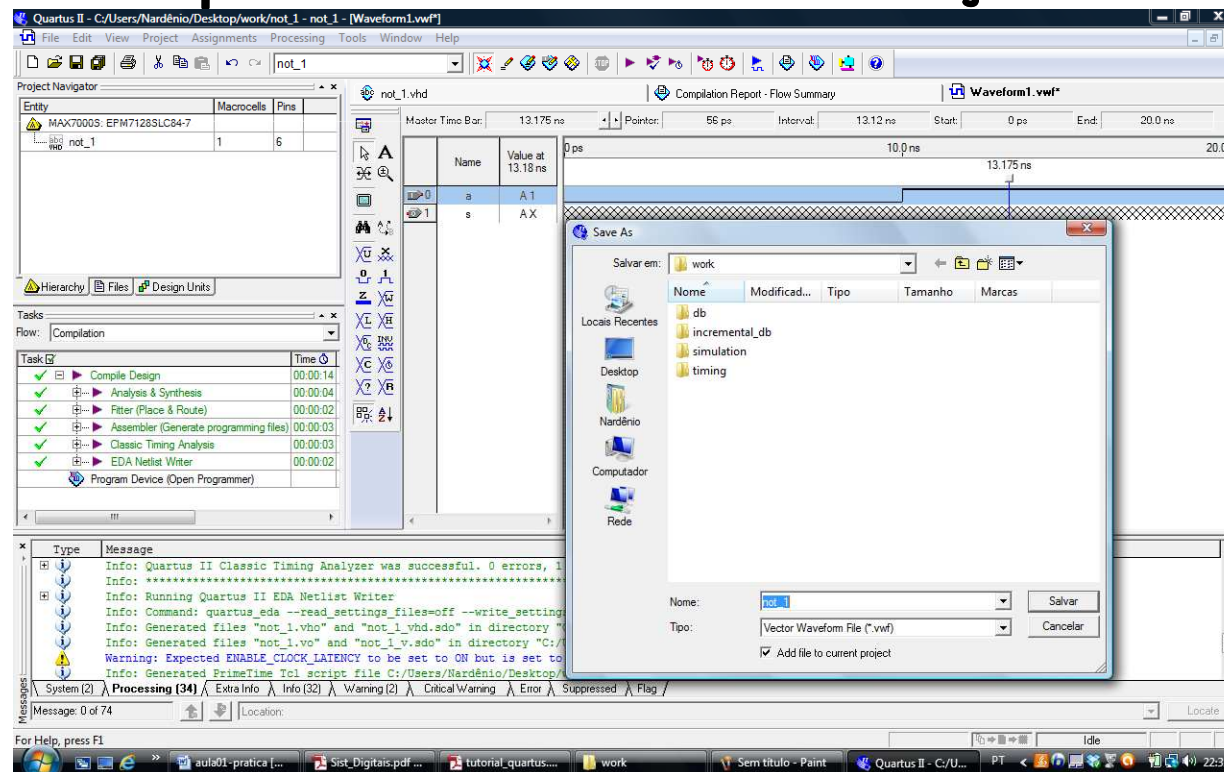24. Clique em "**Processing > Generate Functional Simulation Netlist**". Antes de executar a simulação é necessário salvar o arquivo que deve conter o mesmo nome dado ao código em VHDL. Neste caso, "**mux2\_est1.vwf**". Esses passos definem uma simulação funcional.



# Software Quartus II

 
25. Clique em "**Processing > Start Simulation**". Verifique o valor da saída para cada entrada e veja que o circuito sintetizado a partir do código em VHDL de fato implementa a função desejada.






# Software Quartus II

 26. Clique em **"Tools > Netlist Viewers > RTL Viewer"**.



# Software Quartus II
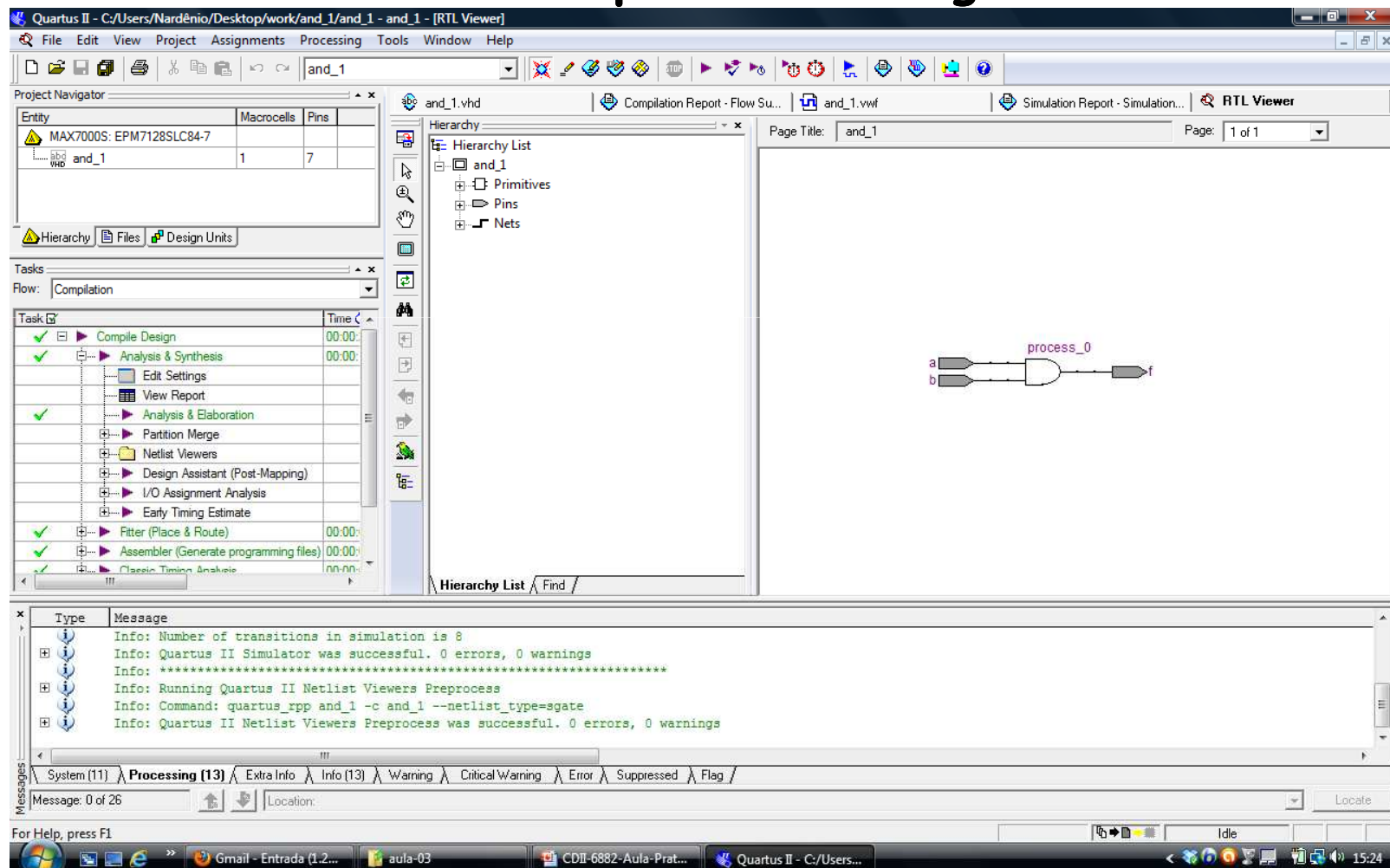
## 27. O circuito sintetizado a partir do código em VHDL.



# Aula de Hoje

**Repita os procedimentos para as implementações das demais portas lógicas**



# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Modelagem comportamental em VHDL usando IF THEN ELSE

```
ARCHITECTURE comportamental OF mux2_com IS
BEGIN
    PROCESS (a, b, s)
    BEGIN
        IF s='0' THEN
            f <= a;
        ELSE
            f <= b;
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamental;
```

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Modelagem comportamental em VHDL usando WHEN ELSE

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY mux2_com1 IS  
    PORT (a, b : IN BIT;  
          s : IN BIT;  
          f : OUT BIT);  
END mux2_com1;  
ARCHITECTURE comportamental OF mux2_com1 IS  
BEGIN  
    f <= a WHEN s = '0' ELSE b;  
END comportamental;
```

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Modelagem estrutural em VHDL

### • Solução 01:

```
ARCHITECTURE estrutural OF mux2_est IS
```

```
SIGNAL t0, t1, t2 : BIT;
```

```
BEGIN
```


```
    t0 <= NOT s;
```

```
    t1 <= t0 AND a;
```

```
    t2 <= s AND b;
```

```
    f <= t1 OR t2;
```

```
END estrutural;
```

 


- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Modelagem estrutural em VHDL usando componentes
 
### • Solução 02:

```
ENTITY not1 IS
    PORT (x : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END not1;
ARCHITECTURE logica OF not1 IS
BEGIN
    z <= NOT x;
END logica;
```




- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware
 
## Modelagem estrutural em VHDL usando componentes

```
ENTITY and2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END and2;
ARCHITECTURE logica OF and2 IS
BEGIN
    z <= x AND y;
END logica;
```




- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware
 
## Modelagem estrutural em VHDL usando componentes

```
ENTITY or2 IS
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
END or2;
ARCHITECTURE logica OF or2 IS
BEGIN
    z <= x OR y;
END logica;
```



- A descrição estrutural especifica separadamente a função de cada porta no multiplexador.
- Essa descrição é baseada na expressão booleana do circuito.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

## Modelagem estrutural em VHDL usando componentes

```
ENTITY mux2_est1 IS
  PORT (a, b : IN BIT;
        s : IN BIT;
        f : OUT BIT);
```

```
END mux2_est1;
```

```
ARCHITECTURE estrutural OF mux2_est1 IS
```

```
  COMPONENT not1
```

```
    PORT (x : IN BIT;
          z : OUT BIT);
```

```
  END component;
```

```
  COMPONENT and2
```

```
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
```

```
  END component;
```

```
  -- continuacao
```

```
  COMPONENT or2      -- continuacao
```

```
    PORT (x, y : IN BIT;
          z : OUT BIT);
```

```
  END component;
```

```
  SIGNAL t0, t1, t2 : BIT;
```

```
  BEGIN
```

```
    P1: not1 PORT MAP (s, t0);
```

```
    P2: and2 PORT MAP (t0, a, t1);
```

```
    P3: and2 PORT MAP (s, b, t2);
```

```
    P4: or2 PORT MAP (t1, t2, f);
```

```
  END estrutural;
```