



Circuitos Digitais II - 6882

André Barbosa Verona
Nardênio Almeida Martins

Universidade Estadual de Maringá
Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

Aula de Hoje

Projetos de Circuitos Combinacionais

Circuitos Combinacionais

Projetos de Circuitos Combinacionais

Projeto:

- Projete um circuito para controlar o Sistema de Intercomunicação do prédio da Reitoria da UEM (Universidade Estadual de Maranguape). O sistema deve obedecer a uma ordem de prioridades:
 - 1º Reitor
 - 2º Vice-Reitor
 - 3º Assessor para Assuntos Aleatórios
 - 4º Secretária
- Caso ocorram duas ou mais chamadas simultaneamente, somente uma chamada será atendida, a de maior prioridade. Faça o diagrama de portas lógicas do circuito e simplifique se possível.

Circuitos Combinacionais

Projetos de Circuitos Combinacionais

Projeto:

Nomenclatura das Entrada:

1º RE

2º VR

3º AS

4º SE

Convenções:

-Presença de Chamada = 1

-Ausência de Chamada = 0

-Saídas: S_{RE} , S_{VR} , S_{AS} , S_{SE}

-Chamada liberada $\Rightarrow S=1$

-Chamada bloqueada $\Rightarrow S=0$

Circuitos Combinacionais

Projetos de Circuitos Combinacionais

Projeto:

RE	VR	AS	SE	S_{RE}	S_{VR}	S_{AS}	S_{SE}
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Sem chamadas

Libera chamada da Secretária

$$S_{SE} = \overline{RE} \cdot \overline{VR} \cdot \overline{AS} \cdot SE$$

Libera chamada do Assessor

$$S_{AS} = \overline{RE} \cdot \overline{VR} \cdot AS$$

Libera chamada do Vice-Reitor

$$S_{VR} = \overline{RE} \cdot VR$$

Libera chamada do Reitor


$$S_{RE} = RE$$

Circuitos Combinacionais

Projetos de Circuitos Combinacionais

Projeto:

Circuito de Controle

 

Características de Projeto

Estrutura básica de um código em VHDL

LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;	LIBRARY (PACOTES)
ENTITY exemplo IS PORT (<descrição dos pinos de I/O>); END exemplo;	ENTITY (PINOS DE I/O)
ARCHITECTURE teste OF exemplo IS BEGIN ... END teste;	ARCHITECTURE (ARQUITETURA)

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Comportamental - Comando Concorrente WHEN ELSE

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY lig_tel_when IS
    PORT(ch : IN BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);          -- RE, VR, AS, SE
          saidas : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0));    -- SRE, SVR, SAS, SSE
END lig_tel_when;

ARCHITECTURE teste OF lig_tel_when IS
BEGIN
    saidas <= "0001" WHEN ch = "0001" ELSE
              "0010" WHEN ch = "0010" ELSE
              "0010" WHEN ch = "0011" ELSE
              "0100" WHEN ch = "0100" ELSE
              "0100" WHEN ch = "0101" ELSE
              "0100" WHEN ch = "0110" ELSE
              "0100" WHEN ch = "0111" ELSE
              "1000" WHEN ch = "1000" ELSE
              "1000" WHEN ch = "1001" ELSE
              "1000" WHEN ch = "1010" ELSE
              "1000" WHEN ch = "1011" ELSE
              "1000" WHEN ch = "1100" ELSE
              "1000" WHEN ch = "1101" ELSE
              "1000" WHEN ch = "1110" ELSE
              "1000" WHEN ch = "1111" ELSE
              "0000";
END teste;
```


VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Comportamental - Comando Concorrente WITH SELECT WHEN

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY lig_tel_with IS
    PORT(ch : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);          -- RE, VR, AS, SE
          saidas : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0));    -- SRE, SVR, SAS, SSE
END lig_tel_with;

ARCHITECTURE teste OF lig_tel_with IS
BEGIN
    WITH ch SELECT
        saidas <= "0000" WHEN "0000",
                  "0001" WHEN "0001",
                  "0010" WHEN "0010",
                  "0010" WHEN "0011",
                  "0100" WHEN "0100",
                  "0100" WHEN "0101",
                  "0100" WHEN "0110",
                  "0100" WHEN "0111",
                  "1000" WHEN "1000",
                  "1000" WHEN "1001",
                  "1000" WHEN "1010",
                  "1000" WHEN "1011",
                  "1000" WHEN "1100",
                  "1000" WHEN "1101",
                  "1000" WHEN "1110",
                  "1000" WHEN "1111";

END teste;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Comportamental - Comando Sequencial IF THEN ELSE

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY lig_tel_if IS
    PORT(RE, VR, AS, SE : IN BIT;
         SRE, SVR, SAS, SSE : OUT BIT);
END lig_tel_if;

ARCHITECTURE teste OF lig_tel_if IS
BEGIN
    PROCESS(RE, VR, AS, SE)
    BEGIN
        IF RE = '1' THEN
            SRE <= '1';
        ELSE
            SRE <= '0';
        END IF;
        IF RE = '0' AND VR = '1' THEN
            SVR <= '1';
        ELSE
            SVR <= '0';
        END IF;
    END IF;
END IF;
```

-- continuacao

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Comportamental - Comando Sequencial IF THEN ELSE

-- continuacao

```
IF RE = '0' AND VR = '0' AND AS = '1' THEN
    SAS <= '1';
ELSE
    SAS <= '0';
END IF;
IF RE = '0' AND VR = '0' AND AS = '0' AND SE = '1' THEN
    SSE <= '1';
ELSE
    SSE <= '0';
END IF;
END PROCESS;
END teste;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Comportamental - Comando Sequencial CASE WHEN

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY lig_tel_case IS
    PORT(ch : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);           -- RE, VR, AS, SE
          saidas : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0));    -- SRE, SVR, SAS, SSE
END lig_tel_case;

ARCHITECTURE teste OF lig_tel_case IS
BEGIN
    PROCESS (ch)
    BEGIN
        CASE ch IS
            WHEN "0000" => saidas <= "0000";
            WHEN "0001" => saidas <= "0001";
            WHEN "0010" => saidas <= "0010";
            WHEN "0011" => saidas <= "0010";
            WHEN "0100" => saidas <= "0100";
            WHEN "0101" => saidas <= "0100";
            WHEN "0110" => saidas <= "0100";
            WHEN "0111" => saidas <= "0100";
```

-- continuacao 

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Comportamental - Comando Sequencial CASE WHEN

```
                                -- continuacao
                                WHEN "1000" => saidas <= "1000";
                                WHEN "1001" => saidas <= "1000";
                                WHEN "1010" => saidas <= "1000";
                                WHEN "1011" => saidas <= "1000";
                                WHEN "1100" => saidas <= "1000";
                                WHEN "1101" => saidas <= "1000";
                                WHEN "1110" => saidas <= "1000";
                                WHEN "1111" => saidas <= "1000";
                                END CASE;
                                END PROCESS;
                                END teste;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Estrutural - Uso de Componentes

Criação do Componente → not_1

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY not_1 IS  
    PORT (x : IN bit;  
          z : OUT bit);  
END not_1;  
  
ARCHITECTURE logica1 OF not_1 IS  
BEGIN  
    z <= not x;  
END logica1;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Estrutural - Uso de Componentes

Criação do Componente → and_2

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY and_2 IS  
    PORT (x, y : IN bit;  
          z : OUT bit);  
END and_2;
```

```
ARCHITECTURE logica2 OF and_2 IS  
BEGIN  
    z <= x and y;  
END logica2;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Estrutural - Uso de Componentes

Declaração e Instanciação dos Componentes → not_1 e and_2

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY lig_tel_est1 IS
  PORT (RE, VR, AS, SE : IN bit;
        SRE, SVR, SAS, SSE : OUT bit);
END lig_tel_est1;

ARCHITECTURE teste OF lig_tel_est1 IS

  COMPONENT not_1
    PORT(x : IN bit ;
          z : OUT bit) ;
  END COMPONENT ;
  COMPONENT and_2
    PORT(x : IN bit ;
          y : IN bit ;
          z : OUT bit) ;
  END COMPONENT ;

  SIGNAL t0, t1, t2, t3, t4 : bit;
```


VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Estrutural - Uso de Componentes

Declaração e Instanciação dos Componentes → not_1 e and_2

-- continuacao

BEGIN

P1: not_1 PORT MAP (RE, t0);

P2: not_1 PORT MAP (t0, SRE);

P3: not_1 PORT MAP (VR, t1);

P4: not_1 PORT MAP (AS, t2);

P5: and_2 PORT MAP (t0, VR, SVR);

P6: and_2 PORT MAP (t0, t1, t3);

P7: and_2 PORT MAP (t3, AS, SAS);

P8: and_2 PORT MAP (t3, t2, t4);

P9: and_2 PORT MAP (t4, SE, SSE);

END teste;

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Estrutural - Uso de Pacotes

Criação do Componente → not_1

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY not_1 IS  
    PORT (x : IN bit;  
          z : OUT bit);  
END not_1;  
  
ARCHITECTURE logica1 OF not_1 IS  
BEGIN  
    z <= not x;  
END logica1;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Estrutural - Uso de Pacotes

Criação do Componente → and_2

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY and_2 IS  
    PORT (x, y : IN bit;  
          z : OUT bit);  
END and_2;
```

```
ARCHITECTURE logica2 OF and_2 IS  
BEGIN  
    z <= x and y;  
END logica2;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Estrutural - Uso de Pacotes

Criação do Pacote: Declaração dos Componentes → not_1 e and_2

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
PACKAGE lig_tel_est2_package IS  
  
  COMPONENT not_1  
    PORT(x : IN bit;  
          z : OUT bit);  
  END COMPONENT;  
  COMPONENT and_2  
    PORT(x : IN bit;  
          y : IN bit;  
          z : OUT bit);  
  END COMPONENT;  
  
END lig_tel_est2_package;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Estrutural - Uso de Pacotes

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
-- LIBRARY work;  
-- USE work.all;  
USE work.lig_tel_est2_package.all ;
```

```
ENTITY lig_tel_est2 IS  
PORT (RE, VR, AS, SE : IN bit;  
      SRE, SVR, SAS, SSE : OUT bit);  
END lig_tel_est2;
```

```
ARCHITECTURE teste OF lig_tel_est2 IS
```

```
SIGNAL t0, t1, t2, t3, t4: bit;
```

```
-- continuacao
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura Estrutural - Uso de Pacotes

-- continuacao

```
BEGIN
  P1: not_1 PORT MAP (RE, t0);
  P2: not_1 PORT MAP (t0, SRE);
  P3: not_1 PORT MAP (VR, t1);
  P4: not_1 PORT MAP (AS, t2);
  P5: and_2 PORT MAP (t0, VR, SVR);
  P6: and_2 PORT MAP (t0, t1, t3);
  P7: and_2 PORT MAP (t3, AS, SAS);
  P8: and_2 PORT MAP (t3, t2, t4);
  P10: and_2 PORT MAP (t4, SE, SSE);
END teste;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura ou Modelagem Estrutural

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY lig_tel_est IS
    PORT(RE, VR, AS, SE : IN BIT;
         SRE, SVR, SAS, SSE : OUT BIT);
END lig_tel_est;

ARCHITECTURE teste OF lig_tel_est IS
    SIGNAL t0, t1, t2 : BIT;
BEGIN
    SRE <= RE;
    t0 <= NOT(RE);
    SVR <= t0 AND VR;
    t1 <= NOT(VR);
    SAS <= t0 AND t1 AND AS;
    t2 <= NOT(AS);
    SSE <= t0 AND t1 AND t2 AND SE;
END teste;
```

VHDL - Comandos Condicionais

Arquitetura ou Modelagem por Fluxo de Dados

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY lig_tel_fd IS
    PORT(RE, VR, AS, SE : IN BIT;
         SRE, SVR, SAS, SSE : OUT BIT);
END lig_tel_fd;

ARCHITECTURE teste OF lig_tel_fd IS
BEGIN
    SRE <= RE;
    SVR <= NOT(RE) AND VR;
    SAS <= NOT(RE) AND NOT(VR) AND AS;
    SSE <= NOT(RE) AND NOT(VR) AND NOT(AS) AND SE;
END teste;
```